





|                                  |           |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ВИДЕОТЕХНИКА</b>              | <b>6</b>  | Б. Степанов. НАШИ В КОСМОСЕ! .....4                                                                                               |
|                                  |           | С. Косенко. 55 ПРОГРАММ В ТЕЛЕВИЗОРАХ ЗУСЦТ .....6                                                                                |
|                                  |           | Ю. Петропавловский. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ УЗЛОВ ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ .....9 |
|                                  |           | [В. Брылов.] ЦИФРОВОЙ МОДУЛЬ ЦВЕТНОСТИ — ПЛЮСЫ И МИНУСЫ .....11                                                                   |
| <b>ЗВУКОТЕХНИКА</b>              | <b>14</b> | В. Романов. МОДЕРНИЗИРУЕМ КИТАЙСКУЮ МАГНИТОЛУ .....14                                                                             |
|                                  |           | Р. Кунафин. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ "РАДИОТЕХНИКА-001" .....15                                                           |
| <b>РАДИОПРИЕМ</b>                | <b>16</b> | И. Нечаев, Н. Лукьянчиков. АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ УКВ ЧМ РАДИОПРИЕМНИКА ....16                                                    |
|                                  |           | П. Михайлов. DX-ВЕСТИ .....17                                                                                                     |
| <b>КОМПЬЮТЕРЫ</b>                | <b>18</b> | О. Федоров. ДВА КОМПЬЮТЕРА — ОДИН МОНИТОР .....18                                                                                 |
|                                  |           | ПРОБЛЕМА ВВОДА 2000 ГОДА В КОМПЬЮТЕР С УСТАРЕВШЕЙ ВЕРСИЕЙ BIOS ....20                                                             |
| <b>МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА</b> | <b>21</b> | Д. Яблоков, В. Ульрих. ЧАСТОТОМЕР НА PIC-КОНТРОЛЛЕРЕ .....21                                                                      |
|                                  |           | С. Рюмик. "SONY PLAYSTATION" ИЛИ СХЕМОТЕХНИКА 32-БИТНЫХ ВИДЕОПРИСТАВОК. МОДУЛЬ ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО-CD .....23                     |
| <b>ИЗМЕРЕНИЯ</b>                 | <b>25</b> | В. Андреев. АМПЕРМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЛИНЕЙНОЙ ШКАЛОЙ .....25                                                                  |
|                                  |           | П. Алешин. ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ТЕРМОМЕТРА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕРМОРЕЗИСТОРОМ .....26                                                        |
| <b>ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ</b>        | <b>27</b> | Ю. Виноградов. КОНТРОЛИРУЕМ РАДОН .....27                                                                                         |
|                                  |           | И. Потачин. ТАЙМЕР-АВТОМАТ .....28                                                                                                |
|                                  |           | Д. Атаев. АВТОМАТЫ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ .....30                                                                                      |
| <b>ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ</b>         | <b>33</b> | И. Нечаев. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ АППАРАТУРЫ ОТ КОЛЕБАНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ .....33                                                      |
| <b>ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН</b>          | <b>34</b> | А. Гришин. СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ .....34                                                       |
| <b>ЭЛЕКТРОНИКА ЗА РУЛЕМ</b>      | <b>36</b> | С. Бирюков. БОРТОВОЙ ТЕРМОМЕТР—ВОЛЬТМЕТР .....36                                                                                  |
| <b>ПРОМЫШЛЕННАЯ АППАРАТУРА</b>   | <b>39</b> | НОСИМЫЕ ПРОИГРЫВАТЕЛИ КОМПАКТ-ДИСКОВ SONY (Модели D-190, D-191, D-191SR, D-192СК, D-193) .....39                                  |
| <b>СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК</b>         | <b>45</b> | КИСЛОТНО-СВИНЦОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ .....45                                                             |
|                                  |           | А. Юшин. ФОТОТРАНЗИСТОРЫ .....45                                                                                                  |
|                                  |           | С. Бирюков. ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ СЕРИИ КР1446 .....46                                                                           |
|                                  |           | Г. Демиденко, В. Хаецкий. КОНДЕНСАТОРЫ С ОРГАНИЧЕСКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ ...48                                                          |
| <b>"РАДИО" — НАЧИНАЮЩИМ</b>      | <b>49</b> | В ПОМОЩЬ РАДИОКРУЖКУ .....49                                                                                                      |
|                                  |           | В. Солоненко, В. Солоненко. МОДЕЛЬ С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ ИНДУКЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ .....49                                            |
|                                  |           | В. Поляков. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕТЕКТОРНОГО ПРИЕМНИКА .....52                                                                     |
|                                  |           | И. Нечаев. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОЛЯРНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ НА ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ КОНДЕНСАТОРАХ .....54                                           |
|                                  |           | А. Ломов. IBM PC: ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО .....55                                                                                       |
| <b>"РАДИО" О СВЯЗИ</b>           | <b>57</b> | МЕНЬШЕ ТОЛЬКО СКАРБОРО! .....57                                                                                                   |
|                                  |           | А. Белянский. КВ ТРАНСИВЕР HT981M .....60                                                                                         |
|                                  |           | ПРИВЕТ ИЗ АНТАРКТИДЫ! .....62                                                                                                     |
|                                  |           | ИНФОРМАЦИЯ СРВС .....62                                                                                                           |
|                                  |           | И. Нечаев. ДЕЛИТЕЛЬ-СУММАТОР ДЛЯ РАБОТЫ ДВУХ АНТЕНН НА ОДИН КАБЕЛЬ ...63                                                          |
|                                  |           | А. Гречихин, Д. Проскуряков. АНТЕННЫЙ ЭФФЕКТ ФИДЕРА .....64                                                                       |
|                                  |           | КОЛИЧЕСТВО, ПЕРЕШЕДШЕЕ В КАЧЕСТВО .....66                                                                                         |
|                                  |           | НОВОСТИ .....67                                                                                                                   |
|                                  |           | В. Тимофеев. СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ И ВЕЩАНИЕ В РОССИИ .....68                                                                         |
|                                  |           | А. Голышко. НОВЫЙ ВЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ .....70                                                                                       |
| <b>ЗА РУБЕЖОМ</b>                | <b>72</b> | "Интеллектуальное" зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов .....72                                                            |

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ (с. 44). ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ (с. 1, 3, 16, 26, 30, 32, 38, 42, 63, 65, 67, 73 — 80).

На нашей обложке. Десятилетний школьник — подписчик журнала "Радио" — Володя Ашарин, выигравший в лотерее 2000 г. радиоприемник "RP 2302".

**ЧИТАЙТЕ В  
СЛЕДУЮЩЕМ  
НОМЕРЕ:**

DVD: первые проблемы  
Излучатель для сабвуфера  
Микросхемы памяти с интерфейсом I<sup>2</sup>C  
Питание люминесцентной лампы от аккумулятора  
Процессор пространственного звучания TDA3810





# 55 ПРОГРАММ В ТЕЛЕВИЗОРАХ ЗУСЦТ

С. КОСЕНКО, г. Воронеж

*Статьи об увеличении числа переключаемых программ в телевизорах, особенно в ЗУСЦТ и 4УСЦТ, уже были опубликованы в нашем журнале. Автор предлагает еще один вариант решения этой проблемы. В частности, он рекомендует использовать частично или полностью заводские модули (доработанные им с целью упрощения) системы дистанционного управления СДУ-В.*

Бурное развитие телевизионной вещательной сети заставило многих радиолюбителей заняться совершенствованием своих телевизоров с целью обеспечения возможности простого выбора программ из постоянно увеличивающегося их числа. Например, в Воронеже сейчас можно принимать 24 программы. Очевидно, что разработчики наиболее массовых телевизоров третьего—четвертого поколений в свое время не предполагали такой потребности. В результате установленное в телевизорах устройство сенсорного управления УСУ-1-15 позволяет настроить аппарат на прием только восьми программ, а блоки СВП-4-5, СВП-4-10 и того меньше — всего шести. Примененные в этих устройствах принципы построения вынуждают радиолюбителей, решивших усовершенствовать телевизор, пристыковывать к имеющемуся модулю выбора программ такие же дополнительные [1], что конструктивно может получиться громоздко и не всегда удобно для работы. Между тем существует возможность более кардинального решения проблемы при использовании иной элементной базы.

Воронежский телевизионный завод "Рекорд" в свои телевизоры "ВЭЛС-51ТЦ492М" и их модификации с 1998 г. встраивает систему дистанционного управления СДУ-В. В торговой сети всего за 10 долл. можно приобрести полный комплект этого устройства, а на радиорынках реализуют отдельные комплектующие. Минимальная конфигурация — без пульта ДУ и фотоприемника — обойдется почти в два раза дешевле. В результате после установки в телевизоры третьего—четвертого поколений устройства СДУ-В и декодера РАЛ можно забыть о том, что они морально устарели. Особенно поражает "мягкое" переключение с одной программы на другую. Вначале, в течение

долей секунды, снижаются до минимума яркость изображения и громкость его звукового сопровождения, а после перехода на другую программу все плавно восстанавливается. Насколько известно автору, такая функция реализована даже не во всех импортных телевизорах.

Установка СДУ-В рассмотрена на примере телевизора ЗУСЦТ-61-22 (торговая марка — "Весна-Ц276Д"), хотя отличие его от аналогичных аппаратов заключается лишь в дизайне и конструкции блока управления.

Устройство системы дистанционного управления собрано на двух соединенных трехпроводной шиной ИМ микросхемах: восьмиразрядном микропроцессоре КР1853ВГ1-03 (полный аналог SAA1293А-03) и энергонезависимом электрически перепрограммируемом ПЗУ КР1628РР2 (аналог MDA2062). Оно способно долго хранить записанную в нем информацию при выключенном напряжении питания. Для настройки на нужный канал, а также для изменения яркости, контрастности и цветовой насыщенности изображения СДУ через интегрирующие фильтры подает на вариакпы в селекторах каналов и на гальванические входы модуля цветности импульсное напряжение. Скважность импульсов изменяется при настройке на выбранную программу и соответствует необходимому постоянному напряжению на выходе фильтров, прикладываемому к элементам регулирования.

В свою очередь, скважность импульсов определяется состоянием счетчиков в микропроцессоре. Эти состояния запоминаются в микросхеме памяти для каждой программы при настройке, в результате чего можно бесподстроечно переключать телевизор с одной телевизионной программы на другую. Для каждой программы в ПЗУ может храниться одно из 4032 возможных значений напряжения настройки, а также номер частотного поддиапазона (I-II, III или IV-V). Напряжения коммутации поддиапазонов для селекторов каналов формируются ключевыми транзисторами, подключенными к необходимым выводам микропроцессора. Напряжения регулирования громкости, яркости, насыщенности и контрастности дискретизируются по 64 уровням каждое.

Хотя разработчики считают, что всего запоминаемых программ 55, фактически их — 57, поскольку устройство дополнительно обеспечивает настройку телевизора на сигнал видеоманитона по высокой частоте (программа 0) или по низкочастотному входу (про-

грамма AV). При настройке и переключении программ в телевизоре автоматически блокируется устройство АПЧГ. Кроме того, при переходе на работу с видеоманитофоном принудительно уменьшается постоянная времени в системе автоматической подстройки частоты и фазы строчной развертки телевизора.

Принципиальная схема доработанного модуля дистанционного управления МДУ-В — основного компонента устройства СДУ-В показана на рис. 1. В других телевизорах аналогичные устройства называют еще модулями синтезатора напряжений (МСН-501, МСТ-601 и др.). Они отличаются лишь способом индикации реализуемых функций управления: в СДУ-В применено два семисегментных цифровых индикатора, а в синтезаторах используют экран телевизора. От заводского модуль отличается цепью подачи напряжения +28 В и отсутствием некоторых элементов в результате его усовершенствования.

Очевидно, что устройство не очень сложно, и при наличии элементов и печатной платы его без проблем может собрать радиолюбитель средней квалификации. На плате следует предусмотреть панели для установки микросхем. Во избежание повреждения микросхем вставляют в панели и вынимают обязательно при выключенном напряжении питания и разряженных конденсаторах фильтров. Дроссель L1 — ДМ-0,1. Кроме указанных на схеме, можно применить транзисторы серий КТ312, КТ315, КТ361, КТ3107. Для транзистора VT11 допустимое напряжение на коллекторе должно быть не менее 35 В. В процессе налаживания может потребоваться подбор резисторов R28—R30, определяющих максимальную яркость, насыщенность и контрастность изображения. Стабилизатор напряжения DA1 и стабилитрон VD9 устанавливают без теплоотводов.

Особое внимание следует обратить на реализацию функции управления громкостью звукового сопровождения принимаемой программы. Заводы при изготовлении телевизоров вносят как схемные, так и конструктивные изменения. В модернизируемом телевизоре контакт 8 блока УПЧЗ-2 в submodule радиоканала оказался незадействованным, а для регулирования громкости использовали нерегулируемый выход ЗЧ для магнитофона (контакт 5 блока УПЧЗ-2), который через переменный резистор был подключен к входу усилителя ЗЧ в блоке управления А9. Поэтому восстанавливают связь между входом усилителя ЗЧ и регулируемым выходом блока УПЧЗ-2 (контакт 7), а затем соединяют контакт 8 разъема Х8 (А9) встраиваемого устройства с контактом 6 разъема Х9 (А1) модуля радиоканала МРК-2-5.

К разъему Х2 устройства гибкими многопроводными шлейфами или жгутами подключают панель управления и индикации ПУИ-В, схема которой представлена на рис. 2, а через разъем Х2 модуля дежурного питания МДП-В, схема которого изображена на рис. 3, подают напряжение питания на модуль

Январь 2001 год

Для участия в лотерее надо собрать любые пять из шести купонов первого полугодия.

Фамилия И. О. \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_




Рис. 1

МДУ-В в дежурном режиме. Напряжение сети 220 В от выключателя телевизора подводят к контактам 1, 4 разъема X1 модуля МДП-В, а контакты 2, 5 разъема X1 модуля МДП-В, а контакты 2, 5 разъема подключают к плате фильтра питания телевизора ПФП (A12).

Трансформатор в модуле МДП-В можно использовать с габаритной мощностью около 5 Вт. Вместо примененного в нем специального устройства коммутации УК-1 допустима установка электромагнитного реле, у которого электрическая изоляция между обмоткой и контактами — не менее 1000 В. Контактная группа реле должна быть рассчитана на коммутируемую нагрузку не менее 100 Вт.


В дежурном режиме, когда телевизор подключен к сети, но работают только его цепи, обеспечивающие воз-

можность его включения с пульта ДУ или панели управления и индикации, ток по цепи +5 В не превышает 16 мА. В рабочем режиме это напряжение формируется в источнике +12 В, а основной нагрузкой МДП-В служит обмотка коммутационного реле. Поэтому представляется весьма сомнительной установка интегрального стабилизатора напряжения DA1 на теплоотвод с поверхностью около 42 см<sup>2</sup>, в то время как сборка выпрямительных диодов VD1 его не имеет.

Устройство монтируют в телевизор, отключив его от сети и при снятой задней стенке. В течение длительного времени после отключения на кинескопе сохраняется высокое напряжение, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности. Хотя кинескоп счи-

тается взрывобезопасным, его горловина весьма уязвима для механических повреждений.

Вначале отключают разъемы, соединяющие блок управления БУ (A9) с модулем радиоканала МРК (A1), модулем цветности МЦ (A2), платой соединений ПС (A3). Отключают громкоговоритель. Расфиксировав две пластмассовые защелки с внутренней стороны лицевой панели телевизора, удерживающие блок БУ за его верхнюю кромку, выдвиганием вверх выводят его из зацепления с пластмассовыми зацепами на нижней кромке. В высвободившемся блоке БУ вывинчивают два винта, крепящие кронштейн с блоком СВП-4-10, и отключают разъемы Ш-П2 и Ш-СК. Пластмассовое шасси блока БУ ножовкой (или бокорезами) разделяют на час-



в подготовленное окно на лицевой панели. Верхнюю часть блока БУ с платой оперативных регулировок подводят под пластмассовые защелки, а в имеющееся отверстие на плате ввинчивают винт-саморез, который зацепляется с ранее не использовавшимся цилиндрическим отливом на лицевой панели. Нижний край платы оперативных регулировок притягивает к лицевой панели верхний край блока ПУИ-В, обеспечивая тем самым надежную фиксацию всей конструкции.

На боковой стенке телевизора закрепляют модули МДП-В и МДУ-В и подсоединяют разъемы к блокам А1—А3, А9. На контакт 6 разъема Х5 модуля А2 должно быть подано напряжение +12 В (цепь "Выкл. цвета").

Затем подключают телевизор к сети и включают его выключателем сети в дежурный режим. При этом состояние элементов индикации панели ПУИ-В показано на рис. 4, а.

Рис. 2

После нажатия на панели ПУИ-В на кнопку "On" (включение) сработает устройство коммутации, и на все узлы телевизора поступит напряжение питания. На элементах индикации отображается принимаемая программа 1 в соответствии с рис. 4, б.

Кнопкой "Bd" (от английского Band — диапазон) выбирают требуемый поддиапазон. Последовательные нажатия на кнопку переключают их поочередно и циклически: I—II, III, IV—V для выбора телевизионных каналов 1—5, 6—12, 21—60 соответственно. Индикаторы отобразят символы, изображенные на рис. 4, в—д соответственно.

Рис. 3

Далее нажимают и удерживают одну из кнопок "Sh+" или "Sh—" (английское Search — поиск), перестраивая телевизор в выбранном поддиапазоне в сторону увеличения или уменьшения номеров каналов. При этом одновременно с индикацией поддиапазона последовательно и циклически отображается каждая треть интервала изменения напряжения, в котором происходит перестройка. Например, для поддиапазона IV-V индикаторы выглядят так, как показано на рис. 4, е—з соответственно третям интервала напряжения 0...10, 10...20, 20...30 В.

При появлении изображения и звукового сопровождения необходимой программы добиваются их наилучшего качества теми же кнопками "Sh+" или "Sh—". После их отпускания символы на индикаторах (рис. 4, е—з) сменяются мигающим номером выбранной программы (в нашем случае — 1). После этого нажимают на кнопку "M" (английское Memory — память). В результате в течение 2 с состояние элементов индикации будет такое, как на рис. 4, и. Настройка на выбранную программу заносится в память модуля МДУ-В под номером 1, после чего он перестанет мигать.





Рис. 4

Это — довольно тонкий материал, который в качестве светофильтра хорошо пропускает ИК лучи от пульта ДУ.

Пятиконтактный разъем Ш-П2 отпаивают от жгута, соединяющего его с блоком БУ, и подключают к разъему

ти (оставляют нижнюю и верхнюю) по верхней и нижней кромкам окна, в котором находился блок СВП-4-10. Дело в том, что панель управления и индикации ПУИ-В приблизительно на 10 мм шире блока СВП-4-10. По этой же причине расширяют окно в лицевой панели телевизора.

Если совместно с устройством предполагается эксплуатация пульта ДУ, на лицевой панели телевизора удаляют пластмассовую заглушку, находящуюся напротив кронштейна крепления фотоприемника в блоке БУ, и заклеивают образовавшееся отверстие пластинкой из оранжевого полистирола, вырезанной из коробки от подушечек "TIC-TAC".

Х1 модуля МДП-В, а сам жгут распаивают на переходный разъем, подключаемый к разъему Х8 (А9) модуля МДУ-В. От разъема Х17 платы фильтра питания А12 отпаивают провода, подсоединенные к выключателю сети, и подпаивают их к контактам 1, 4 разъема Х1 модуля МДП-В, а контакты 2, 5 разъема соединяют монтажным проводом с разъемом Х17 (А12).

В нижней части блока управления двумя винтами, ранее крепившими блок СВП-4-10, фиксируют панель ПУИ-В (посадочные размеры ее такие же). Устанавливают нижнюю часть блока БУ на прежнее место, обращая внимание на зацепы. Панель ПУИ-В должна войти

Затем нажимают на кнопку "Pg+" с целью увеличения номера программы на единицу. На индикаторах высветится цифра 2. Описанные выше операции настройки и запоминания повторяют для программы 2. И так до тех пор, пока не будут занесены в память настройки всех телевизионных программ, принимаемых в месте установки телевизора.

После этого при включении программы 0 к антенному входу телевизора подключают высокочастотный выход видеомагнитофона. В видеомагнитофоне устанавливают режим генерации тест-сигнала или воспроизведения с видеокассеты. Повторив операции настройки, подготавливают телевизор к эксплуатации совместно с видеомагнитофоном по высокочастотному входу.

И наконец, соединяют низкочастотные выходы видео- и звукового сигналов видеомагнитофона с низкочастотными входами телевизора. При индикации номера 0 программы нажимают кнопку "Pg+". Телевизор переходит в режим работы по низкочастотному входу AV. При этом символы на индикаторах соответствуют рис. 4,к (английское Audio и Video – звук, изображение соответственно).

Показанные на рис. 2 буквенные обозначения элементов коммутации на панели ПУИ-В телевизора и пульте ДУ могут быть заменены общепринятыми пиктограммами.

Необходимо заметить, что при записи в память настройки выбранной программы происходит также запоминание установленных уровней яркости, контрастности, цветовой насыщенности изображения и громкости звукового сопровождения, соответствующих так называемому нормализованному режиму. Однако вызвать нормализованный режим можно только с пульта ДУ. В нем реализован также ряд дополнительных функций, которыми с панели ПУИ-В управлять невозможно. Поэтому радиолюбителям, желающим полностью использовать функции, заложенные в модуле МДУ-В, необходимо приобрести или изготовить фотоприемник ФП-В, который подключают к разъему X1 модуля, и один из пультов ДУ: ПДУ-4, ПДУ-40, РС-401. Последний из них позволяет выбирать стандарт телевизионного вещания, управлять интерфейсом системы телетекста, если такой режим предусмотрен, входить в сервисный режим контроля и установки опций.

При несложной доработке модуля МДУ-В можно реализовать также заложенную в его микропроцессоре функцию автоматического перевода телевизора в дежурный режим по истечении 5 мин после прекращения передачи телевизионного сигнала.

Более подробно обо всех особенностях микропроцессора KP1853BG1-03 можно прочитать в [2].

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Коротоношко А. Увеличение числа переключаемых программ в телевизорах ЗУСЦТ. — Радио, 1999, № 11, с. 6, 7; № 12, с. 14, 15.
2. Интегральные микросхемы: Микросхемы для телевидения и видеотехники. Вып. 2. — М.: ДОДЭКА, 1995.

# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ УЗЛОВ ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ

## ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ

Ю. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, г. Таганрог

Рассмотренный в предыдущей части статьи процесс функционирования двигателя привода ВВ иллюстрировал только принцип его работы. На самом деле вращение вала должно происходить с различными и высокостабильными скоростями, что обеспечивается только в CAP видеомагнитофона.

CAP ВВ так же, как и CAP БВГ, состоит из двух каналов: частотного и фазового. Входной сигнал для частотного канала формирует датчик скорости ВВ на ИПХ, установленный на печатной плате статора двигателя. Расстояние магниточувствительной поверхности ИПХ от торца ротора, равное 0,3...0,5 мм, регулируют специальной отверткой (возможно и вручную) и фиксируют винтом. Усилителем сигналов датчика служит сдвоенный ОУ LM358PS (IC2504 на рис. 1 в первой части статьи) в корпусе для поверхностного монтажа (он с успехом может быть заменен аналогом в обычном корпусе или подходящим отечественным, например, KP574УД2).

Сигналы ИПХ — дифференциальные с постоянной составляющей, равной 6,3 В, поэтому для усиления требуется организация "виртуального нуля" — высокостабильного постоянного напряжения 6,3 В (SYS 1/2 VDD), поступающего из системы управления на неинвертирующие входы ОУ (выводы 3, 5). Усиленные противофазные сигналы с выходов ОУ (выводы 1, 7) приходят на входы обратной связи (ОС) CAP ВВ FG2 и FG1 (выводы 72, 73 ЦП). Их можно наблюдать в контрольной точке TP2015 (обычная маркировка — "CAP FG1"). Форма и параметры сигналов представлены на рис. 4. Частота их следования жестко связана со скоростью вращения ВВ.




Рис. 4

Источником сигнала ОС для фазового канала CAP в режиме воспроизведения служит головка управления видеомагнитофона. В режиме записи цепь ОС разорвана, а вместо сигнала ошибки в CAP проходит постоянный замещающий сигнал. Работа фазового канала в этой статье не рассматривается.

Окончание.

Начало см. в "Радио", 2000, № 12

Получив сигналы ОС, цифровая CAP формирует сигнал управления CAP ET (CAPSTAN TORQUE CONTROL — сигнал управления шаговым двигателем ВВ), зависящий от требуемой скорости протяжки ленты. В установившемся режиме сигнал CAP ET представляет собой постоянное напряжение около 2,7 В при всех скоростях вращения вала. В переходных режимах (при пуске двигателя) напряжение доли секунды меняется в пределах 2...2,8 В.

Усилитель сигнала ошибки А4 в микросхеме IC2503 (см. рис. 1) имеет большой коэффициент усиления, поэтому заметить различие входных напряжений (сигнал CAP ET) на выводе 16 микросхемы при разных скоростях вращения двигателя по осциллографу или вольтметру относительно общего провода практически невозможно (усилитель А4 "видит" сигнал ошибки относительно "виртуального нуля" с напряжением 2,7 В к общему проводу). Это нужно иметь в виду при автономном запуске двигателя, т. е. желательна организация электронной растяжки интервала регулировки напряжения на выводе 16. Для этого переменный резистор включают в цепь резистивного делителя по схеме на рис. 5.




Рис. 5

Кроме сигнала CAP ET, на вывод 17 микросхемы IC2503 (см. рис. 1) в рабочих режимах необходимо подать напряжение +5 В. Сигнал в этой цепи носит название CURRENT LIMIT — ограничение тока. Он равен нулю в режимах СТОП, ПАУЗА и аварийных (при заклинивании механики). Направление вращения двигателя задает сигнал CAP R/S/F (REWIND, STOP, FORWARD — назад, стоп, вперед, он равен +5 В, +2,2 В и 0 соответственно), поступающий на детектор направления вращения через вывод 11 микросхемы.

В состав микросхемы BA6439S (IC2503) входят, о чем уже было кратко рассказано, трехфазный усилитель мощности (УМ), нагруженный непосредственно на обмотки М1–М3 статора двигателя, и предварительный дифференциальный усилитель. Они и усилитель сигнала ошибки А5 охвачены отрицательной ОС через выводы 2 и 18 микросхемы для выравнивания токов в обмотках. Через резистор R2517 протекают токи всех плеч УМ. Очевидно, что при обрыве резистора вращение двигателя невозможно.

Реверсивный каскад устройства управления формирует импульсы, включающие дифференциальные каскады усилителей в нужной очередности, что зависит от сигнала на выходе детектора направления вращения. Амплитуда входных токов предварительного усилителя определяется уровнем сигнала на выходе усилителя ошибки А5, который, в свою очередь, задается детектором отношений (RATIO) сигнала ошибки усилителя А4 и импульсных сигналов реверсивного каскада.

Для обеспечения высокого КПД электропривода УМ питается от специального стабилизатора в микросхеме, транзистор регулирующего каскада которого расположен вне ее. Транзистор находится непосредственно на литом шасси ЛПМ видеомagnetofона (позади узла прижимного ролика). Напряжение на выводе 24 микросхемы в режиме воспроизведения равно около +4,7 В, а при перемотке — около +14 В.

Из сказанного выше следует, что электропривод видеомagnetofонов SUPER DRIVE представляет собой сложный электронно-механический узел. Его функционирование обеспечивается микропроцессорной системой управления с возможностью самодиагностики и индикации неисправностей в виде кодов ошибок на дисплее передней панели видеомagnetofона. Коды ошибок состоят из буквы и двух цифр и охватывают небольшое число неисправностей. Для более точного определения дефектного узла предусмотрена работа в сервисном режиме. К сожалению, способы входа в этот режим не одинаковы для различных групп моделей, а описание процедуры диагностики имеет большой объем, который для публикации в журнале слишком велик.

Процесс регулировки некоторых моделей видеомagnetofонов (SD205, SD300, SD400 и др.) описан в [3], а большинства других моделей серий SD, HD, HS — в [4]. Однако использование этих материалов при ремонте может вызвать затруднения: во-первых, из-за существенных погрешностей перевода с английского, во-вторых, из-за расплывчатых рекомендаций по поиску неисправностей. Характерный пример: размыты границы на изображении — следует проверить цепи НЧ коррекции, подключенные к выводам 53, 54 микросхемы IC3001 [3, с. 220]. Как и чем проверять, какие должны быть результаты, к сожалению, не указано. Пользы от такой подсказки мало. Поэтому целесообразней будет воспользоваться предлагаемым описанием процедуры диагностики, подготовленной на основе случаев, реально возникающих на практике, а не вымышленных составителями сервисных инструкций.

При диагностике неисправностей ЛПМ и системы управления видеомagnetofонов SUPER DRIVE необходимо очень внимательно следить за "действиями" аппарата в различных режимах работы со снятой верхней крышкой.

**Первый этап:** видеокассета не загружается, шума двигателей не слышно.

Прежде всего нужно убедиться в отсутствии чрезмерной засветки фототранзисторов кассетоприемника, по-

скольку многие модели видеомagnetofонов PANASONIC весьма чувствительны к внешнему освещению. Загрузка кассеты в видеомagnetofонах SUPER DRIVE начинается при легком нажатии ее внутрь аппарата. При этом специальная шторка в правой части кассетоприемника перекрывает импульсный световой поток от центрального светодиода к правому фототранзистору. Если кассета при закрытой крышке (или в темноте) заправляется, для продолжения работ необходимо принять меры по оптической экранировке фотодатчиков любым удобным способом (прикрыть от света картонками, книгой и т. п.).

Нередко возникают неисправности фототранзисторов. Поэтому нужно сразу же проверить поступление сигнала загрузки на соответствующий вывод ЦП: 94 — в MN6755320H3W (NV-HS800); 17 — в MN67434VRSA (NV-SD20, NV-SD25); 69 — в MN675029VRTG (NV-SR30, NV-SR50, NV-SR55, NV-SR60); 17 — в MN6755486H4L (NV-SD350, NV-SD450) и др. В исправном аппарате при отсутствии кассеты на указанных выводах должны быть отрицательные импульсы длительностью около 30 мс. Их верхний уровень при этом будет равен около +4,5 В, а нижний — менее +1 В. При загруженной кассете на них присутствует постоянное напряжение около +4,5 В во всех режимах, включая дежурный (STAND BY).

Если этот сигнал в норме, причиной отсутствия заправки кассеты (в порядке снижения вероятности) могут быть неисправности источника питания +14 В (UNREG 14V), микросхемы заправки BA6219-V3 (XPA6219), самого двигателя заправки и, наконец, ЦП.

Однако самопроизвольный выход из строя перечисленных узлов маловероятен. Дефекты могут возникнуть лишь при некачественном вмешательстве, попадании жидкости, падении, ударе молнии в сеть и т. п. Проверяют эти узлы, используя осциллограф с открытым входом или авометр, причем непосредственно на "потребителях" напряжений и сигналов управления. Так, напряжение +14 В измеряют на выводе 7 микросхемы BA6219, сигнал +5 В (LOADING) — на выводе 5 этой же микросхемы, а напряжение заправки +12...13 В — на контактах двигателя заправки. В результате проверки охватываются и все другие цепи и элементы на пути сигналов: разъемы, проходные отверстия, проводники печатных плат и др.

Если заправка кассеты не происходит, а механический шум слышен, причина, как правило, связана с поломками узлов ЛПМ. Чаще всего случаются отламывание зубьев промежуточной шестерни VDG0868 (находится она между "червяком" двигателя заправки и программной шестерней) или программной шестерни VDG0913 (MAIN CAM. GEAR), а также поломки деталей кассетоприемника (признаком этого служит сильный механический треск при вставлении кассеты). Ремонт поврежденных шестерен практически невозможен. Поэтому их нужно заменить новыми (они недефицитны на радиорынках и стоят 3...5 долл.).

**Второй этап:** видеокассета загружается, однако через некоторое время следует выброс или блокировка всех режимов.

Причины могут быть самые разные. В аппаратах SUPER DRIVE все режимы обеспечиваются без отвода ленты от БВГ, в том числе в режимах СТОП и перемотки, причем при обязательном условии — вращении БВГ. Поэтому, если кассета выбрасывается или режимы блокируются, нужно убедиться, вращается ли БВГ при заправке ленты, начинающейся сразу после занятия кассетой рабочего положения.

Одна из причин отсутствия вращения БВГ — неисправность датчика Холла в двигателе, но бывают и другие случаи. К примеру, такой. В видеомagnetofоне модели NV-SD450 в самом начале заправки ленты БВГ хаотически "дергался" в разные стороны. Через 4...5 с следовала блокировка режимов, а на табло высвечивался код ошибки H01. Стоило подтолкнуть рукой БВГ в нужную сторону — двигатель запускался и видеомagnetofон нормально работал во всех режимах.

Была предпринята попытка увеличить ток через датчик Холла уменьшением сопротивления резистора R2523 в блоке MOTOR DRIVE (находится позади ЛПМ) до значения 200 Ом (номинал — 390 Ом). Работоспособность восстановилась только на некоторое время. Замена датчика Холла также дефекта не устранила.

Причиной неисправности оказались микротрещины в местах пайки низкоомных резисторов в цепи ОС электропривода БВГ: R2527 (1,5 Ом), R2528 (1,2 Ом) в том же блоке. Дефект был устранен тщательной пропайкой выводов.

Если при заправке ленты БВГ вращается, но через некоторое время она обратно убирается в кассету, следует посмотреть, достигают ли направляющие стойки конечного положения. Если нет, причина обычно кроется в расколе планки режимов VXL2307 (MAIN LEVER UNIT) в месте металлического штока, контактирующем с программной шестерней. Небольшие трещины в планке можно укрепить вплавлением стальной скобы. Трещины большой длины надежно закрепить трудно, лучше заменить планку (ее цена на радиорынках 4...5 долл.).

Бывают и более редкие случаи неисправности с похожими признаками. Например, в аппарате модели NV-HD100EE лента заправлялась, но сразу включался режим обратной перемотки до начала ленты, после чего следовал выброс кассеты. При этом ни на какие команды аппарат не реагировал.

Найти неисправность оказалось не просто. В первую очередь был заменен левый фототранзистор кассетоприемника S.PHOTO, но безрезультатно. Затем при прежнем фототранзисторе были измерены параметры импульсов на соответствующем выводе ЦП. Их амплитуда (1,5 В) оказалась малой, в то время как с правого фототранзистора T.PHOTO она была равна около 4,5 В, что соответствует норме. Очистка от загрязнения левой стороны центрального светодиода устранила дефект на неко-

торое время, но потом он стал периодически проявляться снова.

Более тщательные измерения параметров импульсов фототранзистора S.PHOTO выявили "плавание" их нижнего уровня до 1,5...2 В при норме менее 1 В (от температуры и других внешних причин). Устранить неисправность удалось уменьшением сопротивления резистора нагрузки фототранзистора R6014, расположенного на главной плате видеомагнитофона, до 6,8 кОм (номинал 22 кОм).

Уместно описание весьма интересного случая, связанного с ухудшением светопрохождения центрального светодиода кассетоприемника в выпускаемой в настоящее время аппаратуре фирм JVC и PHILIPS с "начинкой" от JVC. Случай произошел в видеомагнитофоне JVC-HR-S7000EG. Аналогичный ЛПМ производства JVC применен во многих моделях, в том числе самых простых и дешевых, выпущенных в 1997—1999 гг. под марками JVC и PHILIPS.

При включении этих аппаратов в сеть их система управления идентифицирует положение кассетоприемника, кратковременно подавая сигналы загрузки/выгрузки на двигатель заправки. При этом в течение 2...3 с слышен шум работающего ЛПМ. В неисправном аппарате при включении в сеть несколько секунд был слышен сильный механический треск, после чего следовала блокировка.

В процессе поиска неисправности были обнаружены сточенные зубья шестерни червячного узла в правой части кассетоприемника. После его замены аппарат работал нормально. Однако при установке верхней крышки треск возобновился! Истинной причиной не-

исправности оказалось загрязнение граней призмы центрального светодиода (он находится на главной плате под призмой). Уменьшение светового потока и привело к ложной идентификации положения кассетоприемника.

В рассматриваемых видеомагнитофонах так же, как и в аппаратуре SUPER DRIVE PANASONIC, загрузка кассеты начинается при легком нажатии на кассету до перекрытия шторкой светового потока от центрального светодиода к правому фототранзистору. Недостаточную освещенность в неисправном аппарате система управления принимала за неверное положение кассетоприемника и упорно пыталась продвинуть его дальше, хотя на самом деле он уже находился в исходном положении! Результат — "съеденные" зубья шестерни. Протирка граней призмы неисправность устранила.

**Третий этап:** кассета загружается, и лента заправляется нормально, но рабочие режимы, кроме СТОП-КАДРА, сопровождаются проблемами.

Это обычно вызвано неисправностями в САР ВВ, электроприводе и дефектами деталей ЛПМ. Если при включении рабочего хода через несколько секунд происходит его блокировка, а при выбросе кассеты она выходит с незаправленной лентой, дело, как правило, в расколе насадки привода, расположенной снизу ротора двигателя ВВ. Это довольно часто возникает в новых моделях. В более ранних (1992—1993 гг.) насадка закреплена более надежным способом.

Поскольку насадку отдельно не поставляют, заменять приходится ротор двигателя VXP1350 (ROTOR UNIT). В некоторых случаях возможно закрепление

сломанной насадки, о чем было рассказано раньше.

Остановка рабочего хода через несколько секунд свидетельствует о неисправности оптопар — датчиков движения подкатушников, если, конечно, лента движется нормально, без набора петель. Но это крайне редкое явление.

Иногда причиной становятся узлы, совершенно не причастные к системе привода ВВ. Например, в видеомагнитофоне NV-SD11 через 3...4 с выключался режим записи. При этом контакты блокиратора записи (TAB SW) были в норме. Причиной оказалось отсутствие сигнала генератора стирания из-за выхода из строя ключа, через который напряжением +12 В питается микросхема канала звука XRA7766AS (вывод 28 IC4001).

Ключевой транзистор 2SB1321 (Q2502) находится в submodule сервопривода (SUB SERVO SECTION). Этот транзистор мало распространен и дефицитен, но вполне заменим многими зарубежными транзисторами структуры р-п-р, подходящими по параметрам:  $U_{к.э. макс} = 50$  В,  $I_{к. макс} = 0,5$  А,  $P_{к. макс} = 0,6$  Вт,  $h_{21э} = 85...340$  (корпус у 2SB1321 — МТ-1 по классификации фирмы MATSUSHITA). Из распространенных подойдет 2SA1013 (TOSHIBA).

#### ЛИТЕРАТУРА

3. Пескин А. Е., Коннов А. А. Зарубежные видеомагнитофоны и видеоплееры. — М.: Солон, 1997, с. 215—221.
4. Ремонт и регулировка ЛПМ видеокамер, видеомагнитофонов и плееров. — АО "Гонтар", 1997, с. 31—45.

## ЦИФРОВОЙ МОДУЛЬ ЦВЕТНОСТИ — ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

**В. БРЫЛОВ**, г. Москва

*В публикуемой статье автор проанализировал работу цифровых модулей цветности разной сложности, примененных в современных телевизорах, и пришел к выводу о возможности использования их в старых моделях аппаратов. Правда, при соответствующих материальных затратах.*

Зарубежные и отечественные фирмы все шире используют цифровую обработку телевизионных сигналов. Преимущества этого метода, по сравнению с аналоговым, всемерно рекламируются по телевидению, на радио и в печати, что вполне справедливо — цифровой телевизор DDD действительно демонстрирует более высокое качество цветного изображения, чем аналоговый. Кроме того, он обладает еще и многими новыми возможностями. Поэтому естественно желание владельцев старых телевизоров ввести в них цифровую обработку телевизионных сигналов. Кстати сказать, это можно сделать в любом телевизоре.

Цифровые модули цветности собирают по различным схемам. В самом простом из них использован комплект микросхем Digit 2000 фирмы ITT. Структурная схема такого модуля показана на рис. 1.

Он содержит три микросхемы и десяток




Рис. 1

навесных деталей. В нем на порядок меньше компонентов, чем в аналоговых модулях цветности. Нужно заметить, что представленная схема несколько упрощена: на ней не изображены цепи питания и соединения с узлами разверток. Полностью она есть в [1, 2].

Микросхема VCU2133 (DD1) — это код-декодер, т. е. комбинация аналого-цифрового (АЦП) и цифро-аналоговых (ЦАП) преобразователей с переключателем видеовходов в одном корпусе. На ее входы (выводы 35 и 37) подается аналоговый ЦПТВ из радиотракта телевизора

и видеомagnetofона. Выбранный сигнал в АЦП преобразуется в цифровую форму — дискретизируется, квантуется и кодируется.

Дискретизация заключается в преобразовании аналогового сигнала в импульсный, состоящий из большого числа отсчетов мгновенных значений уровня сигнала. Для полноценной замены аналогового сигнала импульсным необходимо, чтобы частота выборки отсчетов была как минимум вдвое больше максимальной частоты ПЦТВ. В рассматриваемом модуле она принята равной 17,734475 МГц (четвертая гармоника поднесущей сигнала цветности PAL, равной 4,43361875 МГц).

Квантование — замена точного значения амплитуды сигнала в отсчете наибо-

Для этого они предварительно преобразуются в четыре последовательно передаваемые комбинации двухразрядных кодов и в таком виде передаются из микросхемы DD2 в микросхему DD1 с той же скоростью, что и коды сигнала Y.

По существующей классификации стандартов цифрового кодирования телевизионных сигналов MPEG эта система формирования и передачи отсчетов соответствует формату представления сигнала 4:1:1 (на четыре отсчета сигнала яркости приходится по одному отсчету каждого из ЦРС). Отметим сразу, что это — низкий формат (хуже его только 2:1:1, конечно, при той же частоте выборки), предназначенный для обработки сигналов аналогового эфирного, кабельного

(АББ), ограничения тока лучей (ОТЛ), регулировки яркости. Насыщенность и контрастность изображения регулируют в микросхеме DD2.

Модуль легко собрать в виде съемного блока малых размеров. Он, без сомнения, может быть использован в любом телевизоре, включая устаревшие, при минимальных переделках.

Такой модуль имеет несколько недостатков. Во-первых, используемые микросхемы дороги (их суммарная стоимость более 60 долл.). Во-вторых, они управляются по цифровой шине IM микроконтроллером TVPO2066—D05/D06, который стоит еще 30 долл. В-третьих, как указано в [3], испытания таких цифровых модулей показали, что они не имеют заметных преимуществ




Рис. 2

лее близким к нему фиксированным значением уровней напряжения (уровней квантования). Их в модуле принято 128.

Наконец, кодирование уровней отсчетов заключается в присвоении им цифровых кодов. В модуле использован семиразрядный двоичный код. Это означает, что результатом цифровой обработки ПЦТВ будут семиразрядные коды, параллельно передаваемые по семи шинам V0—V6 с выводов 2—8 микросхемы DD1. В секунду по шинам проходят 17 734 475 отсчетов сигнала. Длительность передачи кодов отсчета равна 56,387 нс. Цифровые сигналы поступают на микросхемы DD2 и DD3.

В микросхеме VSP2860 (DD2) — синхровидеопроцессоре-декодере цветности системы PAL — цифровой поток ПЦТВ разделяется на потоки сигналов яркости Y, цветности и синхронизации. Поток Y возвращается в микросхему DD1 в параллельном восьмибитном коде по шинам Y0—Y7. Поток цветоразностных сигналов (ЦРС) системы PAL декодируется.

После декодирования каждый ЦРС представлен восьмиразрядным параллельным кодом. Оба ЦРС передаются одновременно по четырем шинам C0—C3.

и спутникового телевидения, формируемых по стандартам NTSC, PAL, SECAM.

Цифровое спутниковое вещание в стандарте MPEG-2 использует формат 4:2:2, обеспечивающий передачу вдвое большего числа отсчетов ЦРС и, следовательно, улучшенную цветопередачу. Однако рассматриваемый модуль не может реализовать предоставляемые форматом 4:2:2 возможности, поскольку переводит их на уровень 4:1:1, ухудшив цветовую четкость.

ЦРС системы SECAM извлекаются из цифрового потока ПЦТВ и декодируются в микросхеме SPU2243 (DD3), а затем проходят на микросхему DD1 по тем же шинам C0—C3, которые связывают микросхему DD2 с микросхемой DD1, и в том же порядке.

Цифровые сигналы яркости и цветности в микросхеме DD1 приходят в ЦАП и преобразуются в них в аналоговую форму. В матрице, находящейся в микросхеме DD1, формируется «зеленый» ЦРС G—Y. Затем три ЦРС преобразуются в цветные сигналы R, G, B, выводимые на выходные видеусилители.

В микросхеме DD1 имеются также устройства автоматического баланса белого

перед аналоговыми. Этого и следовало ожидать при относительно низком числе уровней квантования (128) и формате представления сигналов (4:1:1).

Для повышения качества изображения недостаточно заменить аналоговые цепи цифровыми. Необходимо использовать более высокий формат представления сигналов, повысить частоту кадровой развертки, применить устройство подавления шумов. Эти методы с успехом были опробованы в ряде зарубежных телевизоров.


Так, в цифровых аппаратах GRUNDIG—CUC1822/1823/1852, хотя сигналы и обрабатываются в блоке цветности в формате 4:1:1, одновременно установлен и блок повышения качества изображения FEATURE BOX с системами снижения уровней шумов и удвоения кадровой частоты. Упрощенная структурная схема такого блока представлена на рис. 2 (полностью она есть в [4]).

В отличие от рассмотренного модуля, в этом блоке декодируются аналоговые, а не цифровые сигналы цветности. Микросхема TDA9160A (DA1) или ее аналоги TDA9160B, TDA9162 — это переключатель видеовходов и многосистемный (SECAM, PAL, NTSC-3,58, NTSC-4,43) декодер цвет-

ности. ПЦТВ поступают на ее выводы 22, 26. Сигнал яркости Y, выделенный из ПЦТВ, с вывода 1 микросхемы DA1 передается на микросхему DA3. ЦПС с выводов 2 и 3 микросхемы DA1 поступают в линию задержки на переключаемых конденсаторах TDA4661 (DA2), а из нее — на микросхему DA3. Кроме того, ПЦТВ с вывода 25 микросхемы DA1 проходит в синхрогенератор DD2 и в модуль телетекста.

Микросхема TDA8443B (DA3) усиливает сигналы Y и ЦПС с целью снижения шумов при дальнейшей их обработке. Через фильтры нижних частот Z1—Z3 с частотой среза 5 МГц эти сигналы приходят на микросхему DD3. Фильтры подавляют в сигналах гармоники с частотой 13,5 МГц, которые могут помешать последующей цифровой обработке.

Микросхема SDA9205-2 (DD3) — стро-



енный АЦП, преобразующий аналоговые сигналы Y и ЦПС в цифровые. Дискретизация сигналов яркости происходит с частотой выборки 13,5 МГц, а сигналов цветности — с частотой 3,375 МГц (в четыре раза реже выборки отсчетов Y). Все сигналы квантуются по 256 уровням, что снижает шумы квантования в выходных сигналах по сравнению с ранее рассмотренным модулем. Сигнал яркости кодируется восьмиразрядным параллельным кодом, передаваемым в микросхему DD4 по шинам Y0—Y7 с выводов 34—41 микросхемы DD3. Значения обоих ЦПС передаются в микросхему DD4 одновременно четырьмя последовательными посылами по шинам U0, U1, V0, V1. Передача одного отсчета ЦПС, как и в рассмотренном модуле, занимает четыре такта синхросигнала с частотой 13,5 МГц, в течение которых передаются четыре отсчета сигнала Y (формат 4:1:1).

Микросхема SDA9064 (DD1) формирует трехуровневый синхросигнал SSC. Микросхема SDA9257-2 (DD2) вырабатывает тактовые импульсы T27 (27 МГц), T13 (13,5 МГц), BLN1 (15,625 кГц), VS (50 Гц), импульсы запуска строчной и кадровой разверток (31,25 кГц и 100 Гц), сигнал

RESET (установки микросхем в исходное состояние при включении телевизора).

Дальнейшая обработка сигнала происходит в блоке FEATURE BOX (обведен штрих-пунктирной линией) с целью повышения качества изображения путем удвоения кадровой частоты, снижения шумов и применения гамма-коррекции.

Удвоение частоты смены полей изображения (с 50 на 100 Гц) обеспечивают микросхемы DD4—DD9. Отсчеты сигналов Y и ЦПС, поступающие в микросхему DD4, записываются в блоки памяти DD5—DD7 объемом на поле изображения в реальном масштабе времени (с частотой следования полей 50 Гц). Они же считываются из памяти дважды за время записи одного поля и передаются в цифровой процессор DD9.

Запись-считывание информации происходит под управлением синхроселектора блока FEATURE BOX микросхемы SDA9220 (DD8). Она, используя импульсы T13, BLN1, VS микросхемы DD2, формирует сигналы T1—T9, BLN2 управления памятью и микросхемами DD4, DD9, обеспечивающие в течение 20 мс (время передачи одного поля изображения с частотой 50 Гц) однократную запись отсчетов сигналов (Y0—Y7)50, U50, V50 всех строк поля и двукратное считывание сигналов (Y0—Y7)100, U100, V100.

Микросхема SDA9280 (DD9) — цифровой процессор изображения. Она разделяет ЦПС, поступающие из памяти, корректирует в них цветовые переходы. Крутизна фронтов ЦПС повышается методами, схожими с используемыми в аналоговых системах (например, в микросхеме TDA4565). Но в отличие от них результат повышения крутизны в процессоре SDA9280 не зависит от длительности перехода и цветовой насыщенности корректируемого элемента изображения. Точность совпадения задержек сигналов Y и ЦПС регулируют по шине 12C. Процессор содержит гамма-корректор, позволяющий по цифровой шине раздельно регулировать коэффициенты передачи низко-, средне- и высокочастотных составляющих сигнала яркости.

После коррекций ЦАП, имеющиеся в микросхеме DD9, преобразуют цифровые потоки Y и ЦПС в аналоговую форму. Полученные сигналы передаются в аналоговый видеопроцессор TDA4686 (DA4), в котором из них формируется "зеленый" ЦПС G—Y, а затем и цветовые сигналы R, G, B, передаваемые на выходные видеосуилители. В микросхеме DA4 по шине 12C регулируют яркость, насыщенность и контрастность изображения, устанавливают баланс белого. Полоса частот аналоговых сигналов равна 13 МГц у ЦПС и 20 МГц у сигналов Y, R, G, B.

Модуль, собранный по схеме на рис. 2, обеспечивает более высокое, чем в аналоговых телевизорах, качество изображения. Однако следует отметить, что в телевизорах GRUNDIG—CUC1822/1823/1825 возможности микросхем использованы не полностью.

Так, микросхема SDA9205 (DD3) может обрабатывать сигналы, представленные не только в формате 4:1:1, но и в более высоких форматах, предусмотренных стандартами MPEG (4:2:2, 4:4:4 и др.), формируя по два или четыре отсчета ЦПС на каждые четыре отсчета яркости, что повышает качество воспроизведения цветов. Для этого требуется лишь увели-

чить число блоков памяти и изменить схему соединений в блоке FEATURE BOX. Такой способ применен в телевизорах PHILIPS—FL1.14 и др. [4], в которых установлено шесть блоков памяти и применена обработка по формату 4:2:2.

Дальнейшее повышение качества возможно при увеличении частоты выборки отсчетов до 27 МГц, переходу к форматам 8:2:2, 8:4:4, 8:8:8: при соответствующем расширении объема памяти на поле.

Остались неиспользованными возможности процессора SDA9280 (DD9) по изменению формата изображения. На кинескопе с форматом экрана 4:3 широкоэкранные кинофильмы воспроизводятся с черными полосами сверху и снизу изображения. Процессор позволяет увеличить высоту изображения до верхней и нижней границ экрана за счет того, что левая и правая части изображения будут частично срезаны. Управляют этим эффектом по шине 12C.

Не использована и возможность микросхемы SDA9220 (DD8) увеличивать вдвое линейные размеры какой-нибудь части изображения или выводить на экран несколько изображений. Это — не устройство PIP ("картинка в картинке") как таковое, для которого требуется дополнительный тюнер, а узел, предоставляющий возможность иметь одну подвижную и дополнительно одну или восемь неподвижных картинок на экране кинескопа. Предусмотрено пять разных режимов такого мультиизображения. Они подробно описаны в [3]. Например, можно получить на экране одно малое, изменяющееся в реальном масштабе времени, изображение и еще восемь малых неподвижных картинок, понравившихся владельцу телевизора, зафиксированных им в памяти на поле и, следовательно, постоянно выводимых на экран.

Из рассмотрения модулей следует, что использование цифровых блоков, собранных по схеме на рис. 1, для замены аналоговых модулей цветности в аналоговых телевизорах возможно, но не рационально. Самостоятельное изготовление блоков по схеме на рис. 2 и более сложных для подготовленного радиолюбителя не составит большого труда. Но оно возможно лишь при готовности заплатить по 20...50 долл. за каждую из микросхем. А ведь, кроме указанных на рис. 2, нужен еще микроконтроллер с программным обеспечением, вырабатывающий команды управления цифровым блоком цветности и блоком повышения качества.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Пескин А. Е., Войцеховский Д. В., Коннов А. А. Современные зарубежные телевизоры: видеопроцессоры и декодеры цветности. МРБ, вып. 1227. — М.: Радио и связь, 1998.
2. Виноградов В. Зарубежные цветные телевизоры с цифровой обработкой и управлением АМВ. Устройство, обслуживание, ремонт. — С.-Пб.: Корона принт, 1998.
3. Хохлов Б. Н. Декодирующие устройства цветных телевизоров, 3-е изд. МРБ, вып. 1222. — М.: Радио и связь, 1998.
4. Гаврилов П. Ф., Никифоров В. Н. Ремонт импортных телевизоров. Вып. 5. — М.: Сервис-пресс, 1998.

# МОДЕРНИЗИРУЕМ КИТАЙСКУЮ МАГНИТОЛУ

В. РОМАНОВ, г. Москва

**Некоторые автолюбители предпочитают устанавливать в автомобилях недорогие монофонические магнитолы китайского производства. Автор предлагает несложную доработку такой магнитолы, которая позволит получить вполне приемлемый стереофонический тракт звуковоспроизведения.**

В последние годы дорогостоящие стереомагнитолы стали весьма популярными устройствами во многих автомобилях. Именно это нередко привлекает внимание злоумышленников, которые, чтобы проникнуть в салон, взламывают двери автомобиля. В таких случаях исчезают не только аппараты со снятой передней панелью, но и встроенные, с защитной кодировкой. Вполне понятно, что носить с собой магнитолу — не лучший выход из положения. Поэтому автолюбители, не претендующие на престижность, предпочитают устанавливать на своих машинах недорогие китайские магнитолы, хотя их качество оставляет желать лучшего.

Предлагаю вниманию читателей разработанную мною максимально простую конструкцию, которая сможет заменить имеющийся в китайской магнитоле усилитель воспроизведения.

Взамен магнитной головки из мягкого пермаллоя установлена отечественная сендастовая головка ЗД24.810. Применение других головок из пермаллоя (отечественного или китайского производства) не рекомендуется, поскольку они быстро изнашиваются.

Первый каскад в предлагаемом устройстве (рис. 1) собран на микросхеме ВА3520 (DA1), которая содержит двухканальный усилитель воспроизведения, электронный регулятор громкости и дополнительный предварительный усилитель. Отказ от использования микросхемы К157УЛ1 обусловлен большим количеством элементов "обвязки", а также необходимостью иметь электронный регулятор громкости, так как установленный в монофонической магнитоле переменный резистор имеет специфическую

конструкцию. А найти такой же сдвоенный практически невозможно.

Микросхема питается от стабилизатора на стабилитроне VD1 (диапазон напряжения питания микросхемы 3...6 В).

Двухканальный УМЗЧ выполнен на микросхеме TDA1519 (DA2). Ее выходная мощность — 2×6 Вт, что вполне достаточно для обеспечения нормальной громкости в салоне автомобиля.

При необходимости можно применить микросхему TDA1557Q (2×22 Вт). Типовая схема включения представлена на рис. 2.

Обе микросхемы имеют режимы MUTE и STAND-BY. Первый из них обычно обеспечивается отключением вывода 8 (или 11 — для TDA1557Q) от провода питания (напряжение на нем — 3,3...6,4 В), второй режим — соединением этого вывода с общим проводом таким элементом, на котором падение напряжения не превышает 2 В. Этот режим характеризуется низким энергопотреблением усилителя и замыканием выходов на общий провод.

Перед разработкой платы усилителя следует сначала выбрать место, где удобнее ее разместить (автор установил ее над участком существующей платы, с которого удалены детали). Собранный плату усилителя устанавливают в магнитолу и присоединяют к ней внешние цепи: подключают магнитную головку, регулятор громкости, выключатель "MUTE" и низкочастотный выход (или

выходы стереодекодера) приемника с основной платы. Можно, конечно, собрать и новый (например, на К174ХА42 и ей подобных), но это будет сложнее.

Стереодекодер можно также собрать на микросхеме К174ХА51. Кстати, она позволяет переключать приемник в режим "Моно" как автоматически (при ослаблении сигнала ниже допустимого), так и с помощью отдельной кнопки.

Коротко о примененных деталях. Конденсаторы С1, С3, С10, С11 — К50-35 на напряжение не ниже 6,3 В; С14, С16, С17 — на 16 В, остальные — любые малогабаритные. В качестве стабилитрона VD1 можно использовать КС133Г, КС156Г. Вместо микросхемы ВА3520 подойдет ВА3521, СХА1533 (микросхема предназначена для работы с ЛПМ, имеющим режим реверса и четырехканальный




Рис. 2

блок головок), СХА1622, СХА1634 с соответствующими схемами включения. TDA1519 допустимо заменить на TDA1517 (разводка выводов совпадает) и TDA1518 (2×20 Вт).

В качестве примера для модернизации с минимальными трудностями можно рекомендовать автомагнитолу китайского производства "Thompsonic TS-238". Она содержит неплохой реверсивный ЛПМ (кстати, уже со стереофонической головкой!), регуляторы громкости, тембра ВЧ и НЧ, цифровой индикатор, три переключателя — "POWER", "ILLUM" (после переделки я использую его как "MUTE") и "BAND". Однако приемник, собранный на микросхеме ТА8164Р, работает неудовлетворительно (видимо, по причине несоответствия типовому включению).




Рис. 1

# УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

## “РАДИОТЕХНИКА-001”

**Р. КУНАФИН, г. Москва**

**Возрастающие требования к качеству звуковоспроизведения приводят к тому, что аппаратура, еще недавно казавшаяся идеальной, сегодня нуждается в замене или радикальной переделке. В результате оптимизации узла привода и монтажа узлов ЭПУ автору удалось достигнуть низкого уровня шумов и помех при высокой верности звуковоспроизведения грамзаписи.**

После ряда доработок ЭПУ разных моделей и экспериментов с проигрывателем “Радиотехника-001” (0-ЭПУ-82СК) автор этих строк пришел к выводу о целесообразности выноса его блока питания из корпуса на 1...1,5 м ближе к сетевой розетке. Обоснование такого решения приведено в предыдущих статьях [1, 2].

Блок питания размещают в отдельном корпусе. Провод от сети, подведенный к трансформатору, обрезают на расстоянии около 10 см от пайки и подключают к отдельному двухполюсному выключателю, установленному в блоке. Туда же можно встроить и индикаторную лампочку, которую запитывают от обмотки трансформатора 6 В. В авторской конструкции использовано стабилизированное напряжение +15 В для питания узлов ЭПУ, а также напряжение 127 В с первичной обмотки трансформатора для питания тиратрона стробоскопа. Остальные обмотки отключают, удалив плавкие предохранители в их цепях, кроме FU2 на 2 А (обозначение элементов согласно схеме в инструкции по эксплуатации ЭПУ). Разъемы ОНЦ в цепях питания не используют, снимая напряжение +15 В непосредственно с контактов 3 и 4 платы стабилизатора, причем контакт 4 общего провода нужно соединить отдельным проводником с “массой” у разъема ОНЦ.

Блок питания соединяют с ЭПУ четырехпроводным кабелем, при самостоятельном изготовлении кабеля каждую пару проводов питания 15 В и 127 В нужно свить. Ввод кабеля сделан слева на задней стенке ЭПУ, внутри цепи питания также проложены витыми парами. Напряжение 15 В подается непосредственно на плату коммутации и управления, а провода к тиратрону проложены вдоль левой стенки корпуса через имеющийся в ЭПУ выключатель сети, так что при воспроизведении стробоскоп можно отключать.

Проигрыватель 0-ЭПУ-82СК обладает уникальной системой привода — от супертихоходного двигателя через эластичный пассик. Этот привод имеет относительно большое время разгона, но отличается низким уровнем низкочастотных вибраций и эффективной “развязкой” диска и двигателя. В блоке привода изменения коснулись ключей генера-

тора. Вместо транзисторов КТ315Б установлены КТ3102А, заменены и транзисторы КТ801Б: обе “тройки” подобраны с близкими параметрами (по  $h_{213}$ ). Все транзисторы работают без начального смещения (показанные на схеме ЭПУ резисторы R19, R24, R26 на плате отсутствовали и до переделки).

На тяговые характеристики привода заметно влияет емкость конденсаторов C13, C14, C15. При их емкости около 1 мкФ средняя мощность на валу невелика и привод чувствителен к нагрузке, что делает невозможным, в частности, установку очистителя грампластинок. В результате экспериментов установлено, что оптимальным является значение емкости 0,47 мкФ. Вместо этих оксидных конденсаторов установлены пленочные К73-17 на напряжение 63 В, подобранные по емкости с погрешностью не более  $\pm 1\%$  (отклонение от номинала не критично).

Плата коммутации и управления перемещена на место удаленного блока питания и установлена над вентиляционными отверстиями, причем небольшую крышку, закрывавшую снизу вторичные предохранители, также несобходимо удалить. На перевитые провода, ведущие к двигателю, натянута экранирующая оплетка. Корпус двигателя заземлен через эту оплетку, а от панели он изолирован эластичными прокладками [1]. После настройки генератора и оптимизации разводки помехи от двигателя совершенно исчезли.

Провода внутри тонарма заменены на МГТФ 0,05. Для монтажа лучше использовать провод, изготовленный более десяти лет назад, в котором свойства изоляции уже стабилизированы. Соединение головки звукоснимателя выполнено по четырехпроводной схеме витыми парами: общий провод каждого канала разделен; экран головки электрически соединен с общим проводом одного из каналов (в головках с пятью контактами), а трубка тонарма отдельного заземления не требует. Такие же короткие витые пары применены в “шеллах” (держателях головок). Для сохранения гибкости провода свивка на выходе из тонарма выполняется очень свободной, и провода образуют небольшую петлю, защи-

щаемую от наводок экраном из жести. Экран соединяют толстым монтажным проводом с “массой” (луженый контакт панели ЭПУ находится возле места выхода проводов из тонарма), к тому же контакту подпаивают заземление очистителя грампластинок, а также провод, идущий на вход внешнего предусилителя-корректора (ПК) или к клемме заземления УКУ. Еще один отрезок провода соединяет самодельный экран с внутренним, штатным, закрывающим выходные гнезда ЭПУ.

Разъемы типа ОНЦ удалены, а отверстия в корпусе использованы для ввода кабелей со штекерами RCA. Высококачественные золоченые гнезда RCA смонтированы на толстой пластине (оргстекло, гетинакс), закрепленной винтами в торцы посередине коробки штатного экрана. Таким образом, разъемы при подключении заглубляются в корпус, что позволяет установить ЭПУ близко к стене. Две короткие витые пары соединяют гнезда с герконовым реле, что, в общем, не обязательно. Между ЭПУ и ПК использован кабель, отличающийся высокой помехозащищенностью и широкой полосой пропускания.

Уровень помех в модернизированном ЭПУ в основном определяется внешними причинами. В исходной же конструкции уровень помех -60...-70 дБ приводит не только к искажениям на пиках сигнала (обычно грешат на головку или пластинку), но и к повышению шумов звуковоспроизведения. При проигрывании же грампластинок высокого качества на ЭПУ, описанном в [1], отмечены чрезвычайно низкие шумы.

Проигрыватель полностью реализует все свои возможности с ПК, в котором применены фазолинейная коррекция и адаптивное согласование входа с любой головкой типа ММ при компенсации ее индуктивности (см. [3]). Совместно с таким корректором высокоуровневая головка ММ обладает преимуществами головки с подвижными катушками (МС), что позволяет достигнуть высококачественного воспроизведения грамзаписи недорогой головкой с эллиптической иглой.

Очень низкий уровень рокота ЭПУ позволяет отказаться от среза низких частот по кривой RIAA, установив в корректоре ФВЧ второго порядка с частотой среза 10 Гц, благодаря чему система будет эффективно воспроизводить весь частотный диапазон, вплоть до самого низкого тона органа (16 Гц).

### ЛИТЕРАТУРА

1. Кунафин Р. Из опыта эксплуатации ЭПУ “Радиотехника-001”. — Радио, 1997, № 5, с. 14 — 16; № 6, с. 11, 12.
2. Кунафин Р. Hi-Fi за сто рублей? — Радио, 1999, № 9, с. 16, 17.
3. Предусилитель-корректор класса High-End. — Радио, 1998, № 7, с. 5.

# АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ УКВ ЧМ РАДИОПРИЕМНИКА

И. НЕЧАЕВ, г. Курск,

Н. ЛУКЪЯНЧИКОВ, г. Фатеж Курской обл.

**УКВ ЧМ радиоприемник стал неременным атрибутом дома, в автомобиле и на даче. И одна из проблем, которая возникает при его эксплуатации, — это обеспечение требуемого качества приема на большом удалении от радиовещательных станций.**

К сожалению, не все радиоприемники обладают хорошей чувствительностью, поэтому при удалении от радиостанций на несколько десятков километров, например, во время пребывания на даче или поездках за город, качество приема значительно ухудшается. Установка же эффективных приемных антенн на автомобиле или переносной аппаратуре сопряжена с большими трудностями или просто невозможна.

Выходом из этой ситуации может быть использование на входе радиоприемника малошумящего антенного усилителя. Если радиоприемник многодиапазонный и имеет один антенный вход (например, автомобильный), то усилитель должен усиливать сигналы именно этого диапазона и пропускать без потерь сигналы других. Кроме того, в условиях города, когда уровень сигналов радиостанций и помех значителен, такой усилитель необходимо отключать во избежание возникновения перекрестных искажений. Если прием осуществляется далеко за городом, то усилитель можно сделать неотключаемым.

Схема усилителя показана на рис. 1. Он выполнен на малошумящем биполярном транзисторе. Коэффициент усиления составляет около 20 дБ. На входе




Рис. 1

усилителя установлены последовательно включенные фильтр нижних частот (ФНЧ) C1, C2 с частотой среза 115...120 МГц и фильтр верхних частот (ФВЧ) C3, C4 с частотой среза 60...65 МГц. Таким образом усилитель обеспечивает усиление сигналов радиостанций, работающих в обоих радиовещательных УКВ диапазонах.

Если усилитель планируется разместить в радиоприемнике, где используется одна антенна на все диапазоны (автомобильный вариант), то его схему надо доработать и ввести два реле, а также дополнительный фильтр по питанию. Схема устройства этого варианта показана на рис. 2. При подаче питающего напряжения реле K1 и K2 подключают усилитель A1 (показано на схеме) между антенной и приемником, а при отключенном питании вход радиоприемника

соединяется непосредственно с антенной. Если усилитель будет устанавливаться в автомобиле, то его надо обязательно разместить в металлическом корпусе и питание подать через проходной конденсатор (C9).




Рис. 2

Элементы усилителя размещают на печатной плате из двусторонне фольгированного стеклотекстолита, рисунок печатных дорожек и расположение элементов показаны на рис. 3. Вторая сторона печатной платы оставлена металлизированной и соединена фольгой по контуру с общим проводником первой стороны. Для автомобильного варианта печатную плату следует удлинить так, чтобы можно было разместить реле и фильтр питания.

В усилителе желательно применить малошумящий транзистор с нормированным коэффициентом шума, лучше всего подойдут указанный на схеме КТ3120А, а также КТ382А, КТ382Б, КТ399А, КТ3101А-2, КТ3106А9, возможно применение транзистора КТ368А, но результаты могут оказаться несколько хуже. Конденсаторы — КД, К10-17 и аналогичные импортного производства, C9 —




Рис. 3

К10П-4, К10-51, КТП, Б23. Резисторы — МЛТ, С2-33, Р1-4. Катушки L1 и L2 намотаны проводом ПЭВ-2 0,4 на оправке диаметром 4 мм и содержат соответственно 3,5 и 4,5 витка. Катушка L3 намотана на кольцо диаметром 8—10 мм из феррита марки 2000НН и содержит 20—30 витков провода ПЭВ-2 0,2.

Усилитель включают между антенным гнездом и входом радиоприемника. При этом соединение от усилителя до входа приемника необходимо выполнить коротким экранированным кабелем. При установке в автомобиле все соединения следует выполнить экранированным кабелем, а усилитель разместить вблизи радиоприемника в экранированном отсеке. Если усилитель будет коммутируемым (автомобильный вариант), то необходим выключатель питания, который размещают в любом удобном месте. Фильтры рассчитаны для работы на кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, при работе на кабель 75 Ом необходимо уменьшить емкости конденсаторов C1—C4 и увеличить индуктивность катушек L1 и L2 в полтора раза.

Налаживание усилителя сводится к установке требуемого режима по постоянному току. Подбором резистора R4 устанавливают оптимальный ток коллектора транзистора, при котором коэффициент шума минимален. Такие режимы обычно указывают в справочнике. Затем проводят проверку АЧХ входных фильтров, а в случае необходимости корректировки сдвигают и раздвигают витки катушек индуктивности.

Экспериментальная проверка усилителя проводилась в г. Фатеж на расстоянии 40...45 км от радиовещательных станций г. Курска. Он был установлен в приемник, имеющий УКВ диапазон с частотами 65,8...74 МГц. Прием осуществлялся на внешнюю антенну. Без усилителя был возможен уверенный прием двух государственных радиостанций и одна коммерческая радиостанция принималась с плохим качеством. После установки усилителя оказался возможным уверенный прием шести радиостанций, работающих в этом диапазоне в г. Курске.

## МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. в "Радио", 2000, № 1, с. 13

### ПРЕДЛАГАЕМ

**Аккумуляторы более 200 видов:** для радиостанций, радио- и сотовых телефонов, радиоэлектронной аппаратуры.

Доставка по России.

Москва: т/ф (095) 962-91-98; 962-94-10.

С.-Петербург: т/ф (812) 535-38-75.

Электронная почта: ms\_time@hotmail.com

Фирма ООО "ФлайСвязьКонтакт" приглашает к сотрудничеству в разработке и производстве радиосвязной аппаратуры опытных радиолюбителей, желательно с высшим техническим образованием.

Тел.: 433-02-06; 433-26-13.

Радиостанции. Конструкторы. Литература. Доставка по России. Для бесплатного каталога — конверт. 103031, г. Москва, аб. ящ. 101 "Синтез". (095) 442-24-15.



# ДВА КОМПЬЮТЕРА – ОДИН МОНИТОР

О. ФЕДОРОВ, г. Москва

*Рано или поздно владелец персонального компьютера (ПК) задумывается о его модернизации, многие, вероятно, проделывали эту процедуру не один раз. В итоге высвобождаются платы и узлы, продавать которые не имеет смысла, поскольку они мало кому нужны. Через некоторое время выясняется, что, купив корпус (а это вполне доступно по цене), можно собрать еще один ПК, но для полного комплекта не хватает одного важного (и дорогого) устройства – монитора. Возможный выход из такой ситуации – изготовление описываемого в статье коммутатора.*

Предлагаемое устройство позволяет подключать монитор, клавиатуру и “мышь” к любому из двух системных блоков и, таким образом, оперативно работать на двух компьютерах. В результате получается “мощный” комплекс с удвоенным числом портов и, соответственно, с большими возможностями. Допустима, как и прежде, работа и на любом одном компьютере (без включения питания второго системного блока).

Используя возможности Windows 95, ПК можно объединить в локальную сеть через COM или LPT, а лучше всего установить две сетевые карты, что и было сделано автором. Применение сетевых карт увеличивает число свободных портов, позволяя подключить дополнительные периферийные устройства. Все диски и принтер доступны с обоих ПК. При наличии локальной сети существенно снижаются требования к емкости жесткого диска второй машины.

Вот как получившийся комплекс используется у автора. Один ПК (процессор 486, RAM 32 Мбайт) подключен к Интернету (для работы с сетью его производительности вполне достаточно). На этом же ПК стоит АРВИД (медленные операции копирования), свободный параллельный порт используется для подключения программаторов и различных экспериментальных устройств. Второй ПК (Pentium-133, RAM 64 Мбайт) — основной. К нему подключены сканер и лазерный принтер, для нормальной работы с которыми требуются большие объемы оперативной и дисковой памяти и высокая скорость работы процессора.

По нынешним меркам, подобные системные блоки обладают весьма скромными аппаратными возможностями, но все это функционирует уже более пяти лет. С момента изготовления описанного комплекса просто не возникала потребность в модернизации, за исключением того, что периодически приходилось “наращивать” объемы жестких дисков. При этом диски меньшего объема переставлялись во второй ПК. Суммарной “производительности” и оперативности оказалось вполне достаточно для повседневной работы (здесь следует сделать оговорку: автор не имеет дела с современными играми — “пожирателями” ресурсов).

Надежность такой системы при большом числе одновременно работающих программ выше, чем у одного ПК. По-видимому, комбинация из двух машин с возможностью отдельной перезагрузки каждой может оказаться весьма полезной при работе с таким медленным и капризным устройством, как модем.

Принципиальная схема коммутатора изображена на рисунке. Как видно, это релейный переключатель на два положения, который коммутирует все необходимые линии связи с монитором, клавиатурой и манипулятором “мышь” между двумя системными блоками ПК. Всего таких линий — восемь, что позволило обойтись двумя реле РЭС22.

Переключение названных устройств осуществляется нефиксируемой в нажатом положении кнопкой SB1 с выносного пульта, который располагается рядом с клавиатурой. Светодиоды HL1, HL2 индицируют, какой из системных блоков включен в данный момент. Практика показывает, что такая индикация необходима, поскольку иногда весьма сложно сразу же разобраться — на каком из ПК в данный момент работаешь, особенно если они при этом соединены в сеть и все диски доступны для обоих компьютеров. (С индикацией довольно быстро вырабатываются соответствующие рефлекс, и переключение ПК воспринимается скорее как щелчок “мышкой” при переходе на другую программу в линейке задач Windows 9x).

Один триггер микросхемы DD1 используется для подавления дребезга контактов кнопки SB1, второй — счетный триггер, его состоянием определяется номер (1-й или 2-й) системного блока, к которому в данный момент подключена периферия. Транзисторы VT3, VT4 введены в коммутатор, так как кабель, соединяющий его с пультом (детали последнего смонтированы в корпусе неисправной “мыши”), имеет пять проводов, а для питания светодиодов можно использовать только два.

Встроенный стабилизатор напряжения на микросхеме DA1 позволяет применить для питания устройства обычные (нестабилизированные) сетевые адаптеры с выходным напряжением 12...15 В.

Диод VD1 повышает напряжение питания устройства до 5,5 В, что необ-

ходимо, поскольку питание на клавиатуру подается через диод VD10. При этом диоды VD8, VD9 в процессе работы надежно закрыты, блоки питания обоих ПК развязаны. Эти диоды введены для того, чтобы можно было включать составные части комплекса в произвольном порядке. При включении любого из системных блоков на клавиатуру подается напряжение питания, и если этот блок подключен коммутатором, BIOS определяет наличие клавиатуры и ПК нормально загружается. Напряжение питания клавиатуры при выключенном коммутаторе — всего около 4,5 В, но этого в большинстве случаев вполне достаточно (из пяти проверенных клавиатур четыре работали без каких-либо сбоев и при таком напряжении).

При разработке не ставилась цель получить полную симметрию для обоих системных блоков, поскольку чаще всего сетевой шнур монитора подключен не непосредственно к сети, а через розетку на блоке питания ПК. Этот ПК и должен быть включен в первую очередь. Для того чтобы в момент замыкания цепи питания коммутатор устанавливался в соответствующее состояние (реле обесточены), введена цепь начального сброса R8C8. Если же вилка сетевого шнура монитора вставлена в сетевую розетку, не имеет значения, какой из ПК включается в первую очередь.


Диоды VD2—VD7 обеспечивают питание “мыши”, при этом соответствующие линии COM-портов обоих системных блоков развязаны между собой. Учитывая разнообразие характеристик COM-портов ПК и большое число типов “мышей”, невозможно дать 100-процентную гарантию работоспособности коммутатора, но в большинстве случаев “мышь” должна работать нормально. Драйверы “мыши” и тип (двух-трехкнопочная), естественно,

| Сигнал            | Контакт разъема |       |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   | DB-9            | DB-25 |
| Data              | 2               | 3     |
| GND               | 5               | 7     |
| +U <sub>пит</sub> | 4, 7            | 4, 20 |
| -U <sub>пит</sub> | 3               | 9     |

должны быть одинаковы на обоих ПК. При замене разъема (если “мышь” рассчитана на подключение к разъему DB-25), можно воспользоваться данными таблицы.

В коммутаторе применены следующие разъемные соединители: XP1, XP2 — ОНЦ-ВГ-4-5/16-В (СШ-5), DN5P; XP3, XP4 — DNS-15M; XP5, XP6 — DB-9M; XS1, XS2, XS5 — DB-9F; XS3 — 55B1-2 (DJK-02-A, SY-215); XS4 — ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р (СГ-5); XS6 — DHS-15F. Конденсатор C2 — K10-17 или любой другой керамический, все остальные — оксидные любого типа, резисторы — МЛТ, C2-23, C2-33, C1-4 и т. п. Вместо микросхемы K155TM2 (DD1) допустимо использовать K555TM2, а вместо KP142EH5A (DA1) — KP142EH5B, KP1180EH5A, KP1180EH5B,  $\mu$ A7805.

Реле РЭС-22 (K1, K2) — исполнения РФ4.523.023-01, РФ4.523.023-05,



РФ4.523.023-011 (ток срабатывания — 36 мА, сопротивление обмотки — 157...210 Ом). Возможно применение любых реле с напряжением срабатывания 9...10 В (их число зависит от числа контактных групп).

Диоды VD1, VD11, VD12 — любые кремниевые с прямым током более 100 мА и допустимым обратным напряжением не менее 50 В, остальные — любые кремниевые с допустимым обратным напряжением не ниже 600...800 В. Мощные высоковольтные диоды в цепях питания клавиатуры и "мыши" использованы для того, чтобы "с запасом" исключить возможные неприятности с блоками питания ПК, которые могут возникнуть при обрыве общего провода. Вместо светодиода КИПД14Г-Л допустимо использовать КИПД14Д-Л, КИПД24А-Л, КИПД24Б-Л,

вместо КИПД14А-К — КИПД14Б-К, КИПД24А-К, КИПД24Б-К.

Детали пульта, как уже говорилось, размещают в корпусе неисправной "мыши". При желании их можно встроить в клавиатуру. В этом случае нажатие кнопки SB1 будет "эквивалентно" сочетанию клавиш "Alt"+"Tab" в Windows 9x.

Коммутатор собирают в любом подходящем корпусе, лучше металлическом. На нем устанавливают разъемы XS3, XP5, XS4, XP6, XS6. Из корпуса выводят шесть кабелей, оканчивающихся соответствующими разъемами.

Контакты розетки XS6 и реле K1, K2 соединяют отрезками провода минимальной длины. Жилы входных кабелей видеосигнала также припаивают непосредственно к контактам реле. Длина кабелей, соединяющих выходы

видеокарт с коммутатором, должна быть не более 150...200 мм. Если корпуса ПК расположены вплотную один к другому, обычно вполне достаточно кабелей длиной 120...150 мм.

Следует учесть, что уже при длине 200...250 мм заметна небольшая потеря четкости изображения на экране монитора (с разными видеокартами этот эффект проявляется в различной степени, зависит он и от качества самого кабеля, от текущего видеорежима). Автор использовал два отрезка восьмижильного экранированного кабеля длиной 150 мм от переходника SCART-SCART. Поскольку число жил меньше, чем показано на схеме, три контакта "GND" объединены непосредственно на разъемах.

Особое внимание нужно уделить надежности соединения корпусов всех

входящих в комплекс устройств. Прежде всего следует проверить наличие и качество контакта между общим проводом питания (черные провода) и корпусом ПК. Соединение это, как правило, выполнено в блоке питания с помощью одного винта крепления печатной платы. Для проверки можно использовать омметр, переключенный на минимальный предел измерения. Все выходные разъемы блока питания при этом нужно отключить (если этого не сделать, проверка будет некорректной, поскольку соединение с корпусом может осуществляться через винты крепления устройств или через плату портов, например, корпус LPT разъема). На практике в блоках питания китайского производства иногда отсутствовал винт крепления, контактная площадка оказывалась залитой лаком или в соответствующем углу печатной платы обнаруживалась трещина с разрывом фольги.

Для надежной работы необходимо до первого включения соединить корпусы обоих ПК с корпусом или с минусовым проводом питания коммутатора. Если у монитора имеется соответствующий зажим "под винт", его также следует соединить с корпусами ПК отдельными проводами (корпус монитора, конечно, будет соединен с корпусом ПК через сетевой шнур, но нужно учитывать, что это соединение бывает ненадежным и, кроме того, шнур питания монитора может быть подключен не к блоку питания ПК, а непосредственно к сетевой розетке). Это соединение желательно выполнить достаточно толстым проводом (диаметром 1...2 мм).

Одной из возможных причин сбоев в работе ПК может быть провод, заземляющий металлическую рамку защитного экрана монитора, если он отвалился и лежит в непосредственной близости от корпуса ПК.

Необходимо осмотреть и сетевой адаптер (он, кстати, должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечить питание клавиатуры, реле и светодиодов). Желательно, чтобы сетевая и вторичная обмотки его трансформатора были намотаны на разных секциях каркаса и, конечно, не имели видимых повреждений. Если в адаптере отсутствует предохранитель (иногда он "спрятан" под слоем изоляционной ленты, над сетевой обмоткой), его нужно установить. Лучше установить два предохранителя (в оба сетевых провода).

При использовании отдельного трансформатора предпочтение следует отдать тому, который имеет экранную обмотку (ее соединяют с корпусом трансформатора и с минусовым проводом), или трансформатору, у которого сетевая и вторичная обмотки намотаны на разных каркасах (в этом случае нужно обеспечить надежный контакт магнитопровода с корпусом коммутатора).

Столь подробное описание мер защиты сделано сознательно: если все сделать аккуратно и внимательно, не придется впоследствии горевать о потерях.

## “ПРОБЛЕМА ВВОДА 2000 ГОДА В КОМПЬЮТЕР С УСТАРЕВШЕЙ ВЕРСИЕЙ BIOS”

*Под таким заголовком в “Радио” № 7 за 2000 г. была опубликована небольшая заметка И. Осипова, посвященная корректному формированию системной даты на IBM PC с BIOS ранних версий. Судя по редакционной почте, эта проблема весьма актуальна, и сегодня потому, что, во-первых, в эксплуатации еще находится большое число подобных компьютеров, а, во-вторых, сама проблема злободневна не только для 2000 г. Она останется такой на протяжении всего XXI века. Этой теме и посвящены публикуемые здесь заметки.*

Автору удалось разработать аналогичную программу на языке QuickBASIC, которая примерно вдвое короче и не создает никаких дополнительных файлов. Текст программы приведен в таблице.

```
CS$ = DATES$
Month$ = MID$(CS$, 1, 2)
Day$ = MID$(CS$, 4, 2)
IF LEFT$(Day$, 1) = "0" THEN Day$ = RIGHT$(Day$, 1)
Year$ = "2000" : замените на нужный год
DATE$ = Month$ + "/" + Day$ + "/" + Year$
END
```

В дальнейшем в программу следует подставить нужный год (2001 и т. д.) и вновь откомпилировать программой QuickBASIC 4.5 в исполняемый файл Y2K.EXE.

**В. КАРЕЛИН**

**г. Ужур Красноярского края**

Программа, предложенная И. Осиповым, далеко не оптимальна, поскольку не использует всех возможностей QuickBASIC'a, имеет совершенно излишний объем (например, файловый ввод-вывод) и предполагает некие “шаманские”, с точки зрения большинства пользователей, манипуляции с файлом AUTOEXEC.BAT (переназначение ввода).

Столкнувшись в начале 2000 г. с похожим “поведением” “четверок”, я написал программу (табл. 1), которую, на первый взгляд, и программой-то язык не поворачивается назвать, поскольку состоит всего из одной строки. И тем не менее она жестко устанавли-

Таблица 1

**DATE\$ = LEFT\$(DATE\$, 6) + "2000"**

вает правильную дату при загрузке компьютера. Достаточно ее скомпилировать и записать полное имя получившегося EXE-файла, включив его в себя, и запустить. Имя файла и папки, в которой он помещен, в файле AUTOEXEC.BAT. С одной стороны, жесткая установка года в теле программы

неудобна, так как ее придется перекомпилировать с другим значением при наступлении каждого следующего года, а с другой — эту процедуру предстоит проводить всего-то раз в год.

В этой программе использован оператор (и он же функция) DATES\$, имеющийся в любой версии BASIC'a. На самом деле DATES\$ — текстовая переменная, содержащая системную дату компьютера в “американском” формате mm-dd-yyyy (месяц-число-год). С ней можно работать почти как с обычной текстовой переменной, если при этом не нарушать ее формат. Но у нее есть весьма полезное свойство: она напрямую связана с системной датой. Если корректно изменить ее содержимое — мгновенно изменится и дата, установленная в компьютере, если же некорректно — программа остановится и выведет на экран сообщение об ошибке. В единственной строке программы выделяют “правильную” часть даты — шесть символов, включая разделители-дефисы, — и к ней добавляют нужный год.

Для тех, кто предполагает эксплуатировать “четверки” до 2099 г. или просто не хочет каждый год перекомпилировать предыдущую программу, в табл. 2 приведена более сложная программа, состоящая из пяти строк. Три первые из них можно, при желании, объединить в одну, тогда две последние просто будут не нужны. Эту программу запускают с параметром, состоящим из четырех цифр года, который нужно установить в компьютере, т. е. FIX2XXX 2001. Таким образом, ежегодная процедура упрощается до смены параметра программы в файле AUTOEXEC.BAT (ее нужно прописать в этом файле так же, как и предыдущую).

Первый оператор программы проверяет длину строки параметров — четыре цифры. Для использования системной переменной COMMAND\$ следует запустить QuickBASIC с библиотекой — команда QB/L.

Таблица 2

```
IF LEN(COMMAND$) = 4 THEN
  IF VAL(COMMAND$) >= 2000 AND VAL(COMMAND$) < 2100 THEN
    DATE$ = LEFT$(DATE$, 6) + COMMAND$
```

END IF

END IF

Во второй строке сравнивают введенное значение с нужным интервалом

(функция VAL преобразует строку цифр в число). Меньше 2000 не требуется, к тому же годы менее 2000, как правило, устанавливаются корректно сами по себе, а больше 2099 не позволит компьютер. Эта проверка позволяет избежать остановок при загрузке.

Третья строка, собственно, и устанавливает системную дату в компьютере. Предполагаем, если параметр прошел две предыдущие проверки, он корректен. Строки END IF представляют собой "закрывающие скобки" при блоковом операторе IF и не несут смысловой нагрузки, собственно, алгоритма.

Эти программы можно скомпилировать любым компилятором BASIC'a, если нужно, добавив номера строк. Автор использовал QuickBASIC версии 4.5.

Для тех, кто предпочитает BASIC'u ASSEMBLER или хочет иметь исполняемый файл небольшого объема, подойдет программа Fix2000, представленная в табл. 3. Ее текст набирают в любом редакторе в кодах DOS, используя кодовую страницу 866 (например, в редакторе Norton Commander'a), затем сохраняют в файле Fix2000.ASM и компилируют программой ассемблера. В табл. 4 приведен ее шестнадцатиричный код, который можно непосредственно набрать в любом дамповом редакторе, например, Volkov Commander или FAR. Далее его сохраняют с именем Fix2000.COM и прописывают в файле AUTOEXEC.BAT.

**Таблица 3**

```

cseg segment
assume cs:cseg
org 100h
fix2000:
MOV AH, 2AH
INT 21H
MOV CX, 2000
MOV AH, 2BH
INT 21H
RET
cseg ends
end fix2000

```

**Таблица 4**

0000: B4 2A CD 21 B9 D0 07 B4 2B CD 21 C3

Эта программа занимает объем всего 12 байт. Она скомпилирована с помощью макроассемблера MASM версии 5.1, хотя можно использовать любой другой. Строки, набранные заглавными буквами, представляют собой, собственно, тело программы, а остальные определяют системными требованиями конкретного компилятора.

Программа сначала считывает системную дату функцией 2Ah прерывания 21h, затем изменяет значение года в регистре CX и, наконец, устанавливает новую дату функцией 2Bh того же прерывания 21h.

Изменить установленный год в программе на ASSEMBLER'e не представляет никакой сложности, правда, после этого ее следует перекомпилировать. Однако лучше это сделать непосредственно в дампе: в байте D0h следует изменить ноль на единицу для 2001 года и так далее. Байты D0 07 представляют собой переставленные половинки числа 7D0h, которое при переводе его в десятичную систему и будет числом 2000.

**В. КИРИЧЕНКО**

г. Шахты Ростовской обл.

# ЧАСТОТОМЕР НА PIC-КОНТРОЛЛЕРЕ


**Д. ЯБЛОКОВ, В. УЛЬРИХ, г. Санкт-Петербург**

**Этот прибор предназначен для измерения частоты логических сигналов, а также периодических сигналов прямоугольной формы положительной полярности. Он предельно прост по схеме и в работе (пределы измерений переключаются автоматически) и может найти применение в тех случаях, когда отсчета частоты с точностью до третьего знака достаточно.**

Частотомер, принципиальная схема которого изображена на рисунке, позволяет измерять частоту периодических сигналов в диапазоне 250 Гц...50 МГц. Погрешности измерений и отсчета для каждого интервала частот приведены в табл. 1. Входное сопротивление прибора – не менее 2 кОм. Уровень лог. 0 входного напряжения должен быть не более 0,2, а лог. 1 – не менее  $0,8U_{\text{пит}}$ , где  $U_{\text{пит}}$  – напряжение питания, которое может быть любым в пределах 3...6 В. Потребляемый ток не превышает 100 мА.

стоты сигнала, а E – порядок (например, показание 2,25 3 соответствует частоте  $2,25 \cdot 10^3 = 2250$  Гц;  $4,32 \cdot 5 = 4,32 \cdot 10^5 = 432\,000$  Гц = 432 кГц и т. д.).

Микроконтроллер PIC16F84 имеет в своем составе восьмиразрядный модуль таймера (TMR0), который может использоваться с восьмиразрядным предделителем. Последний функционирует асинхронно, поэтому таймер способен считать частоту сигналов значительно выше частоты генератора микроконтроллера, кото-



Как видно из схемы, основным элементом частотомера – микроконтроллер PIC16F84, осуществляющий счет импульсов внешнего сигнала, поступающего на вход прибора, обработку полученных зна-

**Таблица 1**

| Интервал частот, кГц (МГц) | Время измерения, мс | Погрешность, Гц (кГц) |         |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------|
|                            |                     | измерения             | отсчета |
| 0,25...0,999               | 500                 | ±2                    | ±2      |
| 1...9,99                   | 500                 | ±2                    | ±5      |
| 10...99,9                  | 500                 | ±2                    | ±50     |
| 100...127                  | 500                 | ±2                    | ±500    |
| 128...999                  | 1                   | (±1)                  | (±1)    |
| (1...9,99)                 | 1                   | (±1)                  | (±5)    |
| (10...50)                  | 1                   | (±1)                  | (±50)   |

чений и вывод результатов измерения на табло. Частота (в герцах) отображается индикаторами HG1-HG4 в формате X,YZ · 10<sup>E</sup> Гц, где X,YZ – десятичное значение ча-

рая в данном случае равна 4 МГц. Минимальное время высокого и низкого уровней входного сигнала – 10 нс, что позволяет модулю TMR0 функционировать от внешнего сигнала частотой до 50 МГц (а практически и выше). Предделитель задействован для повышения точности измерений. Так как его предельный коэффициент деления равен 256, максимальная разрешающая способность счетчика составляет 16 двоичных разрядов. Однако содержимое предделителя невозможно считать программно, подобно регистру. На примере описываемого частотомера показан метод, позволяющий "извлекать" восьмиразрядное значение предделителя. Это обеспечивает разрешающую способность измерения 16 разрядов: восемь старших разрядов считываются из TMR0, а восемь младших – из предделителя.

```
:02000000852851
:100020008A0182077E340C34B6349E34CC34DA3400
:10003000FA340E34FE34DE348A018207003462342E
:100040005D34583453344E34493444343F343A34B4
:10005000353430342B34263421341C3417341234E4
:1000600006340334053405340634033402340734CB
:1000700006340834013406340334083404340034BC
:1000800008340134093402340034043400340934AF
:1000900006340034023400340434083400340134AB
:1000A00000340234043400340034053401340234A2
:1000B0000034003402340534063400340034013492
:1000C000023408340034003400340634043400347C
:1000D000003400340334023400340034003401347A
:1000E0000634003400340034003408340034003462
:1000F000003400340434003400340034003402345A
:100100000034003400340034013485018601831644
:100110002730810010308500860183120830A0004E
:10012000A100A200A3000A309200F720920B9528AC
:1001300081018316013086008312C7309A000000C7
:1001400064009A0B9F288316860183121021900861
:10015000031DC928911BC92881018316013086001F
:100160008312000000000A309200F720920BB5289D
:1001700000000000000008316860183121021900801
:10018000031DD628911BD628A001A101A201A3011D
:1001900098289401950196019701980199010330DF
```

```
:1001A000A3009C0121210A30920095289401950119
:1001B000960197019801990111309C00901B6C21C8
:1001C0000310910D900DA3019C01212198280A3064
:1001D0009A000000F8309B00640000000009B0BB8
:1001E000ED28000000009A0BBA2800000800200813
:1001F000102086000510E720051421081020860035
:100200008510E72085142208102086000511E720BC
:1002100005152308102086008511E72085150800A4
:10022000010890009C010610061406109C0A100894
:10023000010603191329FF3091001C089102910A4D
:10024000080010309C00910D900D03186C219C0B40
:100250002329572105309D001A30840084030008AB
:10026000031D34299D0B2E2902301D02031C512928
:1002700003194329143E8400840305300002031C43
:100280004329840A800A57211D08A307143E8400CD
:100290000008A00084030008A10084030008A20055
:1002A00008000030A000A100A200A3000800053053
:1002B0009200143084009E0100089C001C088000FD
:1002C0009E0A0A309C0203185E299E03840A1E08B7
:1002D0008007920B5B2908001C081C209D001C2035
:1002E00098079D0A1D081C2097079D0A1D081C20C1
:1002F00096079D0A1D081C2095079D0A1D081C20B5
:040300009407080056
:00000001FF
```

Измеряемый сигнал через резистор R2 поступает на вывод RA4 DD1, являющийся входом внешнего сигнала (T0CKI) таймера TMR0. Этот вывод соединен с RB0, переключением которого осуществляется управление режимом счета. Перед измерением производится сброс TMR0 (при этом сбрасывается и предделитель).

Для измерения частоты вывод RB0 конфигурируется как вход на точные интервалы времени, что позволяет внешнему сигналу поступать на вход таймера. Отсчет длительности интервалов осуществляется "защитой" в микроконтроллер программой и выполняется как точная временная задержка. По истечении ее вывод RB0 конфигурируется как выход, TMR0 прекращает работу, поскольку на RA4 устанавливается низкий уровень, и внешний сигнал перестает поступать на его вход.

Затем считывается накопленное 16-разрядное значение числа периодов входного сигнала: в старшие восемь разрядов записывается содержимое TMR0, а в младшие — предделителя. Для получения значения предделителя выполняется дополнительная подпрограмма (с этой целью на выводе RA4 командами BSF и BCF переключается выходной уровень, т. е. программно формируется последовательность коротких импульсов). Каждый импульс инкрементирует предделитель и счетчик импульсов N, после чего проверяется содержимое TMR0, чтобы определить, увеличилось ли оно. Если оно возросло на 1, восьмиразрядное значение предделителя определяется по содержимому счетчика импульсов N как 256 — N. Далее 16-разрядное двоичное значение частоты преобразуется в шестиразрядное десятичное, которое округляется до трехзначного, а за-

тем формируется указанный выше экспоненциальный формат для вывода на табло в динамическом режиме. Сканирование индикаторов происходит с частотой примерно 80 Гц. Высокая нагрузочная способность микроконтроллера позволила подключить индикаторы непосредственно к его выводам.

Измерение частоты производится в два этапа. Сначала формируется интервал времени (программная задержка) длительностью 1 мс, что соответствует области высоких частот. Если полученное значение частоты более 127 (старший байт — значение TMR0 — и старший разряд младшего байта — значения предделителя — не равны 0), оно преобразуется, и результат выводится на индикаторы. После этого цикл повторяется.

Если же значение частоты менее 127, выполняется второе измерение (для низких частот), при котором формируется интервал времени длительностью 0,5 с. Для оптимизации работы микроконтроллера он объединен с циклом вывода результата предыдущего измерения на индикаторы. Значение частоты более 127 преобразуется для индикации, при меньшем показании индикаторов обнуляются (частота входного сигнала — вне диапазона измерений или отсутствует вообще). После этого в обоих случаях полный цикл измерения повторяется.

Коды "прошивки" ПЗУ микроконтроллера в формате MicroChip.hex приведены в табл. 2. Исходный текст программы желающие найдут на ftp-сервере редакции в Интернете (<ftp://ftp.paguo.ru/pub/> или <ftp://212.188.13.179/pub/>).

Частотомер можно значительно удешевить, если выполнить его на базе PIC-контроллера с однократно программируемым ПЗУ, например, PIC16C54C, стоимость кото-

рого вдвое меньше (при этом потребуется незначительная доработка программы). Применение ЖК индикатора с устройством управления, например, HT1621, позволит снизить потребляемый ток примерно до 5 мА.

Увеличить входное сопротивление примерно до 1 МОм позволит применение буфера на одном транзисторе (см. заметку М. Васильева "Повышение входного сопротивления частотомера в "Радио", 1987, № 4, с. 57). Чтобы уменьшить погрешность прибора в области средних частот, в программу достаточно ввести еще одно измерение длительностью 10 мс, в результате погрешность в диапазоне 100...999 кГц снизится до 100 Гц. А это, в свою очередь, позволит добавить разряд на индикаторе и повысить его разрешение.

Для измерения частоты синусоидальных сигналов, изменяющихся относительно 0, на входе прибора желательно установить разделительный конденсатор емкостью не менее 5 мкФ.

Чтобы расширить диапазон измерений в сторону низких частот, нужно добавить в программу еще одно измерение, во время которого в течение 0,5 с в цикле программного опроса без участия таймера считается число импульсов на входе. Полученное значение преобразуется для индикации по предложенной программе. Однако в этом случае общее время измерения превысит 1 с и станет заметным.

Можно поступить иначе — сместить диапазон измерений в сторону низких частот, заменив ZQ1 на 4 МГц кварцевым резонатором на частоту 400 кГц. Диапазон частот после такой замены — 25 Гц...500 кГц. Время измерения возрастет до 5 с, и станет заметно мерцание индикаторов. ■

# "SONY PLAYSTATION" ИЛИ СХЕМОТЕХНИКА 32-БИТНЫХ ВИДЕОПРИСТАВОК

## МОДУЛЬ ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО-CD

С. РЮМИК, г. Чернигов, Украина

На рис. 5 приведена структурная схема видеоплаты, представляющей собой специализированный видеопроцессор с аппаратным MPEG-декодером. Стандартом MPEG-1 (ISO 11172) определены методы сжатия видео- и аудиоданных, позволяющие уменьшить скорость их передачи до 1,5 Мбит/с. При коэффициенте сжатия информации от 1:40 до 1:200 обеспечивается приемлемое для бытовых телевизоров качество изображения [2].

"Сердце" видеоплаты — MPEG-декодер U3 W9925QF фирмы Winbond Electronics Corp. (Тайвань). Поступающий от CD-ROM цифровой поток данных он обрабатывает в режиме реального времени. Декoder поддерживает стандарты VCD1.1, VCD2.0, Karaoke CD, CD-I, CD-DA, выделяет системную информацию, аудио- и видеоданные. Предусмотрены режимы паузы, покадрового просмотра, замедленной и ускоренной "перемотки". Разрешающая способность видеоканала — 704×480 (NTSC) или 704×576 (PAL) элементов изображения. В стереоканале звука предусмотрено цифровое управление громкостью.

Микросхему W9925QF выпускают в 100-выводном корпусе QFP с шагом выводов 0,66 мм, напряжение ее питания — 3,3 В±10 %, потребляемая мощность — не более 0,5 Вт. Внутренняя структура декодера показана на рис. 6. Его основа — вычислительное ядро RISC-процессора, соединенное локальной шиной с декодирующим сопроцессором, аудиопроцессором и интерфейсными узлами. Данные от CD-ROM

поступают по стандартному последовательному четырехпроводному CD-интерфейсу, цепи которого совмещены с разрядами A0–A3 шины адреса ПЗУ U4. Формат выходных видеоданных параллельный, аудиоданных — последовательный. Работой декодера управляют через внешнюю восьмиразрядную шину D0–D7.

Согласно MPEG-1 базовым считается изображение, состоящее из 352×240 элементов стандарта NTSC или 352×288 элементов стандарта PAL. Это всего лишь четверть элементов полного телевизионного кадра. Недостающие MPEG-декодер восстанавливает методом интерполяции, для чего необходим быстродействующий и достаточно объемный буфер, в который "сырые" данные записывают порциями с большой скоростью, а обработанные читают медленнее, но непрерывно.

На видеоплате VCDM таким буфером служит микросхема U1 AS4C256K16E0 фирмы Alliance Semiconductor (Тайвань) — быстродействующее динамическое ОЗУ емкостью 4 Мбит, организованных как 512 столбцов × 512 строк × 16 бит (рис. 7). Она относится к классу так называемых EDO-DRAM, которые нередко при-

меняют в оперативной памяти персональных компьютеров. Назначение выводов аналогично обычным динамическим ОЗУ, лишь входы стробирования адреса столбцов предусмотрено два: UCAS — для старшего и LCAS — для младшего байта данных. Если соединить их параллельно, полученный вход будет эквивалентен обычному CAS. Микросхема размещена в корпусе SOJ-40 с шагом выводов 1,27 мм.

Аббревиатура EDO-DRAM (Extended Data Out Dynamic Random Access Memory) означает "динамическое ОЗУ с расширенным выводом данных". Кроме обычных режимов записи, чтения, модификации и регенерации данных в таком ОЗУ предусмотрен специальный EDO-режим, позволяющий с большой скоростью записать или прочитать целую страницу памяти. Иногда его называют HPM (Hyper Page Mode) — гиперстраничный режим. Страницей в данном случае считается совокупность 512 16-разрядных ячеек памяти одной, произвольно выбранной строки. При низком уровне сигнала RAS номер столбца автоматически инкрементируется (увеличивается на единицу) по каждому спаду сигнала CAS, чем и достигается повышенное быстродействие. Подобный режим был




Рис. 6




Рис. 5

применен еще в микросхемах KP565PY7 [3] и позволял читать подряд четыре одноразрядных ячейки памяти. Правда, называли его слоговым, а не страничным. Остальные отличия современных EDO-DRAM от морально устаревших KP565PY7 носят в основном технологический характер. Например, микросхема, установленная в VCDM, могла бы заменить 16 штук KP565PY7Г, причем с быстродействием в 4...5 раз выше, а потребляемой мощностью — в десять раз меньше.

Цифровой видеокодер U2 W9952QP фирмы Winbond Electronics Corp. (рис. 8) размещен в корпусе QFJ-32 с шагом выводов 1,27 мм. Он преобразует входные восьмиразрядные данные о яркости и цвете элементов изображения в полный цветовой телевизионный сигнал (ПЦТС) стандартов PAL-B, D, G, H, I (625 строк) или NTSC-M (525 строк). На его входы P0–P7 данные поступают в формате YCbCr. Сигналы яркости Y и два цветоразностных Cb и Cr связаны с обычными R, G, B формулами:

Окончание. Начало см. в "Радио", 2000, №11

$$Y=0,299R+0,587G+0,144B;$$

$$Cb=B-Y;$$

$$Cr=R-Y.$$

Главное достоинство такого формата — меньший диапазон изменения цветоразностных сигналов по сравнению с исходными, что уменьшает число двоичных разрядов, необходимых для их передачи. К тому же частота дискретизации цветоразностных сигналов в два раза меньше, чем яркостного. Иногда сигналы Cb и Cr обозначают соответственно V и U.

От MPEG-декодера на видеоконвертер поступают строчные VSYNC и кадровые HSYNC синхросигналы, тактовый сигнал CLK частотой 4,433 МГц и логический сигнал SLEEP. Последний переводит микросхему U2 в режим с уменьшенным потреблением энергии, когда видеоданные с лазерного диска не поступают. Сформированный ПЦТС снимают с выхода COMP микросхемы U2. Его стандарт (в данном случае PAL) задан логическими уровнями на входах MODE0—MODE3. На выходах CVBS\_Y и CVBS\_C имеются отдельные сигналы яркости и цветности, которые в рассматриваемом устройстве не используются. Напряжения питания аналоговых (VAA) и цифровых (VDD) цепей подведены к микросхеме U2 отдельными печатными проводниками. Таким же образом выполнены цепи аналоговой (AGND) и цифровой (DGND) "земли", соединенные на печатной плате только в одной точке. Это снижает уровень импульсных помех в формируемом видеосигнале.

Аудио-ЦАП U6 PCM1725U фирмы Burr-Brown (США) представляет собой двухканальный (стерео) дельта-сигма преобразователь кода в напряжение (рис. 9). По структуре он очень похож на установленный в "PlayStation" аудио-ЦАП AK4309AVM [1], но, будучи разработанным на год позже, имеет лучшие параметры. Частота дискретизации — 44,1 кГц, неравномерность АЧХ — +0,17...-0,33 дБ в диапазоне частот 0...20 кГц, динамический диапазон — 90...95 дБ, переходное затухание между стереоканалами — 88...95 дБ, максимальное выходное напряжение на нагрузке 10 кОм — 3,2 В, потребляемая мощность — не более 90 мВт при напряжении 4,5...5,5 В. Корпус — SOP-14 с шагом выводов 1,27 мм.

На вход аудио-ЦАП от MPEG-декодера поступают пять сигналов: LRCIN — переключение данных левого и правого каналов (44,1 кГц), BCKIN — битовая синхронизация (2,82 МГц), DIN — последовательные данные, SCKI — тактовый сигнал (16,9344 МГц), DM — управление режимом работы встроенного фильтра восьмого порядка. С выходов OUTR (правый канал) и OUTL (левый канал) звуковые сигналы поступают на сумматоры кросс-платы. Между выводом CAP и общим проводом включен оксидный конденсатор емкостью 10 мкФ. Уровень логического нуля на выводе FORMAT задает стандартный (а не I<sup>2</sup>C) формат цифровых аудиоданных.

Микросхема U4 AT29C020 американской фирмы Atmel (рис. 10) слу-




Рис. 7

жит постоянным запоминающим устройством, в котором хранятся данные, необходимые для работы VCDM. Ее корпус — QFJ-32 с шагом выводов 1,27 мм. Это — FLASH-ПЗУ, которое можно перепрограммировать не извлекая из устройства, причем гарантируется более 10000 циклов переза-




Рис. 9

писи. Объем памяти — 256 Кбайт, длительность цикла чтения — не более 150 нс. Назначение выводов U4 не отличается от обычных микросхем памяти такого же объема.

Все остальные узлы видеоплаты (за исключением кварцевого генератора) сосредоточены в программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС) U5 ispLSI2064 фирмы Lattice (США) [4]. У нее имеется 64 программируемых внешних выводов, каждый из которых может служить входом или выходом, а внутри — 64 регистра и 2000 логических элементов. Максимальная тактовая частота — 80 МГц, внутренние задержки сигналов — 5...10 нс, напряжение питания — 4,75...5,25 В, ток потребления — не более 100 мА. Микросхема собрана в 100-выводном корпусе QFP с шагом выводов 0,5 мм. По уровням входных и выходных сигналов она совместима с логическими микросхемами структуры ТТЛ.

Применение ПЛИС позволило отказаться от установки на видеоплату нескольких десятков обычных микросхем средней степени интеграции. Внутренние связи между элементами ПЛИС задают, занося в нее данные о требуемой конфигурации, примерно, как при программировании ПЗУ. Рассматриваемая микросхема позволяет делать это, не извлекая ее из системы. Программа "прошивки" яв-

U2 W9952QP




Рис. 8

U4 AT29C020




Рис. 10

ляется интеллектуальной собственностью разработчика и "вскрытию" в разумные сроки практически не поддается.





Рис. 11

Кварцевый генератор U7 MCO-1510A выполнен в металлическом корпусе размерами 13,2x20,8 мм. Его внешний вид показан на рис. 11, а. Генератор формирует тактовый сигнал ТТЛ-уровня. Его частота 40,5 МГц не кратна частотам телевизионных синхросигналов и дискретизации аудио-ЦАП. Схема, по которой включен генератор на видеоплате, показана на рис. 11, б. Резисторы R5 и R13 служат для уменьшения "звона" на фронтах сигналов. Кварцевый генератор — единственный элемент видеоплаты, который можно самостоятельно заменить в домашних условиях. Все остальное подлежит ремонту только в специализированных мастерских, оборудованных приспособлениями для монтажа и демонтажа SMD-элементов.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Борзенко А. Е., Федоров А. Г. Мультимедиа для всех. — М.: "Компьютер-Пресс", 1996.
- Справочник по персональным ЭВМ / Под ред. В. Н. Малиновского. — Киев: Техника, 1990.
- Бакин А. Программируемая логика фирмы Lattice Semiconductor. — Chip News, 1996, № 8, 9.

# АМПЕРМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЛИНЕЙНОЙ ШКАЛОЙ

В. АНДРЕЕВ, г. Тольятти, Самарская обл.

Применив синхронное выпрямление переменного тока, автор линеаризовал шкалу шунтового амперметра магнитоэлектрического типа без какого-либо усилителя. В статье предлагаются варианты схем с однополупериодным и кольцевым синхронным выпрямителем, применяемым обычно в кольцевых модуляторах.

Шкала амперметра переменного тока, построенного с использованием магнитоэлектрического стрелочного прибора с шунтом и простого выпрямителя, обычно нелинейна. Это связано с тем, что при уменьшении напряжения ниже некоторого порога (0,2...0,6 В) выпрямительные свойства германиевых и кремниевых диодов резко ухудшаются. В результате требуется увеличивать падение напряжения на шунте либо применять линейные выпрямители на основе усилителей переменного напряжения. Однако повышение падения напряжения на шунте неизбежно приводит к потерям мощности и росту выходного сопротивления источника питания. К тому же этот способ лишь уменьшает нелинейность, но не устраняет ее полностью. Правда, применение усилителей позволяет практически полностью устранить нелинейность, но сильно усложняет измеритель.

Между тем линейность простых измерительных выпрямителей на полупроводниковых диодах можно значительно улучшить без особого усложнения, если использовать синхронное выпрямление.

На рис. 1 приведена схема однополупериодного синхронного выпрямителя для амперметра с линеаризованной шкалой. В положительный полупериод переменного напряжения (плюс на верхних концах обмоток II и III) открываются диоды VD1 и VD2, подключая микроамперметр к шунту  $R_{ш}$ . В отрицательный полупериод диоды закрыты. В открытом состоянии диоды имеют малое дифференциальное сопротивление, и нелинейность этого сопротивления невелика, поэтому шкала получается практически линейной.

При использовании микроамперметров со шкалой 50...200 мкА с максимальным падением напряжения на рамке не более 150 мВ минимальное напряжение на обмотке III может составлять 1,5...2 В для германиевых

и 2...2,5 В для кремниевых диодов (при меньшем напряжении его нестабильность заметно сказывается на показаниях амперметра). Максимальное напряжение ограничивается максимально допустимым обратным напряжением используемых диодов. Минимальный ток диодов должен в 10...20 раз превышать максимальный ток микроамперметра. Дополнительную обмотку можно изготовить самостоятельно, намотав несколько витков тонкого изолированного провода на катушку трансформатора, если его конструкция позволяет это сделать.

Резисторы R3 и R4 служат для подстройки нуля амперметра, сдвиг которого возникает за счет тока диода VD2, протекающего через шунт, и разброса параметров диодов.

Синфазность подключения обмоток II и III важна при сравнительно низком напряжении обмотки III (менее 2 В), так как при противофазном включении этих обмоток (в этом случае полярность подключения микроамперметра нужно изменить) в приборе появляется нелинейность шкалы (цена деления в конце шкалы плавно увеличивается), что, кстати, иногда может оказаться полезным. Однако при напряжении на обмотке III выше 4...5 В эта нелинейность практически не заметна и на фазу включения обмоток можно не обращать внимания.

Для защиты микроамперметра от случайных перегрузок параллельно его выводам полезно включить кремниевый диод Д220, КД522 или КД521 в прямом направлении, предварительно убедившись, что он не влияет на показания микроамперметра в конце шкалы.

Добавлением еще двух диодов и одного резистора синхронный выпрямитель можно преобразовать в двухполупериодный (рис. 2). В качестве источника, открывающего диоды, здесь использована рабочая обмотка трансформатора.




Рис. 1




Рис. 2

Преимущество двухполупериодной схемы выпрямления перед однополупериодной состоит в том, что требуемое падение напряжения на  $R_{ш}$  примерно в два раза меньше при одинаковом токе полного отклонения микроамперметра. Так, если в однополупериодном выпрямителе с диодами Д220 для полного отклонения стрелки микроамперметра на 200 мкА (с сопротивлением рамки около 670 Ом) требовалось падение напряжения на  $R_{ш}$  около 0,4 В, то в двухполупериодном это напряжение не превышало 0,2 В.

Приведенная схема является модификацией обычного кольцевого модулятора. При увеличении напряжения на  $R_{ш}$  до 0,4 В (амплитудное значение) для германиевых и 1,2 В для кремниевых диодов через диоды VD1, VD3 и VD2, VD4 начинает протекать сквозной ток нагрузки. Поэтому резисторы R3—R5 служат не только для балансировки моста. Они ограничивают ток через диоды при перегрузке.

Исходя из этих соображений, в двухполупериодном выпрямителе лучше использовать кремниевые диоды и рассчитывать амперметр на максимальное падение напряжения на  $R_{ш}$  не более 0,5...0,6 В.

На случай перегрузки или КЗ можно принять дополнительные меры по ограничению тока через диоды. Это может быть увеличение сопротивления резисторов R3—R5, гасящего резистора и шунтирующих диодов или стабилизаторов.

Для открывания диодов измерительного моста амперметра с линейной шкалой не обязательно использовать трансформатор. На рис. 3 показан способ получения открывающего напряжения непосредственно от сети 220 В, стабилитрон VD1 ограничивает и стабилизирует это напряжение. Диод VD2 уменьшает нагрев гасящего резистора R5. Такую схему питания целесообразно использовать и в случае питания от трансформатора, если его выходное напряжение превышает несколько десятков вольт. При использовании в подобном случае двухполупериодного выпрямителя диод VD2 необходимо исключить, а последовательно со стабилитроном VD1 включить встречно еще один (того же типа) или использовать двуханодный стабилитрон.

При расчете элементов однополупериодного выпрямителя и проведении измерений нужно помнить об особенностях измерения несинусоидального тока или напряжения, учитывая коэффициент формы.




Рис. 3

При изготовлении многопредельного амперметра с пределами измеряемого тока менее 0,2...0,4 А необходимо учитывать следующую особенность этих мостовых схем. Ток, открывающий диод VD1 на рис. 1 (или VD1, VD2 на рис. 2), замыкается непосредственно на источник питания, а ток диода VD2 (или VD3, VD4 на рис. 2) проходит через резистор  $R_{ш}$  и создает на нем падение напряжения, которое, как указывалось выше, компенсируется подстройкой резистора R4.

Когда сопротивление резистора  $R_{ш}$  не более 0,1...0,2 Ом, падение напряжения на нем от тока диода VD2 (1...2 мА)

не превышает 0,1...0,4 мВ. При максимальном падении напряжения на шунте 100...200 мВ его можно не учитывать. Если же на минимальном пределе измерения сопротивление  $R_{ш}$  имеет большее значение, то необходимо принимать меры по поддержанию нуля при переключении пределов измерения.

Если питание моста производится от дополнительной обмотки, то на минимальном пределе можно составить шунт из двух половин и подключить вывод обмотки питания моста к средней точке шунта. Возможно также использовать дополнительную секцию безраз-

рывного переключателя, чтобы при переключении пределов ток в цепи питания отдельных плеч измерительного моста не прерывался.


При изготовлении амперметров по приведенным схемам необходимо принять меры к повышению температурной стабильности показаний прибора, которая в основном определяется равенством температур диодов измерительного моста. Для этого целесообразно использовать диодные сборки в одном корпусе либо разместить диоды рядом друг с другом и обеспечить хороший тепловой контакт, залив их компаундом.

## ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ТЕРМОМЕТРА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕРМОРЕЗИСТОРОМ

П. АЛЕШИН, г. Москва

Датчики температуры из чистых металлов (меди, платины и др.) обладают заметной нелинейностью, особенно если их применять для точных измерений в широком диапазоне температур. Автор предлагает несложный способ их линеаризации.

Нелинейность зависимости сопротивления  $R_t$  металлического датчика от температуры можно скомпенсировать,



подключив к нему сопротивление специально рассчитанной величины [1, 2]. Порядок расчета покажем на примере платинового датчика, имеющего сопротивление  $r_1=100$  Ом при температуре  $t_1=0^\circ\text{C}$ ,  $r_2=139,113$  Ом при  $t_2=100^\circ\text{C}$ ,  $r_3=177,033$  Ом при  $t_3=200^\circ\text{C}$ . Линеаризацию проведем для диапазона температур 0...200  $^\circ\text{C}$ .

Вначале по ф-ле (5), приведенной в статье [1], определим дополнительное сопротивление (следует иметь в виду, что в этой формуле и там же в формуле для расчета постоянной В перепутаны числитель и знаменатель):

$$R_{\text{доп}} = [r_2(r_1+r_3) - 2r_1r_3] / [(r_1+r_3) - 2r_2] = -2625,56 \text{ Ом.}$$

Здесь дополнительное сопротивление имеет отрицательный знак и обычным резистором уже не обойтись. В связи с этим воспользуемся усиленным каскадом на ОУ, входное сопротивление которого при наличии положительной обратной связи отрица-

тельно (см. рисунок). При подключении рассчитанного отрицательного сопротивления параллельно датчику результирующие сопротивления датчика для указанных температур становятся равными:

$$r_1 = r_1 R_{\text{доп}} / (r_1 + R_{\text{доп}}) = 103,9596 \text{ Ом,}$$

$$r_2 = 146,8962 \text{ Ом, } r_3 = 189,8328 \text{ Ом.}$$

Нетрудно заметить, что с таким подключенным сопротивлением датчик стал линейным:

$$r_2 - r_1 = r_3 - r_2 = 42,9366 \text{ Ом.}$$

Зададимся коэффициентом усиления каскада на ОУ  $K=2$  ( $R_3=R_4$ ) и изменением выходного напряжения ОУ при изменении температуры на 100  $^\circ\text{C}$  —  $\Delta U=100$  мВ.

В этом случае ток, который надо пропустить через датчик при его нулевом сопротивлении, должен быть равен  $I_d = \Delta U / [K(r_2 - r_1)] = 1,1645$  мА.

Сопротивление резистора R1 при напряжении питания 5 В составит  $R_1 = 5 / 1,1645 = 4,2937$  кОм. Сопротивление резистора R1, включенного параллельно с отрицательным входным сопротивлением каскада на ОУ, при  $K=2$ , равно  $-R_2$ , должно составить  $R_{\text{доп}}$ , поэтому  $R_{\text{доп}} = R_1(-R_2)/(R_1 - R_2)$ , откуда  $R_2 = R_1 |R_{\text{доп}}| / (R_1 + |R_{\text{доп}}|) = 1,6293$  кОм.

Контрольный расчет показывает, что выходное напряжение ОУ при трех указанных выше температурах составит 242,12, 342,12, 442,12 мВ, а изменение этого напряжения будет равным расчетному значению 1 мВ/град. Если напряжение на выходе делителя R5R6 установить 242,12 мВ, то поданное на вход цифрового вольтметра напряжение  $U_{\text{вых}}$  обеспечит индикацию температуры в градусах Цельсия с учетом знака.

Зависимость ошибки показаний от температуры выглядит так, как показано на рис. 2 в [1], но максимальное значение ошибки несравнимо меньше — в пределах диапазона линеаризации оно составляет 0,003  $^\circ\text{C}$  при  $t=+50^\circ\text{C}$  и 0,006  $^\circ\text{C}$  при  $+150^\circ\text{C}$ , а за пределами этого диапазона — 0,04 и 0,096  $^\circ\text{C}$  при температуре  $-100$  и  $+300^\circ\text{C}$  соответственно.

Следует отметить, что для реализации столь высокой точности в качестве

DA1 нужно применить сверхпрецизионный ОУ, например, 140УД24 [3].

### ЛИТЕРАТУРА

1. Алешин П. Линеаризация терморезисторного моста. — Радио, 1997, № 11, с. 58, 59.

2. Ратновский В. Приставка для измерения температуры цифровым мультиметром. — Радио, 1999, № 3, с. 31.

3. Интегральные микросхемы. Операционные усилители. Том 1. — М.: Физматлит, 1993, 240 с.

### МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. в "Радио", 2000, № 1, с. 13

#### ПРЕДЛАГАЕМ

**Ремонт и изготовление аккумуляторных сборок для любой радиоэлектронной техники.**

Доставка по России.

Москва: т/ф (095) 962-91-98; 962-94-10.

С.-Петербург: т/ф (812) 535-38-75.

Электронная почта: ms\_time@hotmail.com

...

Для Вас, радиолюбители!

**РАДИОКОНСТРУКТОРЫ** всех направлений, различной сложности и ценовой доступности. Радио-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, КОРПУСЫ и ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Ежемесячное обновление ассортимента.

Для получения бесплатного каталога вышлите чистый оплаченный конверт с Вашим обратным адресом. 426072, г. Ижевск-72, а/я 1333, РТЦ "ПРОМЕТЕЙ"

...

Печатная плата программатора "Турбо" (без элементов) — почтой.

400 р. с пересылкой.

420088, Казань, а/я 42.

E-mail: kasan\_kkm@mail.ru

...

Радиодетали — почтой по каталогу (80 руб.) с иллюстрациями. Объем 240 с. Более 48000 наименований. Оптовые поставки импортных радиодеталей. Тел. 963-66-25.

125040, г. Москва, а/я 36.

E-mail: alex\_a@dialup.ptt.ru  
Internet: www.dart.ru

В статье "Продуктовый дозиметр" в «Радио», 2000, № 4, 5 было рассказано о приборе для измерения радиации в продуктах питания. В настоящей статье описана приставка к этому прибору, позволяющая обнаруживать радиоактивный газ радон.

Среди источников естественной радиации, включая и Космос, наибольшую опасность для всех нас представляет невидимый, не имеющий вкуса и запаха химически инертный газ радон. В общем радиационном "давлении" на население Земли его доля составляет почти 50 % [1, с. 22].

Природный источник радона — урановые и ториевые руды, период полураспада которых миллиарды лет. На рис. 1 показан фрагмент схемы распада урана-238. В процессе его распада возникает самый важный для нас его изотоп — радон-222 [2, с. 58—60]. Еще один радиоизотоп радона — радон-220 (торон), продукт распада тория-232, имеет значительно меньший период полураспада (около 55 с). Его "вклад" в радоновое облучение человека оценивается в 5 % [1, с. 22].

Радон опасен, прежде всего, своим собственным  $\alpha$ -излучением. Например, одна  $\alpha$ -частица при прохождении в легочной ткани расстояния меньше 0,1 мм ионизирует свыше 100000 молекул [2, с. 33]. Но обнаружить радон не так просто — его  $\alpha$ -излучение не может быть зарегистрировано ни одним из известных

сегодня бытовых дозиметров и далеко не всяким из профессиональных. Однако, как это видно на схеме распада, радон можно обнаружить по его "следам" — свинцу-214 и висмуту-214,  $\beta$ - и  $\gamma$ -излучение которых, в принципе, может быть зарегистрировано обычными счетчиками Гейгера.

Но спектральной совместимости свинцово-висмутного следа со счетчиком Гейгера еще недостаточно — рассеянное излучение можно и не заметить. Необходимо продукты распада радона сконцентрировать в небольшом объеме, придав ему форму, позволяющую приблизить этот концентрат к высокочувствительному счетчику Гейгера на предельно малое расстояние. Это нужно затем, чтобы в экспозиции, близкой к периоду полураспада следа, можно было произвести измерение его активности.

Этим требованиям удовлетворяют измерительная головка и счетный блок описанного в [3] продуктового дозиметра. В нем стоит самый чувствительный из отечественных счетчик Гейгера и выставлена близкая к оптимальной экспозиция (около 32 мин). А для того, чтобы придать свинцово-висмутному следу радона нужную конфигурацию, изготовим фильтр, конструкция которого показана на рис. 2. Коробка 1 имеет размеры 94×73 мм (как и измерительная ювета продуктового дозиметра). К донной ее части, имеющей отверстие диаметром 20...30 мм, прикреплен патрубок 2, внутренний или внешний диаметр которого должен соответствовать штуцеру шланга домашнего пылесоса. К перфорированной по всей площади пластине 3 прикреплены четыре коротких ножки 4, отодвигающих ее от дна коробки и создающих тем самым зону равномерного отсоса. Все это может быть выполнено из ударопрочного полистирола.

Сам фильтр представляет собой слоеный "пирог", составленный из нескольких слоев тканного или нетканного материала (байка, тонкий фетр, войлок и т. п.). Между слоями находится толченый активированный уголь. Для того чтобы этот "пирог" не рассыпался, его скрепляют несколькими вколотыми в него булавками. Общая толщина фильтра — 20...25 мм.

Наденем фильтр на шланг пылесоса, а во избежание постороннего подсоса наложим на место их соединения дватри витка пластиковой изолянт. Затем включим пылесос на всасывание. Прогнав через фильтр некоторый объем воздуха, мы получим на нем осадок —





Рис. 2

Схема распада урана-238 (фрагмент)



\* И очень слабое  $\gamma$ -излучение с  $E_\gamma=0,51$  МэВ

\*\* И очень слабое  $\beta$ -излучение с  $E_\beta=0,33$  МэВ

\*\*\* Основные излучения, и к ним:  $E_\beta=1,0$  МэВ,  $E_\beta=3,26$  МэВ,  $E_\gamma=1,12$  МэВ,  $E_\gamma=1,764$  МэВ и очень слабое  $\alpha$ -излучение.

Рис. 1

частицы очень малого размера (порядка  $10^{-4}$  мкм) полония-218, свинца-214 и висмута-214. Снимем фильтр с пылесоса, установим на него счетную головку дозиметра и первым же отсчетом зафиксируем радиоактивность фильтра. Она будет связана с концентрацией радона в воздухе.

Радиоактивность фильтра будет, очевидно, зависеть от объема пропущенного через него воздуха. Но при фиксированной скорости прокачки (она зависит от мощности пылесоса, автором использовался "Вихрь") по мере увеличения радиоактивности фильтра наступает время, когда "насосываемая" радиация становится равна теряющейся из-за распада уже накопленной. Это время (оно составляет несколько периодов полураспада контролируемого вещества) — по достижении которого радиоактивность фильтра достигает предела и дальнейшая прокачка воздуха через него уже теряет смысл. Но если некоторое снижение чувствительности прибора терпимо, то время прокачки можно сократить до  $1/2...1/3$  от периода полураспада.

Чтобы убедиться в том, что фильтр содержит лишь следы радона-222, продолжим измерения. Поскольку период полураспада свинца-214 равен 26,8 мин, а висмута-214 — 19,7 мин, то через 3...4 часа от начальной радиоактивности фильтра уже мало что должно остаться. (Полную уверенность в том, что на фильтре именно эти два радиоизотопа, может дать лишь спектральный анализ. Но техника спектрального анализа ионизирующих излучений мало кому доступна и среди профессионалов...).

Рассмотрим в качестве примера результаты измерений, выполненных в самом обычном московском доме — в квартире на третьем этаже панельной пятиэтажки. На графике (рис. 3):  $t$  — время,  $N_\phi=3600\pm60$  — уровень естественного радиационного фона (здесь и далее — в импульсах за период измерения продуктового дозиметра 31 мин 39 с). Кривая показывает результаты измерений (точки на графике) радиоактивности фильтра после 15-минутной прокачки через него застоявшегося в квартире воздуха (окна и форточки были закрыты за 8 часов до начала измерений).

Первое измерение —  $N_m=7940\pm90$  (при увеличении измеряемой величины в  $n$  раз среднее квадратичное отклонение увеличивается в  $\sqrt{n}$ ). Превышение фонового уровня составило  $\Delta N_m=N_m-N_\phi=4340\pm150$ . Много это или мало? Профессионал заметил бы, что прибор нужно сначала проградуировать в единицах, принятых в оценке радиоактивных газов, — в беккерелях на литр (Бк/л), а потом сравнить его показания с сегодняшними нормативами (беккерель — единица радиоактив-




Рис. 3

ности, равная одному распаду в секунду). Но мы поступим по-другому: измерим  $N_{\text{ул}}$  — “уличный” радон и сравним его с “квартирным”. Прямыми измерениями получено  $\Delta N_{\text{ул}} = N_{\text{ул}} - N_{\text{ф}} = 600 \pm 130$ .

Заметим, что точности измерений мешает и сам “предмет” — концентрация радона очень непостоянна. Она зависит от дождя (сильный ливень способен уменьшить ее в 2...3 раза), времени суток (максимум — в полночные часы, минимум — в полуденные), атмосферного давления (с его увеличением концентрация радона падает), толщины снежного покрова (затрудняющего выход радона) и много другого.

Способность жилого помещения накапливать уличный радон и генерировать свой собственный (особенность ряда строительных материалов) характеризует отношение  $\Delta N_{\text{кв}} / \Delta N_{\text{ул}}$ . В нашем случае  $\Delta N_{\text{кв}} / \Delta N_{\text{ул}} = 6...10$ . Много это или мало? Естественно, казалось бы, потребовать, чтобы это отношение было близко к единице. Но за блага цивилизации (теплый дом, водопровод, газ и пр.), за желание иметь все это за умеренную цену (дешевый строительный материал, нередко — отходы производства) приходится платить “радоновую” цену. Но какова она? Судя по литературе, совсем неплохо, если в доме  $\Delta N_{\text{кв}} / \Delta N_{\text{ул}} = 4...6$ . В подвалах может быть и  $\Delta N_{\text{кв}} / \Delta N_{\text{ул}} = 8...25$ . Если концентрация радона в воздухе Нью-Йорка  $4,8 \cdot 10^{-3}$  Бк/л, а допустимая в США норма радонового загрязнения 0,15 Бк/л [4, с. 371], то там, очевидно, терпят и  $\Delta N_{\text{кв}} / \Delta N_{\text{ул}} \approx 30$ .

Коротко о путях проникновения радона в жилище. Основной — через грунт. Как в форме непосредственной диффузии, так и через естественные разломы и трещины (и в доме тоже). Радон в 7,5 раза тяжелее воздуха и поэтому концентрируется преимущественно в приземных слоях атмосферы. Если принять за 100 % его концентрацию у земли, то на высоте 10 м она составляет 87 %, а на высоте 100 м — 69 %. Другой путь — вода. Радон, растворенный в ней, движется к нам прямо по водопроводу. График, показанный на рис. 4, наглядно это демонстрирует. На нем показана концентрация радона в воздухе ванной комнаты.

Еще один путь, вернее источник, — строительные материалы. Особенно много радия и тория — “прародителей” радона — в глиноземе (500...1400 Бк/кг), фосфогипсе

$Q$ , Бк/л — концентрация радона




Рис. 4

(около 600 Бк/кг) и кальций-силикатном шлаке (более 2000 Бк/кг). Не говоря уж об отходах урановых обогатительных предприятий (более 4500 Бк/кг), которые из-за их дешевизны и недопонимания опасности также использовались в качестве строительного материала (в тех же США). Не так мало радия и тория в граните (около 170 Бк/кг) и в кирпиче (около 130 Бк/кг). Для сравнения: у дерева — 1,1 Бк/кг.

Самое радикальное средство борьбы с радоном — оно же и самое простое — проветривание. Весьма показателен в этом отношении график, изображенный на рис. 5.

Но почему мы отказываемся от градуировки прибора в беккерелях на




Рис. 5

литр? Во-первых, это совсем не так просто. А главное — потому, что казенные нормативы, на которые нам предлагают ориентироваться, не являются нормой в изначальном смысле этого слова (норма для радона — природная его концентрация). Нормативы компромиссны в самой своей основе и зависят от готовности государства потратить на преодоление возникшей опасности большие или меньшие средства. Принцип этого компромисса предельно прост: меньше средств — выше допустимый норматив! Именно поэтому нормативы на одно и то же, в частности, на допустимую концентрацию радона, столь различны в разных странах. А могут и вообще отсутствовать.

Описанный прибор пригоден для обнаружения и других газообразных источников радиации — дымов, тонких аэрозолей и т. п.

Уничтожение радиационных отходов сжиганием (не видно, значит нет) — ошибка! “Газификация” радиационно загрязненных материалов не только никак их не уничтожает, но и переводит в самую опасную для человека форму.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Радиация. Дозы, эффекты, риск. Пер. с англ. — М.: Мир, 1988.
2. Моисеев Л. А., Иванов В. И. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене. — М.: Энергоатомиздат, 1990.
3. Виноградов. Ю. Продуктовый дозиметр. — Радио, 2000, №4, с. 30, 31; №5, с. 40—42.
4. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества: Справ. изд. Баженов В. А., Булдаков Л. А., Василенко И. Я. и др. Под ред. Филова В. А. и др. — Л.: Химия, 1990, 464 с.

Таймер разрабатывался для совместной работы с самодельным вытяжным устройством, установленным над кухонной газовой плитой, но при желании его можно встроить и в любой другой бытовой прибор. Он может быть выполнен и в виде автономной конструкции. Таймер ограничивает время непрерывной работы сетевых приборов одним или двумя часами. После этого подаются предупреждающие сигналы, во время которых можно повторно нажать кнопку “Пуск” и, таким образом, дать команду на продолжение работы. Если же потребитель не сделает этого, то через 40 с устройство автоматически отключится от сети, отключив при этом и нагрузку.

Принципиальная схема таймера изображена на рис. 1. Он состоит из задающего генератора и счетчика на микросхеме DD1, двух счетчиков на микросхемах DD3 (единицы минут) и DD4 (десятки минут), двух светодиодных семисегментных индикаторов HL1, HL2, двух счетных триггеров на микросхеме DD5 и устройства управления исполнительным реле K1 на транзисторе VT1.

Питается таймер от блока питания, схема которого приведена на рис. 2. Штрихпунктирной линией на рисунке обведен узел управления электродвигателем вентилятора вытяжки.

Работает таймер следующим образом. При нажатии на кнопку SB1 “Пуск” ее контакты подают на трансформатор T1 сетевое напряжение 220 В. Через контакты SB1.3 обмотка реле K1 подключается к общему проводу, а контакты SB1.4 подают импульс сброса на счетные триггеры и счетчики. Реле срабатывает и своими контактами K1.1 и K1.2 блокирует контакты кнопки SB1. После этого кнопку “Пуск” можно отпустить, так как на выходе элемента DD2.2 появится высокий логический уровень и транзистор VT1 откроется.

При подаче питания счетчик DD1 начинает вырабатывать минутные импульсы, счетчики DD3 и DD4 ведут их подсчет, а семисегментные индикаторы HL1 и HL2 отображают пройденное время. С вывода 4 микросхемы DD1 через транзисторный ключ VT2 на индикатор HL1 подаются секундные импульсы со скважностью 2. Эти импульсы управляют точкой на его экране. Вход логического элемента DD2.3, включенного инвертором, присоединен к выходу P (выв. 2) счетчика DD4. При показаниях индикаторов “50 мин” на его выходе появляется низкий логический уровень, а при обнулении счетчиков — высокий. По фронту импульса, соответствующего высокому логическому уровню, триггер DD5.1 перейдет в состояние, при котором на его выходе 1 присутствует лог. 1. Через транзистор VT3 это напряжение поступит на светодиод HL3, и он загорится. Свечение светодиода будет

# ТАЙМЕР-АВТОМАТ

И. ПОТАЧИН, г. Фокино Брянской обл.

Таймер-автомат предназначен для установки времени работы различных бытовых приборов и автоматического их отключения от сети после звукового и светового сигналов, предупреждающих об окончании заданного временного интервала.

сигнализировать о том, что устройство уже работает в течение 1 ч.

лучателя устанавливают переменным резистором R6.

ведет выход элемента DD2.2 в состояние логического нуля, транзистор VT1 закрывается, реле K1 обесточится и таймер, а вместе с ним и нагрузка отключаются от сети. Если же в режиме сигнализации повторно нажать на кнопку SB1, то произойдет сброс всех счетчиков и автомат начнет новый отсчет времени, не отключая нагрузку от сети.

При переводе переключателя SB3 в нижнее по схеме положение вступает в работу триггер DD5.2.




Рис. 1




Рис. 2

В показанном на схеме положении переключателя SB3 сигнал высокого логического уровня с выхода 1 триггера DD5.1 поступает также на логические элементы DD2.1 и DD2.2. Импульс по фронту этого сигнала через конденсатор C1 проходит на вывод 9 микросхемы DD1 и запускает генератор будильника, сигнал которого с вывода 7 этой микросхемы, пройдя логический элемент DD2.1, попадает на пьезоизлучатель BQ1. Громкость звучания из-

Таймер работает в режиме сигнализации 40 с, т. е. до тех пор, пока на выводе 10 микросхемы DD1 присутствует сигнал низкого логического уровня. По истечении этого времени фронт сигнала высокого уровня пере-

Теперь по истечении одного часа загорится светодиод HL3, но звуковой сигнал не прозвучит и таймер будет работать еще один час. В конце второго часа светодиод HL3 погаснет, а светодиод HL4 загорится, сигнализируя об окончании двухчасовой работы таймера. Одновременно раздастся звуковой сигнал, который будет также звучать 40 с до момента отключения устройства. При необходимости продолжения работы снова нажимают на кнопку "Пуск" и отсчет времени начнется сначала. Для принудительного отключения устройства следует нажать на кнопку SB2. Ее контакты разомкнут цепь питания трансформатора T1, реле K1 отключится и прибор обесточится.



Рис. 3

Блок питания таймера обеспечивает постоянное стабилизированное напряжение 9 В и нестабилизированное 15 В.

Как уже упоминалось, таймер разрабатывался для совместной работы с самодельной вытяжкой. В ней установлен конденсаторный электродвигатель М1 от магнитофона. Узел управления этим двигателем включает в себя "штатные" резистор R15 и конденсатор C5, а также добавочный резистор R14. Замыкая или размыкая контакты переключателя SB4.1, можно регулировать частоту вращения ротора двигателя, изменяя тем самым производительность вентилятора вытяжки в зависимости от количества включенных конфорок газовой плиты. Включение того или иного режима контролируют по светодиодам HL5 или HL6.

Детали таймера смонтированы на печатных платах, но можно использовать и навесной монтаж. На фотографии (рис. 3) показан вариант размещения органов управления таймера на передней панели вытяжного устройства.

Микросхему DD1 вполне заменит К176ИЕ12, но у нее нет выхода звукового сигнала, поэтому сигнал можно снять с одного из выводов 1—3, 15 (частотой 1024 Гц), подав его на элемент DD2.1. Правда, в этом случае сигнал будет непрерывным. Светодиодные индикаторы HL1 и HL2 — любые слаботочные, в том числе и импортные, причем как с общим катодом, так и с общим анодом (в последнем случае вывод 6 микросхем DD3, DD4 надо соединить с плюсовым проводом питания). Вместо микросхемы К561ЛА9 (DD2) применимы К561ЛА7, К176ЛА9, К176ЛА7. Транзистор VT1 — любой аналогичный структуры п-р-п с допустимым током коллектора не менее тока обмотки реле К1. Реле — РЭС47 (паспорт РФ4.500.431), РЭС9 (паспорт РС4.524.200) или другие более мощные на рабочее напряжение 15 В. Транзистор VT5 — любой из серий КТ815, КТ817, КТ805, остальные — любые маломощные п-р-п, светодиоды также любые. Стабилизатор VD2 — с напряжением стабилизации 8...11 В. Диодный мост VD1 — серий КЦ402, КЦ405, КЦ407, КЦ412 и др. Пьезоизлучатель ВQ1 — ЗП-1, ЗП-2, ЗП-3. При их отсутствии допустимо применить головной телефон. Кнопки SB1—SB4 — П2К, причем SB1 и SB2 без фиксации в нажатом положении.

Как уже говорилось в начале статьи, область применения этого таймера довольно широка. Он, например, может работать в качестве устройства "SLEEP-контроля" в телевизорах. Светодиодные индикаторы HL1 и HL2 при этом не устанавливают, а для подачи команды продолжения работы телевизора используют не кнопку, а фотоприемник, управляющий которым с пульта ДУ.

### МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. в "Радио", 2000, № 1, с. 13

Почтой — любые радиодетали, радионаборы, инструмент, компьютеры и комплектующие. Каталог бесплатный. Конверт с обратным адресом обязателен. 426009, г. Ижевск, а/я 1093. Тел./факс (3412) 71-83-09.

# АВТОМАТЫ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ

Д. АТАЕВ, г. Стерлитамак, Башкортостан

**Предлагаемые несложные устройства предназначены для создания световых эффектов на дискотеках и во время проведения различных развлекательных мероприятий. Генерируемые ими сигналы могут управлять несколькими осветительными приборами, переключая их почти случайным образом. Предусмотрена возможность синхронизации переключений с ритмом ударных инструментов, звучащих в музыкальном произведении.**

Первый из описываемых здесь автоматов проще по конструкции. Он способен хаотически перебирать 32 комбинации из пяти включенных и выключенных ламп. Второй — сложнее, управляет восемью лампами и работает циклически, чередуя четыре эффекта: "бегущий огонь" (в одну и другую стороны) и два варианта "хаоса". Сигналы на выходах автоматов имеют логические уровни микросхем структуры КМОП (высокий — лампа включена, низкий — выключена). Их подают на входы узлов управления световыми приборами (УСП).

Схема первого автомата показана на рис. 1. На элементах DD1.1 и DD1.2 собран генератор тактовых импульсов. Формирователь из элементов DD1.3

и DD1.4 "укорачивает" их. Далее через инвертор DD2.3 они поступают на второй генератор (элементы DD2.1, DD2.2, DD2.4), который работает только при высоком уровне на верхнем по схеме входе элемента DD2.2, выдавая пакки импульсов. Счетчик DD3 подсчитывает импульсы второго генератора.

Параметры элементов автомата выбраны таким образом, что число импульсов в пакке во много раз больше емкости счетчика DD3, и к тому же оно непостоянно из-за нестабильностей частоты второго генератора и длительности разрешающих импульсов. В результате число, остающееся в счетчике после окончания каждой пакки, с некоторыми оговорками — случайное. Длительность пакки так мала, что "мигание"




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

ламп во время счета остается незаметным зрителю. Он видит лишь комбинации включенных ламп, сменяющиеся с частотой следования импульсов первого генератора, которую регулируют резистором R1 в пределах 0,8...7 Гц. Печатная плата устройства изображена на рис. 2.

Основа второго автомата — те же два генератора, что и в предыдущем, причем на его схеме (рис. 3) сохране-

ны позиционные обозначения элементов, а на печатной плате (рис. 4) — их расположение. Счетчик, на выходах которого образуется случайный набор сигналов высокого и низкого уровней, в этом случае реверсивный — микросхема DD3 K561ИЕ11. Направление счета определяется логическим уровнем на ее входе U. Изменяя его, получают дополнительные эффекты. Выходные сигналы счетчика поступают

на УСП не только непосредственно, но и через дешифратор DD6 K176ИД1 и элементы И-ИЛИ микросхемы DD7 K561ЛС2. В зависимости от уровней на выводах 9 и 14 DD7 на ее выходы проходят сигналы счетчика или дешифратора.

Еще один дополнительный узел, которого не было в предыдущем автомате, — счетчик тактовых импульсов на микросхеме DD4 K176ИЕ2 с дешифра-

тором DD5 K176ИД1. Сигналы, снимаемые с выходов микросхем DD4 и DD5, изменяют режим работы автомата через каждые восемь тактов. Весь цикл занимает 32 такта, затем повторяется.

После включения питания цепь R5C4 устанавливает счетчик DD4 в исходное состояние. Лог. 0 с его выхода 8 поступает на верхний по схеме вход элемента DD2.1, что разрывает цепь обратной связи второго генератора, превращая его в повторитель тактовых импульсов. С каждым из них содержимое счетчика DD3 увеличивается на 1, так как лог. 1, поступающая на вход U последнего с выхода 0 дешифратора DD5, задает прямое направление счета. По выходам дешифратора DD6 "бежит"




Рис. 4




Рис. 5

лог. 1. Она же поступает и на выходы автомата, так как все они соединены с дешифратором (на выводе 14 микросхемы DD7 — лог. 1, на выводе 9 — лог. 0).

После восьмого тактового импульса лог. 0 на выходе 8 счетчика DD4 сменяется лог. 1. Цепь обратной связи генератора пачек импульсов замыкается, и состояние счетчика DD3 становится псевдослучайным, как и в рассмотренном выше простом автомате. Но все выходы остаются соединенными с дешифратором DD6, и по ним хаотически "блуждают" всего одна лог. 1.

Начиная с 17-го такта, действует новый режим, подобный установленному в первых восьми тактах, но лог. 1 "бежит" в другом направлении, так как на входе U счетчика DD3 установлен лог. 0. И наконец, в последних восьми тактах четыре выходных цепи автомата отключены от дешифратора DD6 и связаны с выходами счетчика DD3, генерирующего случайные коды. Иногда к ним добавляется лог. 1 на одном из четырех выходов, соединенных непосредственно с дешифратором DD6. Далее цикл повторяется.

Для привязки частоты переключения ламп к темпу ударных инструментов можно воспользоваться синхронизатором, схема которого показана на рис. 5, а чертеж печатной платы — на рис. 6. Его вход соединяют с выходом УМЗЧ. На транзисторе VT1 собран ак-

тивный ФНЧ с частотой среза 100 Гц. Он подавляет все спектральные составляющие звукового сигнала, кроме самых низкочастотных. Выход фильтра через детектор на диодах VD1 и VD2 соединен с пороговым устройством, состоящим из усилителя на транзисторе VT2 и триггера Шмитта из соединенных последовательно элементов микросхемы DD1.

Синхронизатор подключают к описанным выше автоматам через переключатель SA1, как показано на рис. 1 и 3 штриховыми линиями. Предварительно в них следует разорвать цепи, соединяющие выход тактового генератора (вывод 11 элемента DD1) с входами других микросхем, удалив специально предусмотренные на печатных платах проволочные перемычки между выводами 9 и 11 микросхемы DD1. Подбирая амплитуду аудиосигнала (она должна составлять примерно 1 В), следует добиться, чтобы при каждом ударе в барабан на выходе синхронизатора появлялся импульс, вызывающий смену комбинации включенных ламп.

Напряжение 9 В для питания описываемых устройств можно получить от любого подходящего сетевого блока питания или батареи гальванических элементов. Ток, потребляемый любым из автоматов, не превышает 20, а синхронизатором — 10 мА. Особых требований к стабильности напряжения не предъявляется, но следует помнить, что

работоспособность микросхем серии K176 при питании их напряжением более 10 или менее 8 В не гарантируется.

Налаживание автоматов заключается в установке пределов регулировки тактовой частоты, при которых обеспечивается субъективно наилучший визуальный эффект. Эти параметры зависят от емкости конденсатора C1 и сопротивления резистора R2.

Печатные платы, изображенные на рис. 2, 4 и 6, рассчитаны на установку резисторов МЛТ-0,125, конденсаторов КМ-5, КМ-6. Переменный резистор R1 (см. рис. 1 и 3) — малогабаритный любого типа с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота (группа А). Оксидный конденсатор C3 (см. рис. 5) — К50-6, К50-35 или подобный. Диоды Д9 заменяемы на любые маломощные, например, КД521А. Вместо транзисторов КТ315Б можно применить аналогичные, а также серий КТ312, КТ3102, КТ209 с любым буквенным индексом.

## МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. в "Радио", 2000, № 1, с. 13

### ПРЕДЛАГАЕМ

#### Радиостанции УКВ, СВ, КВ:

— автомобильные, портативные, морские.

Ремонт радиостанций. Доставка по России.

С.-Петербург: т/ф (812) 535-38-75.

Москва: т/ф (095) 962-91-98.

Электронная почта: ms\_time@hotmail.com

**ПРОГРАММАТОР UNIPROG** для УФЗУ, ОЗВМ, ПЛМ, РТ, FLASH, PIC, AVR, последовательных ПЗУ и др. (готовый — около 100 у. е. или конструктор), подключается к ПК IBM через LPT. Можем выслать почтой. Подробное описание см. в Интернете: [WWW.PROGRAMMATOR.RU](http://WWW.PROGRAMMATOR.RU)

Консультации и сопровождение.

123022, г. Москва, а/я 76, ООО "МикроАрт". Тел.: (095) 180-8598; 189-28-01.

### "ПОЗЫВНОЙ"

#### ПРЕДЛАГАЕТ РАДИОНАБОРЫ:

РН-1 АМ р/ст. на 160 м

РН-3 SSB р/ст. на 160 м

РН-9 частотомер

РН-13 ЧМ р/ст. на 2 м

### ВНИМАНИЕ! НОВИНКА

"БАРС" — Бортовая аппаратура речевых сообщений для а/м ГАЗ, ВАЗ, Москвич (от 11 до 100 речевых сообщений)

"ИРС" — Интеллектуальное реле стеклоочистителя

"МАК" — Маршрутный бортовой компьютер для а/м

603163, г. Н. Новгород, а/я-49 "ПОЗЫВНОЙ". Т/ф. (8312) 32-46-53.

E-mail: pozivnoi@vrcc.ru




Рис. 6



# СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ

А. ГРИШИН, г. Москва

**Вызывные устройства для телефонных аппаратов, выполненные на основе современных микросхем, при небольших габаритах обеспечивают громкое и мелодичное звучание. В статье приведены результаты экспериментов с этими микросхемами и рекомендации по их применению.**

Предлагаемые вызывные устройства (ВУ) можно применить для замены электромеханических звонков в традиционных телефонных аппаратах (ТА), в электронных ТА первых выпусков, в которых простейшее ВУ, собранное на одном транзисторе и пьезоизлучателе, не обеспечивало необходимого запаса по громкости вызывного сигнала. На основе рассматриваемых микросхем могут быть собраны и другие устройства звуковой сигнализации, например, квартирные звонки.

В статье автор использовал полученные им экспериментальные результаты, что и обусловило некоторые расхождения с приводимыми в справочниках сведениями.

Большинство микросхем ВУ выпускаются в пластмассовом DIP корпусе с восемью выводами и имеют сходные принципы построения. Микросхемы ВУ разделяются на две группы: со встроенной цепью питания и требующие внешних (навесных) элементов цепи питания. К первой группе относятся PSB6520, PSB6521 фирмы SIEMENS, ее отечественные аналоги КР1064ПП1 АО "Светлана" и КР1085ПП1 концерна "Родон", L3240 фирмы THOMSON и ее отечественный аналог КР1091ГП1 НПО "Электроника". Согласно справочным материалам эти микросхемы имеют не принципиальные различия, рассматривать которые нецелесообразно.

На рис. 1 показано ВУ с использованием микросхемы из этой группы. В состав микросхемы входят мостовой выпрямитель, стабилизатор с номинальным напряжением стабилизации 28 В, нагрузочный резистор, триггер Шмитта, управляющий переключателем нагрузки выпрямителя, тональный и вспомогательный тактовый генераторы. Вызывное напряжение через цепь C1R1 поступает на вход микросхемы (выводы 1 и 8). Конденсатор C1 пропускает только переменное напряжение вызывного сигнала, в отсутствие которого ВУ не влияет на работу телефонной линии и ТА.

Выпрямленное диодным мостом вызывное напряжение сглаживается кон-

денсатором C2, ограничивается стабилизатором и поступает на триггер Шмитта и переключатель. При появлении вызывного сигнала напряжение начинает расти и при достижении некоторого порога происходит переключение питания с нагрузочного резистора на генераторы. Отключаются генераторы при уменьшении напряжения до порога выключения. Номинальное значение порога включения — 12,6 В, выключения — 8,4 В. Наличие гистерезиса по питанию обеспечивает помехозащищенность ВУ.

Тональный генератор вырабатывает импульсный сигнал, частота которого периодически меняется от одной частоты к другой и обратно. Номинальное соотношение этих частот — 1,38 (для PSB6520 — 1,25). Переключение осуществляется импульсами тактового генератора. Частота тонального генератора зависит от сопротивления резистора, подключенного к выводу 4 микросхемы, а частота переключения — от емкости конденсатора, подключенного к выводу 3. Подбирая эти элементы, можно в широких пределах изменять характеристики звукового сигнала (переменный резистор R3 предназначен для оперативной регулировки).

Тональный генератор имеет два выхода — основной (вывод 5 микросхемы) и дополнительный (вывод 6), который в справочниках указывается как противофазный. При подключении нагрузки к выводам 5 и 6 амплитуда выходных импульсов увеличивается примерно в 2 раза (мостовая схема), соответственно возрастает и громкость звукового сигнала.

Громкость звука одинакова практически для всех типов пьезопреобразователей и мало отличается от громкости простейших ВУ, выполненных на одном транзисторе. Удовлетворительную громкость обеспечивают только мощные излучатели типа СП-1 (сирена пьезокерамическая). Несколько худшие результаты показывает излучатель РПИ-001 московского завода "Пьезо".


Более полно возможности ВУ реализуются при работе на динамическую головку. Для подключения низкоомной головки требуется согласующий трансформатор. Приобрести специальный телефонный трансформатор довольно сложно, но, как показал опыт, вполне успешно можно применить согласующие трансформаторы от карманных и переносных радиоприемников и абонентских громкоговорителей — большинство из них работают даже лучше специальных трансформаторов.

Дать рекомендации по всем существующим типам трансформаторов, конечно, невозможно, поэтому следует экспериментально подобрать наиболее подходящий из имеющихся личных запасов. Динамическую головку можно применить практически любую малогабаритную с сопротивлением катушки постоянному току не менее 6 Ом; желательно применить современную мощностью 0,5 Вт. Громкость регулируют переменным резистором R4. Показанное на рис. 1 включение обеспечивает достаточную громкость звукового сигнала, при необходимости ее можно увеличить, подключившись к выводам 5 и 6.

Проверка 14 экземпляров микросхем КР1064ПП1 показала, что ее вывод 6 не является противофазным, а непонятным образом дублирует вывод 5. Кроме того, половина проверенных микросхем оказалась явным браком — отсутствие сигнала на выводе 6, плохой дребезжащий звук и т. п. У проверенных микросхем L3240B вывод 6 действительно является противофазным — при подключении нагрузки к выводам 5 и 6 примерно в два раза увеличивается амплитуда выходных импульсов и возрастает громкость. Звук чистый, каких-либо замечаний по работе микросхем не было. Проверку других микросхем этой группы автор не проводил.

Микросхемы LS1240, LS1240A, LS1241 фирмы THOMSON отличаются от рассмотренных только отсутствием инверсного выхода — вывод 6 "пустой". В микросхеме KA2418B фирмы SAMSUNG вывод 6 является входом управления гистерезисом. При подключении резистора сопротивлением около 1 кОм к выводу 6 и выводу 7 (+U<sub>пит</sub>) напряжение включения приближается к напряжению выключения. Измерения показали следующие значения: U<sub>вкл</sub> составляет 9,4 В, U<sub>выкл</sub> — 8,6 В, причем диапазон от 9 В до U<sub>выкл</sub> является зоной неустойчивой генерации.

Питание микросхем можно осуществлять и непосредственно постоянным напряжением, подав его на выводы 7 и 2. Если напряжение питания превышает напряже-





# БОРТОВОЙ ТЕРМОМЕТР—ВОЛЬТМЕТР

С. БИРЮКОВ, г. Москва

Этот прибор позволяет измерять температуру в трех точках автомобиля (например, блока цилиндров, охлаждающей жидкости в радиаторе и масла в картере) и напряжение аккумуляторной батареи. Результат измерения высвечивает в цифровой форме светодиодное табло.

Основой прибора, схема которого показана на рис. 1, так же, как и в [1], служат аналого-цифровой преобразователь (АЦП) DD1 [2] и три микросхемных датчика температуры DA1—DA3 [3]. Датчики можно рассматривать как стабилитроны с малым дифференциальным сопротивлением (менее 1 Ом) и напряжением стабилизации, пропорциональным абсолютной температуре. Рабочий ток через них (около 1 мА) задан резистором R4. Точку измерения температуры (а значит, тот или иной датчик) выбирают переключателем SA1 (секция SA1.2).

Для того, чтобы показания термометра были нулевыми при нулевом значении измеряемой температуры, на вход АЦП следует подать разность между напряжением на датчике и образцовым напряжением 2,732 В [3]. Образцовое напряжение должно быть высокостабильным (температурный коэффициент напряжения источника, встроенного в микросхему КР572ПВ2А, слишком велик). Поэтому в приборе в качестве источника образцового напряжения использован микросхемный стабилизатор КР142ЕН19А (DA6) с весьма малой температурной зависимостью выходного напряжения [4].

Микросхема DA6 работает в режиме регулируемого прецизионного стаби-

стализации (около 6 мА) задает резистор R13.

Измеряемой температуре 100 °С соответствует напряжение 1 В между входами АЦП  $+U_{\text{вх}}$  и  $-U_{\text{вх}}$ . Для того, чтобы при этом на табло HG1—HG4 появилось показание "100,0", необходимо подать образцовое напряжение 1 В на входы  $+U_{\text{ср}}$  и  $-U_{\text{ср}}$  АЦП. Это напряжение снимают с движка подстроечного резистора R15.

Частота работы генератора АЦП выбрана из стандартного ряда — 50 кГц, ее задают элементы C12R18. Указанным параметрам соответствуют номиналы элементов интегратора R17 и C11 и емкость конденсатора C10 автокоррекции "нуля". Конденсатор C5 уменьшает влияние наводок на датчики, а C8 исключает паразитную генерацию внутреннего источника образцового напряжения АЦП (–2,9 В).

Индикатор HG1 указывает знак и первую цифру наибольшего значения измеряемой температуры — "единицу". Через горизонтальный элемент индикатора течет ток (определяемый резистором R19, из-за чего элемент постоянно высвечивает знак "минус". Полярность напряжения, подаваемого на входы  $U_{\text{вх}}$  АЦП, противоположна обычной, поэтому при плюсовой температуре на выходе g1 АЦП действует низкий логический уровень, включающий дополнительно два вертикальных элемента индикатора HG1, формируя знак "плюс". "Единица" включается на

HG1—HG4 сформировано стабилизатором DA5. Значения напряжения на схеме указаны относительно верхнего по схеме плюсового проводника (подключаемого к плюсовому выводу аккумуляторной батареи через контакты секции SA1.1 переключателя и дроссель L1).

Для измерения напряжения аккумуляторной батареи служит делитель R5—R8. С резисторов R6 и R7 напряжение, равное 0,01 напряжения батареи, подано на вход АЦП во втором сверху по схеме положении переключателя SA1 (цифрами обозначены номера его контактов). Напряжению батареи 12 В соответствуют напряжение 120 мВ на входе АЦП и показания табло "12,0". Если желательно иметь точность измерений до 10 мВ, делитель R5—R8 должен обеспечивать на резисторах R6 и R7 напряжение, равное 0,1 напряжения батареи, и, кроме того, необходима еще одна секция переключателя SA1 для управления положением десятичной запятой.

Все детали устройства, кроме индикаторов, разъемов для подключения аккумуляторной батареи и датчиков, смонтированы на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Чертеж платы представлен на рис. 2.

В приборе использованы резисторы МТ и МЛТ, а R5, R7, R8, R10, R14, R16 — С2-29В, но можно подобрать их и из МЛТ с погрешностью 1...2 %; подстроечные резисторы — СПЗ-19а. Конденсаторы — К73-17 на напряжение 63 В (C9—C11); КМ-5 и КМ-6 (C3, C4, C6—C8, C12); оксидные — К53-18 (C1) и К52-1Б (C5), причем вместо них можно применить зарубежные аналоги конденсаторов К50-35.

Переключатель SA1 — ПГ2-10-6П4Н. Стабилизаторы DA4 и DA5 — любые, рассчитанные на включение в минусовую




Рис. 1

литрона. Необходимое напряжение стабилизации 2,732 В устанавливают подстроечным резистором R9, а ток

индикаторе HG1, лишь когда измеряемая температура достигает 100 °С и более.

Напряжение питания прибора в целом стабилизировано микросхемным стабилизатором DA4. Пятивольтовое напряжение для питания индикаторов




Рис. 2 К цифровым индикаторам табло

цель, на напряжение соответственно 9 В (KP1168EH9Б, KP1162EH9А, KP1162EH9Б, импортные серий 79M09, 7909) и 5 В (KP1162EH5, KP1179EH5, 79M05, 7905) [5]. Стабилизатор DA5 рассеивает мощность несколько более 1 Вт, поэтому установлен на ребристый теплоотвод размерами 20×20×10 мм.

Индикаторы HG2—HG4 — любые с общим анодом и приемлемой яркостью свечения при токе через элемент 5 мА — именно такой ток обеспечивает АЦП KP572ПВ2А. Из отечественных подходят "красные" индикаторы с высотой знака не более 7,5 мм — АЛ305А—АЛ305Г, АЛ309А—АЛ309Е, АЛС312А, АЛС312Б, АЛС324А, АЛС324Б. Вместо АЛС324В можно применить индикатор АЛС326А.

При отсутствии специализированного индикатора для указания знака температуры и цифры "1" можно использовать обычный семизлементный индикатор. В этом случае от индикации знака "+" придется отказаться, а знаком "-" будет служить элемент g. Подключение входов +U<sub>вх</sub> и -U<sub>вх</sub> АЦП DD1 к переключателю SA1 надо будет поменять на обратное. Установлено, что в приборе хорошо работают импортные индикаторы HDSP-3906 (HG1) и HDSP-3901 (HG2—

HG4) фирмы Hewlett Packard, имеющие высоту знака 20 мм.

Переключатель SA1 и индикаторы HG1—HG4 смонтированы на другой печатной плате, установленной перпендикулярно основной. Те монтажные точки основной платы, которые нужно соединить проводниками с контактами переключателя SA1, обозначены цифрами: точки 1, 2 и 3 соединяют с контактами 9, 10, 11 секции SA1.2; точку 4 — с конт. 3—5 SA1.3; 5 — с 9' SA1.4; 6 — с 3' SA1.3; 7 — с 9' SA1.2 и с 9—11 SA1.4; 8 — с 2 SA1.3; 9 — с 2—5 SA1.1; 10 — с 3' SA1.1 и с 7, 8 SA1.2 и 11 — с 8 SA1.4.

Для установки датчиков DA1—DA3 в точках измерения температуры удобно использовать корпуса от неисправных автомобильных термодатчиков. К датчику припаивают выводы двупроводного экранированного кабеля (экран — к выводу 2), помещают в корпус и, обеспечив отсутствие контакта со стенками, заливают эпоксидным клеем. В клей следует добавить теплопроводящий наполнитель, например, окись алюминия или в крайнем случае тальк.

Можно поступить и иначе. В небольшом бруске из алюминиевого сплава сверлят два отверстия — сквозное крепёжное и глухое, в котором эпоксидным

клеем заливают датчик с припаянным кабелем. Крепят датчики так, чтобы исключить их подогревание посторонними источниками тепла.

Для повышения точности измерения напряжения прибор подключают по цепи питания непосредственно к зажимам аккумуляторной батареи или к токовому зажиму стартера и болту, обеспечивающему соединение минусового вывода батареи с корпусом автомобиля.

Наладить прибор довольно просто. Подают на него напряжение питания 12...15 В и подстроечным резистором R9 устанавливают на конденсаторе C6 указанное на схеме напряжение с точностью, которую в состоянии обеспечить имеющийся вольтметр, хотя бы 0,1 В. Поместив подготовленные так, как указано, все датчики в тающий снег или лед (но не в воду со льдом), подстроечными резисторами R1—R33 добиваются нулевых показаний индикаторов в положениях 3—5 сверху по схеме переключателя SA1 соответственно.

Затем один из датчиков помещают в воду, нагретую до 80...90 °С; температуру воды обязательно контролируют точным термометром. Подстроечным резистором R15 устанавливают на табло те же показания, что и на шкале термометра.

Измеряют точным вольтметром напряжение источника, от которого питается прибор. Желательно, чтобы он при этом был подключен теми же проводниками, с которыми будет установлен в автомобиль, и во втором положении переключателя подстроечным резистором R6 устанавливают это значение на табло.

Заметим, что стоимость датчиков К1019ЕМ1 и подстроечных резисторов СПЗ-19а соизмерима, поэтому, особенно при изготовлении нескольких экземпляров прибора, целесообразно приобрести датчиков несколько больше, чем необходимо, и заранее отобрать их по выходному напряжению. В этом случае резисторы R1—R3 не потребуются.

Подбирают датчики следующим образом. Последовательно с каждым из них включают по токоограничительному резистору сопротивлением 9,1 кОм и все эти цепи соединяют параллельно (рис. 3). Вывод 2 каждой микросхемы соединяют проводниками с лепестками контактной колодки или контактами переключателя.

Все датчики накрывают пенопластовой коробкой, на которую следует положить груз, чтобы не было щелей по краям. Подают напряжение питания 12 В и после выдержки в течение примерно 15 мин измеряют разность между напряжением одного из датчиков и остальными. Для установки в термометр датчики разбивают на группы из трех штук с минимальной разностью по напряжению в каждой группе. Разности в 1 мВ соответствует ошибка в измерении температуры в 0,1 °С.

Подобранные датчики подключают к прибору однопроводным экранированным кабелем (выводы 1 датчиков оставляют свободными). Для калибровки помещают один из датчиков в тающий снег и резистором R9 устанавливают нулевые показания термометра. Порядок дальнейших действий не отличается от описанного выше.




Рис. 3

Если при измерении температуры достаточно точности до единиц градусов, можно в анодную цепь индикатора НГ4 ввести выключатель (или дополнительную секцию переключателя SA1), который позволит погасить младший разряд табло.

Прибор легко дополнить амперметром, измеряющим ток в цепи аккумуляторной батареи. Для этого следует изготовить четырехвыводный измерительный резистор — через токовую пару выводов пропускают измеряемый ток, с другой снимают падение напряжения (рис. 4). При токе 10 А падение напряжения на этом резисторе (R1) равно 0,16 В, на концах цепи резисторов R4 и R5 — 0,1 В, поэтому табло покажет "10,0". Плюсовым значениям тока соответствует зарядка батареи, минусовым — разрядка. Резистором R5 калибруют амперметр.




Рис. 4

Для реализации режима "Амперметр" потребуется ввести в действие свободные шестые и двенадцатые контакты секций переключателя SA1. В секции SA1.1 шестой контакт подключают к группе 2—5, в секциях SA1.3 и SA1.4 — так, как указано на рис. 4, а в секции SA1.2 — к контакту 11.

Резистивные делители R2R6 и R3R7 (рис. 4) служат для приведения синфазного входного напряжения АЦП к допустимому уровню. Потребляемый ими ток крайне мал, что позволяет этот узел от бортовой сети не отключать. О работе АЦП подробно рассказано в [6], где, в частности, описана аналогичная микросхема. Пары резисторов R2, R3 и R6, R7 следует подобрать с отклонением одного от другого по сопротивлению не более 0,1 %, желательно, чтобы они были из серии стабильных (C2-29В).

Измерительный резистор проще всего изготовить, распаяв параллельно на двух толстых латунных пластинах шесть резисторов С5-16В (или С5-16МВ) сопротивлением 0,1 Ом мощностью 5 Вт. Пластины прикрепляют к изоляционному основанию болтами М8, которые одновременно будут зажимами для включения измерительного резистора в разрыв цепи. Двумя винтами М4 к пластинам подключают наконечники изолированных проводников к резисторам R2 и R3 (рис. 4).

Если микросхемы DA1—DA3 подобраны по напряжению, все элементы уз-




Рис. 5

ла на рис. 4, кроме измерительного резистора, можно смонтировать на основной печатной плате прибора на месте резисторов R1—R3. Следует помнить, что, хотя левый по схеме вывод резистора R2 (рис. 4) и нижний дрос-

сель L1 (см. рис. 1) соединены с одной точкой, их следует подключать отдельными проводниками.

В случае, когда для измерительного резистора R1 не удалось приобрести резисторы С5-16В или другие аналогичные, между латунными пластинами впаивают 40...50 отрезков нихромовой или константановой проволоки диаметром 0,8...0,9 мм. Длину отрезков (несколько сантиметров) подбирают так, чтобы сопротивление каждого из них было в пределах 0,7...0,8 Ом. Следует помнить, что при токе 30 А на резисторе падает напряжение около 0,5 В и рассеивается мощность почти 15 Вт.

Существенно снизить эти потери можно, уменьшив в 3...5 раз его сопротивление и во столько же раз напряжение, подаваемое на входы  $U_{обр}$  АЦП, — только в режиме измерения тока, — для чего потребуются еще одна секция переключателя SA1 и три резистора — два постоянных и подстроечный с суммарным сопротивлением 28,4 кОм, включаемые вместо резистора R16 (рис. 5); резисторы R4 и R5 узла по схеме рис. 4 удаляют, а проводник, соединявшийся с движком резистора R5, подключают к общей точке резисторов R3 и R7.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Бирюков С. Термометр "дом-улица". — Радио, 2000, № 3, с. 32, 33.
2. Федорков Б. Г., Телец В. А., Дегтяренко В. П. Микроэлектронные цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. — М.: Радио и связь, 1984.
3. Бирюков С. Микросхемы-термодатчики К1019ЕМ1, К1019ЕМ1А. — Радио, 1996, № 7, с. 59, 60.
4. Янушенко Е. Микросхема КР142ЕН19. — Радио, 1994, № 4, с. 45, 46.
5. Бирюков С. Микросхемные стабилизаторы напряжения широкого применения. — Радио, 1999, № 2, с. 69—71.
6. Бирюков С. Применение АЦП КР572ПВ5. — Радио, 1998, № 8, с. 62—65.



#### ООО "АТЕНОН"

Отечественные радиодетали с приемкой заказчика: полупроводниковые приборы, коммутационные изделия, разъёмы, фотоприемные устройства, радиолампы, ЭЛТ, электровакуумные приборы, приборы СВЧ специального назначения. Предприятие прошло сертификацию радиоэлектронной аппаратуры, электроизделий и материалов военного назначения "Военэлектронсерт".

Офис: (095) 124-42-26, факс: (095) 125-66-88.

# MMDS

## передатчик HY6000 система кодирования

### Способность адресации — 16 млн абонентов

# HY SENMO®


Москва, Ленинский пр-т, д.158, оф.217

Тел./факс 234-9217, тел. 960-5415. E-mail: hhsh@mail.ru

Приглашаем  
к сотрудничеству

**(Модели D-190, D-191, D-191SR, D-192CK, D-193)**

ARD (1/2)




## Технические характеристики


|                                                                                         |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Механизм привода                                                                        | ..... | CDM-281DAA |
| Оптическая система                                                                      | ..... | DAX-11D    |
| Лазерный диод                                                                           | ..... | GaAlAs     |
| Частотная характеристика<br>воспроизведения, Гц,<br>при неравномерности<br>АЧХ +1/-3 дБ | ..... | 20...20000 |


**Выходная мощность, мВт,  
при сопротивлении на-  
грузки 16 Ом ..... 5 + 5**

**Источник питания:**  
носимый вариант ..... 3 В  
(два элемента типа АА)  
стационарный вариант ... преоб-  
разователь AC-DC  
~220(50/60 Гц)/= 4,5 В

Габариты, мм .....131x28x148  
Масса, г .....220







**отечественные импортные  
новые и б/у**

**анализаторы спектра  
измерители: АЧХ, КСВН  
мощности, иммитанса  
нелинейных искажений  
модуляции, разности фаз  
источники питания и другие**

**E-mail: priborcontact@aport.ru**

**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРИБОРКОНТАКТ"**  
( купим Ваши приборы и разработки )



со склада в Москве и под заказ

125315, Москва, Часовая ул., 16  
т/ф: (095) 152-2344; 152-2573


www.loom.ru  
salof@loom.ru



## ОАО "Владимирский завод "Электроприбор"

Применительно к трассе радиостанции. УКВ радиостанции для авиации, автомобильной и железнодорожной трассы. Командные радиотелефонной связи. Радиосвязи в телеграфных станциях. Радиосредствам обслуживания. Цифровым каналным радиосредствам. Аварийно-вызывные устройства.

ՀԱՅԿԻՆ, շ. Արտուր, ք. Կապրան, 28  
Թվ. : (0922) 23 03 23: 23-19-58: 23 28 59: 27 88 80, գրառ. : (0922) 23 03 23: 23-19 15.  
Բառ: ժողովրդավար



**МУРАВЦОВ А. УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЛОКОМ ПИТАНИЯ. — РАДИО, 2000, № 5, с. 50, 51.**

Печатная плата.

Чертеж возможного варианта печатной платы устройства изображен на рисунке. На ней размещены все детали, кроме кнопок SB1, SB2 и светодиодов HL1—HL4. Плата рассчитана на установку резисторов МЛТ, конденсаторов К52-1 (C1), К50-35 (C2, C4), К50-29 (C3) и КМ (C5), стабилитрона КС156А в миниатюрном стеклянном корпусе. Резисторы R5, R6, R10, R11, R12, R14, R16—R18 и диоды VD1—VD3 монтируют перпендикулярно плате. Проволочные перемычки, соединяющие печатные проводники с противоположной стороны платы, изготавливают из провода в теплостойкой изоляции и впаивают до установки на место конденсатора C1, резистора R8 и микросхем DD1, DD2.

**НЕЧАЕВ И. СВЕТОТЕЛЕФОН НА БАЗЕ ЛАЗЕРНОЙ УКАЗКИ. — РАДИО, 2000, № 1, с. 54, 55.**

О принципиальной схеме устройства.

На схеме светотелефона (см. рис. 1 в статье) последовательно с резистором R5 необходимо включить конденсатор C4 емкостью 0,22 мкФ (на чертеже печатной платы приемника, изображенном на рис. 4, он имеется).

**НЕЧАЕВ И. АКТИВНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ ТВ СИГНАЛОВ. — РАДИО, 2000, № 4, с. 12.**

Расширение эксплуатационных возможностей устройства.

Число выходов разветвителя можно увеличить до шести, подключив к конденсатору C7 еще один высокочастотный трансформатор, аналогичный T1 и T2. Коэффициент передачи устройства при этом несколько уменьшится, снизится и максимальное неискаженное выходное напряжение сигнала. Однако разветвитель имеет запас по этому параметру, поэтому на качестве изображения такая доработка практически не скажется.

Устройство способно работать и на более высоких частотах — вплоть до 860...900 МГц. Повысить усиление в этой области частот можно подбором конденсатора C4.

**НЕЧАЕВ И., БЕРЕЗУЦКИЙ И. СТАЦИОНАРНЫЙ ЧМ ТРАНСВЕРТЕР 144/27 МГц. — РАДИО, 2000, № 2, с. 60, 61.**

О налаживании устройства.

Одна из проблем, которая может возникнуть при налаживании трансвертера, — это получение необходимого напряжения гетеродина (6...7 В) на затворах полевых транзисторов VT1, VT2 смесителя. Вольтметр должен быть обязательно высокочастотным, иметь большое входное сопротивление и малую входную емкость. Авторы использовали прибор ВЗ-36 с насадкой-делителем напряжения 1:100 (входная емкость не более 1 пФ). Следует также помнить, что при подключении вольтметра к контуру L16C32 последний расстраивается, поэтому прежде чем добиваться нужного напряжения на затворах транзисторов, его необходимо подстроить, а после отключения прибора вновь настроить на заданную частоту. В некоторых случаях полезно использовать неполное включение контура L16C32 (сделать отвод у катушки L16).

Если требуемое напряжение гетеродина получить не удастся, то причиной может быть недостаточно высокое входное сопротивление вольтметра, слишком длинные соединительные провода или плохие параметры одного из полевых транзисторов. Поэтому в подобном случае надо сначала попробовать получить указанное напряжение на затворе одного из них (отключив другой), затем на затворе второго, а уж потом на затворах обоих.

**ЗОРИН С. РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ. — РАДИО, 2000, № 8, с. 42.**


О принципиальной схеме устройства.

На принципиальной схеме регулятора (рис. 1 в статье) линия электрической связи, идущая от точки соединения анода диода VD8 с катодом VD9, должна соединяться с верхней (по схеме) линией, оканчивающейся стрелкой с адресом «~220 В».

**ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ**

Редакция консультирует только по статьям, опубликованным в журнале «Радио». Вопросы просим писать разборчиво, по каждой статье на отдельном листе. Обязательно укажите название статьи, ее автора, год, номер и страницу в журнале, где она опубликована. В письмо вложите, пожалуйста, маркированный конверт с надписанным вашим адресом. Консультации даются бесплатно. Вопросы можно прислать и по электронной почте. Наш адрес: [consult@radio.ru](mailto:consult@radio.ru).

Адресов авторов без их согласия редакция не сообщает. Если возникли вопросы, на которые, по вашему мнению, может ответить только автор статьи, пришлите письмо нам, а мы перешлем его автору. Не забудьте в этом случае вложить два маркированных конверта: один — чистый, другой — с надписанным вашим адресом.



# КИСЛОТНО-СВИНЦОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Рис. 11 иллюстрирует сохраняемость заряда батарей в процессе их хранения (в заряженном состоянии) при различной температуре. Видно, что с повышением температуры саморазряда существенно увеличивается. Этот параметр батарей заметно изменяется от экземпляра к экземпляру, поэтому для значений температуры 20 и 40°C сплошные прямые указывают усредненный верхний предел заряда при заданном времени хранения, а штриховые — нижний (для значений температуры 20 и 40°C).

Следующие три графика характеризуют срок службы батарей как в циклическом, так и в резервном режиме эксплуатации.

На рис. 12 представлены зависимости емкости батареи в процентах (по отношению к номинальному ее значению) от числа циклов заряда-разряда для случаев 100-, 50- и 30-процентной разрядки в каждом цикле. Последние две кривые в большей степени соответствуют резервному режиму работы батарей.

Окончание. Начало см.  
в "Радио", 2000, №12




Рис. 11




Рис. 12

На этом рисунке за 100% принята емкость нового аккумулятора (или батареи). После нескольких первых циклов емкость несколько увеличивается по сравнению с начальной, поэтому кривые поднимаются над "сто процентным" уровнем.

Рис. 13 показывает, как уменьшается емкость аккумулятора в нормальных




Рис. 13




Рис. 14

условиях работы в зависимости от длительности эксплуатации в резервном режиме. Напряжение на аккумуляторе поддерживали в пределах 2,25...2,3 В. На рис. 14 представлена зависимость срока службы аккумуляторных батарей в резервном режиме от температуры. Здесь и на предыдущем рисунке заштрихована зона разброса параметров, возникающего в результате особенностей эксплуатации изделий.

Материал подготовлен  
при содействии АО  
"Бурый Медведь"

г. Москва

## ФОТОТРАНЗИСТОРЫ

А. ЮШИН, г. Москва

Предельные  
эксплуатационные значения

Наибольшее постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В ..... 5

Наибольшая рабочая освещенность при длительном воздействии, лк ..... 1500

Рабочий интервал температуры окружающей среды, °C ..... -60...+75

Спектральная характеристика фоточувствительности фототранзисторов ФТ-8 представлена на рис. 20.




Рис. 20

Окончание.  
Начало см. в "Радио", 2000, № 8,9

ФТ-1Г—ФТ-3Г, ФТГ-3—ФТГ-5

Германиевые р-п-р фототранзисторы ФТ-1Г, ФТ-2Г, ФТ-3Г, ФТГ-3, ФТГ-4 и ФТГ-5 с площадью фоточувствительного элемента 3 мм<sup>2</sup> (кроме ФТ-2Г — 1 мм<sup>2</sup>) выпускают в металлокерамических корпусах с жесткими проволоочными лужеными выводами (рис. 21, а — ФТ-1Г, б — ФТ-2Г, в — ФТ-3Г; рис. 22 — ФТГ-3 — ФТГ-5). Вывод эмиттера приборов ФТ-1Г, ФТГ-3 — ФТГ-5 маркирован цветной точкой. Входное окно — плоское. Масса приборов ФТ-1Г — ФТ-3Г — не более 1,5 г, а ФТГ-3 — ФТГ-5 — не более 1,8 г.

Предназначен для применения в качестве датчиков инфракрасного излучения.

Основные технические  
характеристики при T\_окр. ср. = 25°C

Интегральная токовая чувствительность, А/Вт, не менее, для  
ФТ-1Г ..... 0,2  
ФТ-2Г, ФТ-3Г ..... 2  
ФТГ-3, ФТГ-5 ..... 1  
ФТГ-4 ..... 3

Темновой ток коллектора, мкА, не более, при максимальном напряжении коллектор-эмиттер, для  
ФТ-1Г ..... 300  
ФТ-2Г ..... 500  
ФТ-3Г ..... 10 000

ФТГ-3 ..... 60  
ФТГ-4 ..... 40  
ФТГ-5 ..... 50

Время нарастания или спада импульса фототока при подаче или снятии облучения, мкс, не более, для

ФТ-1Г ..... 200  
ФТ-2Г ..... 10  
ФТ-3Г ..... 100  
ФТГ-3 — ФТГ-5 ..... 20

Область спектральной фоточувствительности, мкм ..... 0,4...1,8

Длина волны максимума спектральной фоточувствительности, мкм ..... 1,55




Рис. 21

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Минимальная гаран-<br>тийная наработка,<br>на отказ, ч, для |        |
| ФТ-1Г—ФТ-3Г .....                                           | 500    |
| ФТГ-3 .....                                                 | 10 000 |
| ФТГ-4 .....                                                 | 2000   |
| ФТГ-5 .....                                                 | 14 000 |

### Предельные эксплуатационные значения

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Пределы допустимого рабо-<br>чего напряжения коллек-<br>тор—эмиттер, В, для |         |
| ФТ-1Г .....                                                                 | 1...5   |
| ФТ-2Г .....                                                                 | 12...24 |
| ФТ-3Г .....                                                                 | 10...12 |
| ФТГ-3—ФТГ-5 .....                                                           | 5...10  |
| Наибольшая мощность<br>рассеяния, мВт, для                                  |         |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| ФТ-1Г—ФТ-3Г .....                                                | 50        |
| ФТГ-3—ФТГ-5 .....                                                | 45        |
| Рабочий интервал тем-<br>пературы окружа-<br>ющей среды, °С, для |           |
| ФТ-1Г, ФТ-3Г, ФТГ-4 .....                                        | -60...+50 |
| ФТ-2Г .....                                                      | -60...+35 |
| ФТГ-3, ФТГ-5 .....                                               | -60...+85 |




Рис. 22




Рис. 23

Типовая спектральная характери-  
стика фототранзисторов ФТГ-3 — ФТГ-5  
показана на рис. 23.

## ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ СЕРИИ КР1446

**С. БИРЮКОВ, г. Москва**

ОУ КР1446УД1А—КР1446УД1В, КР1446УД2А—КР1446УД2В, КР1446УД3А—КР1446УД3В, КР1446УД4А—КР1446УД4В и КР1446УД5А—КР1446УД5В изготовлены по технологии КМОП. Особенность усилителей этой серии — расширенный вплоть до напряжения источников питания верхний предел допустимого входного и выходного напряжений. По уровню потребляемого тока микросхемы можно разделить на микромощные (типовое значение потребляемого тока покоя 10 мкА на один ОУ) — КР1446УД2 и КР1446УД3, мало-мощные (100 мкА) — КР1446УД4, универсальные (0,8 мА) — КР1446УД1, быстродействующие (2,4 мА) — КР1446УД5.

Микросхемы групп КР1446УД1, КР1446УД2, КР1446УД4, КР1446УД5 содержат по два ОУ и оформлены в пластмассовом корпусе с восемью выводами (рис. 1, а), а КР1446УД3 — четыре ОУ в четырнадцатывыводном корпусе (рис. 1, б). Параметры ОУ в микросхемах КР1446УД2 и КР1446УД3 идентичны.

Микросхемы с буквенным индексом Б маркируют одной точкой контрастного цвета на корпусе, с индексом В — двумя точками. Приборы группы А маркировки не имеют. На рис. 1 показана также цоколевка приборов.

Микросхемы удобно применять в различных преобразователях переменного напряжения малой амплитуды в импульсное напряжение с логическими уровнями для цифровых микросхем (особенно структуры КМОП), для контроля тока, потребляемого различными устройствами, с питанием ОУ от их же источников (в блоках питания, в автомобильных устройствах контроля исправности ламп и т. п.), а также во всех случаях, когда требуется максимальное использование напряжения питания как по входам, так и по выходам ОУ.

### Основные технические характеристики \*

Ток, потребляемый одиноч-  
ным ОУ, мА, не более, для  
КР1446УД1А—КР1446УД1В .... 1,5  
КР1446УД2А—КР1446УД2В, .....

КР1446УД3А—КР1446УД3В ... 0,02  
КР1446УД4А—КР1446УД4В ... 0,2  
КР1446УД5А—КР1446УД5В ... 3,5

Коэффициент усиления, дБ,  
не менее ..... 80  
типовое значение ..... 96

Нижний предел выходного  
напряжения, В ..... ±2,4

Частота единичного усиле-  
ния, МГц, не менее, для  
КР1446УД1А—КР1446УД1В ..... 1,8  
КР1446УД2А—КР1446УД2В,  
КР1446УД3А—КР1446УД3В ... 0,07  
КР1446УД4А—КР1446УД4В ... 0,75  
КР1446УД5А—КР1446УД5В ..... 5

Запас по фазе\*, град.,  
типовое значение, для  
КР1446УД1А—КР1446УД1В ... 60  
КР1446УД2А—КР1446УД2В,  
КР1446УД3А—КР1446УД3В,  
КР1446УД4А—КР1446УД4В ... 70  
КР1446УД5А—КР1446УД5В ... 45

Приведенное к входу на-  
пряжение шума на  
частоте 1 кГц, мкВ/√Гц,  
типовое значение, для  
КР1446УД1А—КР1446УД1В ... 0,065  
КР1446УД2А—КР1446УД2В  
КР1446УД3А—КР1446УД3В ... 0,25  
КР1446УД4А—КР1446УД4В ... 0,14  
КР1446УД5А—КР1446УД5В ... 0,045

Коэффициент ослабления  
синфазной составляющей,  
дБ, не менее, ..... 60  
типовое значение, для  
КР1446УД1А—КР1446УД1В,  
КР1446УД4А—КР1446УД4В,  
КР1446УД5А—КР1446УД5В ... 74  
КР1446УД2А—КР1446УД2В,  
КР1446УД3А—КР1446УД3В ... 70

Коэффициент ослабле-  
ния помех по пита-  
нию, типовое значе-  
ние, не менее, дБ, для  
КР1446УД1А—КР1446УД1В,  
КР1446УД5А—КР1446УД5В ... 86  
КР1446УД2А—КР1446УД2В,  
КР1446УД3А—КР1446УД3В,  
КР1446УД4А—КР1446УД4В ... 80

Входное сопротивление,  
МОм, не менее ..... 1000

Скорость нарастания вы-  
ходного напряжения,  
В/мкс, не менее, для  
КР1446УД1А—КР1446УД1В ... 0,9  
типовое значение ..... 1,5  
КР1446УД2А—КР1446УД2В,  
КР1446УД3А—КР1446УД3В ... 0,025




Рис. 1

типовое значение ..... 0,05  
 КР1446УД4А—КР1446УД4В .. 0,35  
 типовое значение ..... 0,7  
 КР1446УД5А—КР1446УД5В .. 2,5  
 типовое значение ..... 4  
 Максимальное значение  
 напряжения смеще-  
 ния "нуля", мВ, для  
 КР1446УД1А—КР1446УД5А .... 2,5  
 КР1446УД1Б—КР1446УД5Б ..... 5  
 КР1446УД1В—КР1446УД5В .... 10  
 Температурный коэффи-  
 циент напряжения сме-  
 щения "нуля", мВ/°С,  
 типовое значение ..... 10

\* Все параметры сняты при напря-  
 жении питания  $2 \times 2,5$  В, температуре  
 окружающей среды  $25^\circ\text{C}$  и сопротивле-  
 нии нагрузки  $10\text{ кОм}$  для КР1446УД1,  
 КР1446УД5,  $100\text{ кОм}$  — для КР1446УД4  
 и  $1\text{ МОм}$  — для КР1446УД2, КР1446УД3.  
 Динамические параметры соответствую-  
 т емкости  $100\text{ пФ}$  конденсатора, под-  
 ключенного параллельно нагрузке  
 с указанным активным сопротивлени-  
 ем.

\*\* Запас по фазе — дополняющий до  
 $180^\circ$  град. угол к фазовому сдвигу ОУ на  
 частоте единичного усиления.

### Предельные эксплуатационные значения характеристик

Напряжение питания, В,  
 однополярное .....  $2,5 \dots 7$   
 двуполярное .....  $2 \times 1,25$   
 .....  $2 \times 3,5$

Максимальный выходной  
 ток, мА, при замыкании  
 выхода на плюсовой или  
 минусовой провод ис-  
 точника питания \*, для  
 КР1446УД1А—КР1446УД1В,  
 КР1446УД5А—КР1446УД5В .. 100




Рис. 2




Рис. 3

КР1446УД2А—КР1446УД2В,  
 КР1446УД3А—КР1446УД3В .... 1  
 КР1446УД4А—КР1446УД4В .... 10  
 Температурный рабочий  
 интервал,  $^\circ\text{C}$  .....  $-10 \dots +85$

\* Продолжительность замыкания для  
 КР1446УД1 и КР1446УД5 не должна превы-  
 шать 1 с.

На рис. 2 изображены зависимо-  
 сти тока покоя одиночного ОУ раз-  
 ных групп от напряжения питания,  
 а на рис. 3 — от температуры.




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10

На рис. 4 представлена температу-  
 рная зависимость коэффициента уси-  
 ления приборов. ОУ серии КР1446  
 обеспечивают высокие значения ко-  
 эффициента ослабления помех по  
 питанию (не менее  $80\text{ дБ}$  при нор-  
 мальной температуре) и коэффи-  
 циента ослабления синфазной состав-  
 ляющей (не менее  $70\text{ дБ}$ ). Эти коэф-  
 фициенты мало зависят от темпера-  
 туры (рис. 5).

Рис. 6 показывает частотную  
 зависимость приведенного ко вхо-  
 ду ОУ напряжения шума, а рис. 7 —  
 зависимость амплитуды выходного  
 напряжения от сопротивления на-  
 грузки. Импульсный отклик ОУ  
 в режиме повторителя напряжения  
 изображен на рис. 8—10 для всех  
 групп приборов.

Синфазное напряжение на вхо-  
 дах усилителей может превышать  
 напряжение питания (по абсолют-  
 ному значению) примерно на  
 $0,4 \dots 0,5$  В. При этом сохраняются  
 высокий коэффициент усиления  
 и малый "сдвиг нуля", но открыва-  
 ющиеся встроенные входные за-  
 щитные диоды понижают входное  
 сопротивление.

# КОНДЕНСАТОРЫ С ОРГАНИЧЕСКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ

Г. ДЕМИДЕНКО, В. ХАЕЦКИЙ, г. Санкт-Петербург

## К73-43в — К73-43д

Металлопленочные полиэтилентерфталатные конденсаторы К73-43в, К73-43г и К73-43д предназначены для работы в цепях подавления радиопомех в частотной полосе 0,15...100 МГц. Изолированы липкой лентой, торцы залиты эпоксидным компаундом; выводы — проволоочные жесткие луженые диаметром 0,8 и длиной 20...25 мм (укороченный — 16...20 мм). Расстояния между выводами не регламентированы. Внешний вид конденсаторов представлен на рис. 1.




Рис. 1

Приборы состоят из трех секций — С1, С2.1 и С2.2, причем всегда С2.1=С2.2. Конструктивно конденсаторы выполняют в трех вариантах, отличающихся числом и ориентацией выводов. Климатическое исполнение — УХЛ (относительная влажность 98 % при температуре 35 °С в течение 21 суток). Могут быть применены взамен К75-37, К75-41, К75-61.

Номинальная емкость, мкФ, для секций  
С1 ..... 0,1—0,68  
С2 ..... 0,01; 0,0022;  
0,0047

Допускаемое отклонение емкости от номинального значения, % ..... 20  
Номинальное переменное напряжение, В<sub>эфф</sub>, при частоте 50 Гц ..... 250

\*Эта статья — продолжение описания конденсаторов с органическим диэлектриком, начатого в "Радио", 2000, № 3 — 5.

Испытательное напряжение между выводами, В, для секций  
С1 (постоянное) ..... 1100  
С2 (переменное 50 Гц) ..... 1500  
Номинальный сквозной ток через выводы 2—2 и 3—3, А, для К73-43г, К73-43д ..... 10  
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более, на частоте 1 кГц ..... 0,015  
Сопротивление изоляции, ГОм, не менее, для конденсаторов емкостью 0,33 мкФ и менее ..... 12  
Постоянная времени, МОм·мкФ, не менее, для конденсаторов емкостью более 0,33 мкФ ..... 4000  
Рабочий температурный интервал, °С ..... -60...+85  
Наработка на отказ, ч, не менее ..... 10000  
Срок сохраняемости, лет ..... 12

Таблица 1

| Номинальная емкость* секций, мкФ |            | Размеры наибольшие, мм |    |    | Масса, г |
|----------------------------------|------------|------------------------|----|----|----------|
| С1                               | С2.1; С2.2 | L                      | B  | H  |          |
| 0,1                              | 0,0022     | 33                     | 8  | 22 | 9        |
|                                  | 0,0047     |                        |    |    |          |
| 0,22                             | 0,0022     |                        | 9  | 30 | 10       |
|                                  | 0,0047     |                        |    |    |          |
| 0,47                             | 0,0022     |                        | 11 |    | 16       |
|                                  | 0,0047     |                        |    |    |          |
| 0,68                             | 0,0022     |                        | 13 | 36 | 20       |
|                                  | 0,0047     |                        |    |    |          |
|                                  | 0,01       |                        |    |    |          |

\* Возможны другие сочетания емкости секций.




Рис. 2

Ассортимент выпускаемых конденсаторов К73-43в — К73-43д представлен в табл. 1. Зависимость вносимого затухания А от частоты f показана на рис. 2. Кривые здесь соответствуют: 1 — емкости секции С1=0,1 мкФ; 2 — С1=0,22 мкФ; 3 — С1=0,47 мкФ; 4 — С1=0,68 мкФ; 5 — С2.1=С2.2=0,0022 мкФ; 6 — С2.1=С2.2=0,0047 мкФ. Затухание измерено по несимметричной схеме без рабочего сквозного тока при номинальном входном сопротивлении 50 Ом.

## К73-46

Металлопленочные полиэтилентерфталатные конденсаторы К73-46 предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока. Оформлены в полимерном цилиндрическом корпусе двух конструктивных вариантов — с разнонаправленными и однонаправленными выводами (рис. 3). Выводы — плоские жесткие луженые толщиной 0,5±0,1 мм и шириной 4 мм с отверстиями диаметром 2 мм у концов (размеры выводов — по согласованию с потребителем). Расстояние




Рис. 3

между выводами варианта по рис. 3, б зависит от диаметра D корпуса.

Климатическое исполнение — УХЛ (см. К73-43в — К73-43д). Могут быть использованы взамен МБГО, МГБЧ, МГБВ.

Номинальная емкость, мкФ ... 10—200  
Допускаемое отклонение емкости от номинального значения, % ..... 10  
Номинальное напряжение, В . 315; 400; 500; 630

Тангенс угла диэлектрических потерь, не более, на частоте 1 кГц. .... 0,012  
Постоянная времени, МОм·мкФ, не менее ..... 2000  
Рабочий температурный интервал, °С ..... -60...+55  
Наработка на отказ, ч, не менее ..... 10000




Рис. 4

Зависимость допускаемой амплитуды синусоидального (или синусоидальной составляющей пульсирующего) напряжения U<sub>1</sub> от частоты f показана на рис. 4. Отрезки прямых на этом графике соответствуют следующим значениям емкости и номинального напряжения: 1 — 315 В/10 мкФ; 2 — 400 В/10 мкФ; 3 — 500 и 630 В/10 мкФ; 4 — 315 В/100 мкФ; 5 — 400 В/100 мкФ; 6 — 500 и 630 В/100 мкФ; 7 — 315 В/200 мкФ; 8 — 400 В/200 мкФ; 8 — 500 и 630 В/200 мкФ.

(Продолжение следует)

В номере: • Модель с пропорциональным индукционным управлением • Усовершенствование детекторного приемника • Преобразователь полярности напряжения на переключаемых конденсаторах • IBM PC: первое знакомство

### МОДЕЛЬ С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ ИНДУКЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Василий и Владимир СОЛОНЕНКО  
г. Геническ Херсонской обл., Украина

Большинством различных моделей и игрушек управляют на расстоянии либо по проводам, либо с помощью радиопередатчика. Не менее интересна еще одна система - пропорциональная индукционная, позволяющая играющему управлять движением модели, как в обычном автомобиле, поворотом руля. Об этом рассказывают разработчики модели-игрушки - отец и сын Солоненко.

Принцип управления поясняет своеобразная структурная схема, показанная на рис. 1. В модели два одинаковых канала, каждый из которых управляет "своим" колесом: правый канал — левым колесом, левый — правым. В итоге при поступлении сигнала с правого канала модель будет поворачивать вправо, и наоборот, если сигнал поступил в левый канал, происходит поворот модели влево.

Пульт управления выполнен в виде импровизированного руля (рис. 2), в корпусе которого размещен передатчик. Когда он ориентирован строго параллельно задней кромке модели, сигналы в каждом канале будут одинаковыми, модель станет двигаться прямо. Если начать по-

ворачивать "руль", скажем, влево, сигнал в левом канале будет возрастать, а в правом убывать. Соответственно и напряжение на электродвигателе правого канала увеличится, а на

электродвигателе левого уменьшится. Модель повернет влево.

При крайнем положении "руля" магнитная антенна передатчика окажется ориентированной параллельно антенне левого канала и перпендикулярно антенне правого. Левое колесо остановится, а правое продолжит вращаться с максимальной скоростью. Модель разворачивается на месте. Когда передатчик выключают, модель останавливается.

Для управления моделью необходимо двигаться за ней следом на расстоянии 40...60 см, чтобы была видна "бегущая" навстречу "дорога" и окружающие предметы. Создается иллюзия езды на автомобиле.

Таким образом, имея однокомандный передатчик и используя направленные свойства его антенны по отношению к антеннам модели, можно поворачивать модель как влево, так и вправо, направлять ее движение строго по прямой линии, а если нужно — останавливать. При этом угол поворота модели пропорционален углу поворота передатчика. Сигнал поступает с передатчика на приемник с помощью индукционной связи.

Знакомство с конструкцией начнем с передатчика (рис. 3). Он выполнен на основе несимметричного мультивибратора, нагру-




Рис. 1




Рис. 2

женного через катушку связи L2 на колебательный контур L1C1 магнитной антенны. Импульсы мультивибратора возбуждают контур на частоте резонанса, в результате чего появляются незатухающие колебания практически синусоидальной формы частотой около 12 кГц. Конденсатор C3 способствует увеличению амплитуды этих колебаний, его емкость подобрана экспериментально.

В передатчике допустимо использовать любые транзисторы из указанных на схеме серий. Конденсатор C1 — любого типа, но на рабочее на-




Рис. 3

пряжение не ниже 200 В, C2 — любого типа, C3 — К73-17. Резистор — МЛТ-0,125.

Магнитная антенна выполнена на стержне диаметром 10 и длиной 200 мм из феррита 400НН. Катушки намотаны внавал на пластмассовом каркасе длиной 45 мм: L1 содержит 290 витков провода ПЭВ-1 0,25, а L2 — 18 витков ПЭВ-1 0,5, расположенных поверх катушки L1. Кнопка SB1 — КМ1-1. Источник питания составлен из семи последовательно соединенных аккумуляторов Д-0,26Д.

Основная часть деталей смонтирована на печатной плате (рис. 4) из односторонне фольгированного стеклотекстолита. Вместе с остальными деталями плата размещена в корпусе передатчика (рис. 5).

Изготовленный передатчик можно сразу же проверить. Но следует по-

мнить, что на колебательном контуре магнитной антенны напряжение достигает 150...180 В, поэтому касаться выводов конденсатора C1 нельзя! Вначале нужно убедиться в работе мультивибратора, для чего вместо катушки L2 включают динамическую головку мощностью 1—3 Вт со звуковой




Рис. 4

катушкой сопротивлением 4—10 Ом. При нажатии на кнопку в головке будет слышен звук частотой около 3 кГц.

Затем, восстановив соединения, подключают параллельно разомкнутым контактам кнопки миллиамперметр и измеряют потребляемый передатчиком ток — он должен быть в пределах 80...90 мА. Если ток иной, устанавливают нужное значение его подбором резистора R1.

Далее подключают параллельно конденсатору C1 вольтметр переменного тока и, нажав на кнопку, контролируют напряжение на контуре. При необ-

ходимости подбором конденсатора C1 добиваются указанного выше значения частоты.

Приемник (рис. 6) — двухканальный. Поскольку оба канала одинаковы, рассмотрим работу одного из них.

Сигнал передатчика выделяется на колебательном контуре L1C1 магнитной антенны WA1 данного канала приемника. Через катушку связи L2 и конденсатор C2 сигнал поступает на базу усилительного каскада, выполненного на транзисторе VT1. С нагрузки каскада (резистор R2) усиленный сигнал поступает на детектор, выполненный на диодах VD1, VD2. Нагрузка детектора — подстроечный резистор R3, который является делителем выпрямленного напряжения. С его движка сигнал (теперь уже — сглаженное конденсатором C4 постоянное напряжение) поступает на трехкаскадный усилитель постоянного тока, нагруженный на электродвигатель M1.

В исходном состоянии все транзисторы усилителя закрыты, электродвигатель обесточен. Появляющееся на конденсаторе C4 постоянное напряжение открывает транзисторы, и якорь электродвигателя начинает вращаться с частотой, пропорциональной напряжению на конденсаторе C4.

Если движок подстроечного резистора R5 находится не в крайнем верхнем положении, то между эмиттерами транзисторов VT2 и VT2' окажется включенным общее




Рис. 5




Рис. 6

сопротивление. В результате указанные транзисторы образуют так называемый дифференциальный усилитель. Токи, протекающие через транзисторы и общий резистор, будут влиять друг на друга. Скажем, увеличение тока через транзистор VT2 вызовет увеличение падения напряжения на резисторе R5, что приведет к уменьшению тока через VT2', и наоборот. Благодаря этому на частоту вращения якоря электродвигателя будет влиять не только сигнал "своего" канала, но и другого.

В итоге перемещением движка подстроечного резистора R5 удастся регулировать чувствительность модели к повороту передатчика. Когда сопротивление резистора мало, требуются значительные углы поворота передатчика, чтобы модель реагировала на них. Если же оно велико, модель будет отвечать на малейшие движения передатчика или даже "рыскать" по курсу (вильять то влево, то вправо).

Кроме указанных на схеме, транзисторы VT1 в обоих каналах могут быть КТ315Г, КТ315Е с коэффициентом передачи тока более 100, VT2 — любые из указанной серии, желательно с одинаковым коэффициентом передачи тока. Остальные транзисторы — любые из указанных на схеме серий. Конденсаторы C1—C3 — КМ-5, C4, C5 — К50-6. Постоянные резисторы — МЛТ-0,125, подстроечные — СПЗ-1а или другие малогабаритные. Электродвигатели — ДИ1-1 от промышленных игрушек.

Каждая магнитная антенна выполнена на стержне диаметром 8 и длиной 100 мм из феррита 400НН. Катушка L1 намотана внавал на пластмассовом каркасе длиной 20 мм и содержит 600 витков провода ПЭВ-1 0,14. Поверх нее, также внавал, намотана катушка L2 — 50 витков ПЭВ-1 0,25.

Источник питания GB1 — батарея 3336, GB2 — "Крона".

Большинство деталей приемника каждого канала смонтировано на печатной плате (рис. 7) из односторонне фольгированного стеклотекстолита. Остальные детали размещают на шасси модели (рис. 8) самостоятельного изготовления. Она — трехколес-

ная, заднее колесо самоориентирующееся. Для возврата колеса в нейтральное положение служат две резинки от резиномотора, укрепленные между колесом и шасси. Электродвигатели соединяют с передними колесами через редукторы с коэффициентом передачи 16. При диаметре ведущих колес 30 мм модель будет дви-




Рис. 7

каркас с катушками при этом должен находиться между серединой стержня и краем. Если резонанс наступает, когда каркас приходится выдвигать за край стержня, следует установить конденсатор C1 меньшей емкости. Если же при резонансе каркас находится посередине стержня, нужно

каркас с катушками при этом должен находиться между серединой стержня и краем.

Если резонанс наступает, когда каркас приходится выдвигать за край стержня, следует установить конденсатор C1 меньшей емкости. Если же при резонансе каркас находится посередине стержня, нужно




Рис. 8

гаться примерно со скоростью пешехода.

Налаживание приемника начинают с настройки в резонанс колебательного контура магнитной антенны. Для этого к катушке связи L2 подключают вольтметр переменного тока с пределом измерения 1 В. Стержни антенн передатчика и приемника ориентируют по одной оси на расстоянии 100 мм друг от друга. Передвигая по стержню приемника каркас с катуш-

установить конденсатор большей емкости.

После этого можно настраивать усилитель на транзисторе VT1 и проверять работу детектора. Движок резистора R3 перемещают в верхнее по схеме положение, а параллельно конденсатору C4 подключают вольтметр постоянного тока с пределом измерения 1 В. Сохраняя соосность стержней антенн передатчика и приемника, удаляют передатчик на расстояние 100...120 см. Напряжение должно достигать значения 1 В. Если оно меньше, подбирают резистор R1 такого сопротивления, чтобы напряжение было наибольшее.

Для проверки работы усилителя постоянного тока движок резистора R5 устанавливают в верхнее положение. Когда передатчик не включен, транзисторы VT2—VT4 должны быть закрыты, а электродвигатель обесточен. При включенном передатчике электродвигатель должен начинать работать с расстояния до передатчика 150...180 см, а развивать полную частоту вращения с расстояния 150...120 см.

Аналогично настраивают другой канал приемника.

Чтобы установить одинаковое усиление каналов приемника, модель ставят на полу на подставке такой высоты, при которой колеса не касаются пола. Затем становятся сзади модели на расстоянии 30...40 см и направляют антенну передатчика (его держат в опущенных вниз руках) точно на заднее колесо, т. е. добиваются расположения всех антенн, показанного на рис. 1. Включают передатчик и удаляются от модели до тех пор, пока один из электродвигателей не остановится. Подстроечными резисторами R3 и R3' добиваются их одновременной остановки.

Далее устанавливают движок резистора R5 в среднее положение и опускают модель на пол. Включают передатчик, держат его прямо и двигаются за моделью на расстоянии 40...60 см. Плавнo понемногу поворачивают передатчик вправо и влево и наблюдают за реакцией модели. Затем стараются развернуть модель в обратном направлении через левый и правый повороты. Следует учесть, что модель обладает инерцией и может не успеть за быстрым поворотом передатчика.

В заключение резистором R5 устанавливают желаемую чувствительность модели к поворотам передатчика. ■

# УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕТЕКТОРНОГО ПРИЕМНИКА

В. ПОЛЯКОВ, г. Москва

**Детекторный радиоприемник...** Многие десятилетия он является одной из первых самостоятельных конструкций, выполняемой начинающими радиолюбителями. С него начинается знакомство с интересным миром радиоприемных устройств. Он позволяет юным энтузиастам радиотехники проводить разнообразные и увлекательные эксперименты по приему сигналов местных радиостанций. Казалось бы, что можно усовершенствовать в этом давно известном устройстве? Тем не менее, как утверждает автор предлагаемой статьи, резервы для улучшения работы детекторного приемника еще не исчерпаны.

В простейших приемниках (рис. 1, а) колебательный контур сильно нагружается детектором. Хотя при этом громкость и чувствительность остаются вполне приемлемыми, селективность (избира-

тельность телефонных капсюлей).

Нетрудно заметить, как значительно шунтируется контур, а его реальная добротность оказывается менее 10 (отношение сопротивления нагрузки к реактивному сопротивлению элементов контура). Ослабляя связь контура с детектором, можно повысить добротность, а следовательно, и селективность. Громкость при этом практически не изменится, поскольку в контуре с большей добротностью возрастает и напряжение сигнала, что в значительной мере компенсирует уменьшение сигнала на детекторе. Связь обычно регулируют подключением детектора к отводу катушки (рис. 1, б) и подбором положения отвода.

Раз уж мы регулируем связь, целесообразно оптимизировать и контур. В [1—3] было показано, что максимальный КПД антенной цепи достигается при полном включении антенны в контур и отсутствии контурного конденсатора. Настройку ведут изменением индуктивности катушки, а контурной емкостью в этом случае служит емкость антенны. Если же антенна велика и ее емкость значительна, конденсатор настройки нужно включить последовательно с антенной (рис. 1, б).

Такой приемник работает лучше предыдущего и обладает большей селективностью, но... регулировать связь детектора с контуром не очень удобно, поскольку для этого потребуется изготовить катушку со множеством отводов. Да и регулировка все равно происходит скачками.

Известен способ согласования сопротивлений с помощью емкостной связи, при котором емкостное сопротивление конденсатора должно равняться среднему геометрическому из согласуемых. В нашем примере (согласуются 240 и 6 кОм) оно составит около 40 кОм, а соответствующая ем-




Рис. 1

тельность) оказывается недостаточной. Из-за низкой добротности контура нередко одновременно прослушиваются две-три станции.

Допустим, что приемник настроен на среднюю частоту диапазона СВ (1 МГц). Индуктивность катушки L1 — 200 мкГн, емкость конденсатора C1 — 120 пФ (типичные значения). Их реактивные сопротивления равны примерно 1,2 кОм, а резонансное сопротивление всего контура в Q раз больше. При конструктивной (без нагрузки) добротности Q = 200 получаем 240 кОм. Для диапазона ДВ резонансное сопротивление контура приближается к мегаому!

В то же время входное сопротивление детектора принято считать равным половине сопротивления нагрузки, в качестве которой используют высокоомные головные телефоны с полным сопротивлением на звуковых частотах всего 10...15 кОм (полное сопротивление телефонов больше указанного на их корпусе из-за индук-

кость — всего 4 пФ! Выходит, что связь можно плавно регулировать обыкновенным подстроечным конденсатором типа КПК или КПМ.

Но конденсатор связи разрывает цепь детекторного диода по постоянному току. Чтобы устранить этот недостаток, можно поставить второй диод (рис. 2). На первый взгляд, получим детектор с удвоением напряжения. На самом деле




Рис. 2

из-за малой емкости конденсатора C2 удвоения нет. Во время отрицательного полупериода колебаний в контуре этот конденсатор заряжается через диод VD1, а при положительном — отдает свой заряд через диод VD2 в нагрузку, т. е. телефоны BF1, зашунтированные блокировочным конденсатором C3 для сглаживания пульсаций.

Чем меньше емкость конденсатора C2, тем меньше заряд и соответственно энергия, отбираемая из контура. Цепь связи вносит в контур и небольшое реактивное (емкостное) сопротивление, которое автоматически компенсируется при настройке контура в резонанс с принимаемыми колебаниями сигнала.

В качестве L1 в экспериментальной конструкции этого приемника была использована длинноволновая катушка магнитной антенны, содержащая 240 витков провода ПЭЛ 0,2, намотанных в один слой виток к витку на каркасе диаметром 12 мм. При настройке в каркас катушки вдвигался стержень диаметром 10 мм из феррита 400НН от той же антенны. Диапазон перестройки получился от 200 кГц (при замкнутом конденсаторе C1 и полностью вдвинутом стержне) до 1400 кГц (при удалении стержня и уменьшении емкости конденсатора C1).

В домашних условиях с небольшой антенной (около 7 м) и заземлением на трубы отопления приемник показал отличные результаты, принимая все без исключения московские ДВ и СВ радиостанции. Регулируя связь подстроечным конденсатором C2, удавалось получить достаточную селективность при нормальной громкости звучания.

Выяснилось еще одно достоинство приемника — благодаря токовому питанию детектора через большое емкостное сопротивление конденсатора связи C2 сглаживается «ступенька» на вольт-амперной характеристике диодов. Кстати, о полезности токового питания детектора сообщалось еще в [4]. В нашем же приемнике кремниевые диоды (с порогом 0,5 В) работают почти так же хорошо, как германиевые (с порогом 0,15 В). Более того, оказалось возможным подключать к приемнику и низкоомные (50-70 Ом) головные телефоны, что совершенно недопустимо в традиционном варианте. Емкость конденсатора связи при этом требуется несколько большая — до 40...50 пФ. Правда, громкость звучания будет меньше из-за значительных потерь на прямом сопротивлении диодов.

Высокая чувствительность описанного детектора к слабым сигналам навела на мысль испытать простейший бесконтурный вариант приемника (рис. 3). Собрать его оказалось делом нескольких минут — все




Рис. 3

детали были подпаяны к выводам телефонов, а антенной послужил полуметровый отрезок монтажного провода с зажимом «крокодиль» на конце для подвески провода к веткам деревьев или другим высоким предметам. Противовесом (вместо заземления) был шнур телефонов, имеющий некоторую емкость  $C_{\text{пар}}$  на слушателя и далее на землю. Даже в таком примитивном варианте удалось прослушать работу ряда наиболее мощных радиостанций.

Этот приемник практически не воспринимает низкочастотных наводок, например, от проводов электросети — им препятствует малая емкость конденсатора связи C1, через который поступает радиочастотный сигнал. Ток же звуковых частот полностью замкнут в изолированной цепи телефонов BF1 и диодов VD1, VD2.

Нельзя сказать, чтобы схема такого приемника представляла со-

бой что-то новое. Полумостовой выпрямитель, использованный в нем, давно и хорошо известен — он был применен в индикаторе поля [5]. Кстати, ничто не мешает применить и полный мост на четырех диодах, связав его с контуром или с антенной конденсатором небольшой емкости.

Похожий приемник уже был описан в [6], но, к сожалению, его автор неверно трактовал принцип работы приемника. Правильная схема приемника приведена в на-




Рис. 4

стоящей статье на рис. 4. Она отличается от авторской лишь наличием паразитной емкости  $C_{\text{пар}}$  между телефонами и землей, которая играет роль конденсатора связи и согласует контур с детектором. По счастливому стечению обстоятельств емкость  $C_{\text{пар}}$  оказалась близка к оптимальной. Но ее то автор и не учел! Что же касается экспериментальных результатов, то они, как это и следует из публикации в [6], оказались прекрасными.

В заключение хотелось бы вернуться к схеме на рис. 2 и привлечь к ней внимание радиолюбителей. Этот детекторный приемник показал отличные результаты. Эксперименты с ним ничуть не менее интересны и увлекательны, чем с более сложными электронными устройствами.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Поляков В. О питании радиоприемников «свободной энергией». — Радио, 1997, № 1, с. 22, 23.
2. Поляков В. «Вечноговорящее» радио. — Радио, 1997, № 5, с. 23, 24.
3. Поляков В. Радиоприемные антенны. — Радио, 1998, № 2, с. 44—46.
4. Псурцев В. «Открытие» амплитудного диодного детектора. — Радио, 1986, № 1, с. 33—36.
5. Шепелев Г. Простой индикатор поля. — Радиолюбитель, 1993, № 6, с. 24.
6. Беседин В. Еще один... — Радиолюбитель, 1994, № 6, с. 34.

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОЛЯРНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ НА ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ КОНДЕНСАТОРАХ

И. НЕЧАЕВ, г. Курск

При конструировании электронной аппаратуры иногда требуется двуполярный источник питания. Существует немало вариантов таких источников. Один из них — преобразователь полярности напряжения, который можно изготовить самому.

Традиционно преобразователи напряжения для получения двуполярного источника питания можно построить на базе генератора с выпрямителями на диодах, а иногда и с разделительным трансформатором. Однако подобный преобразователь можно собрать на переключаемых конденсаторах [1, 2].

Принцип работы такого преобразователя поясняет рис. 1. В состав этого устройства входят генератор прямоугольных импульсов, электронные ключи (на схеме условно обозначены




Рис. 1

SA1.1 и SA1.2) и, по крайней мере, два конденсатора. Когда подвижные контакты ключей находятся в показанном на схеме положении, конденсатор C1 заряжается от источника питания положительной полярности. При переводе подвижных контактов в нижнее по схеме положение конденсатор C1 подключается к конденсатору C2 и заряжает его до такого же напряжения, но в другой полярности по отношению к общему проводу.

Этот процесс повторяется в такт с импульсами генератора.

Изменив подключение конденсатора C1, электронных ключей и конден-

сатора C2, получим на выходе удвоенное напряжение положительной полярности. А если увеличить количество заряжаемых конденсаторов, электронных ключей и усложнить систему управления, удастся получить умножители напряжения как с преобразованием полярности, так и без нее.

Такой принцип работы использован в ряде специализированных микросхем преобразователей напряжения, выпускаемых различными зарубежными фирмами. Аналогичный преобразователь был описан в [3].

Схема практического преобразователя полярности напряжения приведена на рис. 2. На элементах DD1.1, DD1.2 выполнен генератор прямоугольных импульсов, следующих с частотой около 1000 Гц, а элемент DD1.3 является инвертором. Противоположные сигналы генератора поступают на управляющие входы аналоговых ключей




Рис. 2

(микросхема DD2). Их входы и выходы соединены так, что в течение одного полупериода колебаний генератора происходит зарядка конденсатора C2 от источника питающего напряжения положительной полярности, а в течение второго — его разрядка на конденсатор C3.

Нагрузочные характеристики преобразователя для разных значений питающего напряжения показаны на рис. 3. При малых токах потребления

выходное напряжение отрицательной полярности равно питающему напряжению. По мере увеличения тока нагрузки выходное напряжение падает, поскольку электронные ключи обладают сопротивлением, которое оказывается включенным последовательно с нагрузкой.

Кроме указанных на схеме, на месте DD1 можно использовать K561ЛА7, а вместо DD2 — KP590KH2, KP590KH4,




Рис. 3

KP590KH7 с соответствующей корректировкой печатной платы в зависимости от цоколевки применяемой микросхемы. Если будут использованы ключи с меньшим сопротивлением (например, KP590KH7), выходной ток преобразователя увеличится. Конденсатор C1 — любого типа, C2—C4 — серий K52, K53.

Для варианта выполнения преобразователя в виде отдельного устройства его детали удобно смонтировать на печатной плате (рис. 4) из одностороннего фольгированного стеклотекстолита.




Рис. 4

Если нет ошибок в монтаже и применены исправные детали, налаживания преобразователя не требует и начинает работать сразу.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев С. Точный преобразователь полярности. — Радио, 1999, № 12, с. 42.
2. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. — М.: Мир, 1998, с. 399.
3. Онышко А., Кичатов В. Обратимый преобразователь напряжения. — Радио, 1989, № 8, с. 77, 78.

Разработано  
в лаборатории  
журнала «РАДИО»

# IBM

# PC

# ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

А. ЛОМОВ, г. Москва



## ЧАСТЬ 10. РАССТАВЛЯЕМ "СЕТИ"...

Наверное, трудно сейчас встретить человека, который хотя бы раз в жизни не слышал слова "Интернет"... Что касается активности средств массовой информации (СМИ), то они на все лады бесконечно рассуждают о ресурсах этой глобальной сети. Интернет боготворят, Интернет тут же ругают. Интернетом пугают...

Как же все обстоит на самом деле? Прежде всего, пора понять, что Интернет (в обиходе просто "Сеть") — это средство МАССОВОЙ информации. В США, например, к Сети подключено больше половины всех домашних компьютеров, а ведь они имеются у двух третей семей страны. В Финляндии похвастаться доступом к Интернету могут добрые 40 % населения. Во всем мире сейчас почти 200 миллионов пользователей Интернета, и каждый следующий год эта цифра будет как минимум удваиваться. Если такие темпы ее роста сохранятся, то к 2003 году армия "интернетовцев" грозит стать миллиардной.

А как обстоят дела у нас? Лет десять назад об Интернете в России могли слышать лишь единицы избранных, и даже спустя пять лет доступом в Сеть были обеспечены только крупнейшие научно-исследовательские и образовательные центры. Сейчас же в целом по России число пользователей сети пока не превышает миллион, что составляет около 0,7 % населения. Но, как говорится, лиха беда начало.

## КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...

А начиналось все в далеких 60-х, на благодатных землях Нового Света. В 1964 г. появилась сеть ARPAnet, начавшая свой жизненный путь с легкой руки Управления перспективных исследований и разработок — ARPA (Advanced Research Project Agency). Целью этой сети было объединение информационных ресурсов военных учреждений США. Но получилось так, что с ARPAnet стали "сливаться" сети других федеральных ведомств, а затем и учебно-научных институтов. К 1983 г. ARPAnet раскололась на две части — научно-исследовательскую,

и секретную. Несекретная сеть, новая, "отпочковавшаяся" от ARPAnet, и положила начало Интернету.

## ЧТО ВНУТРИ?

Интернет, как, впрочем, и любая другая глобальная сеть, например, Fido, — очень сложный и динамичный организм. В нем не нужно искать порядка — его там в общепринятом понимании просто нет. Также нет у Интернета четких границ — если серверы ведут более или менее "насиженный" образ жизни (они существуют годами и работают круглосуточно), то все наши домашние или офисные "персоналки" могут подключаться к Сети и отключаться от нее, когда им (точнее, нам с вами) вздумается.

Как вы думаете, почему мы абзацем выше вспомнили Fido (FidoNet?). Да потому, что многие из "новичков" ошибочно считают, что Интернет и Fido — это два параллельных мира, никак не взаимосвязанных между собой. Однако это не так — зачастую они используют одни и те же **физические каналы связи**. Более того, пользователи Интернета могут отправлять электронные сообщения своим друзьям, подключенным к Fido, и, наоборот, "фидошники" могут заваливать письмами своих знакомых "интернетовцев". Правда, пользоваться ресурсами, размещенными на интернетовских серверах, "фидошники" не могут, равно как и "интернетовцы" не могут участвовать в **эхо-конференциях Fido**.

"Скелет" Интернета составлен из высокоскоростных **наземных каналов связи** — оптоволоконных **магистральных сетей**, быстродействие которых доходит до 5 Гбит/с. К магистральным сетям подключаются **вторичные сети** с несколько меньшей пропускной способностью. В них, наряду с оптоволоком, используются **спутниковые и кабельные системы**. Со вторичными сетями, составляя третий уровень интернетовской иерархии, соединяются сети **провайдеров** — организаций, которые обеспечивают доступ в Интернет нам, простым смертным. Каналы, протянутые от провайдеров ко вторичным магистральям, чаще всего работают со скоростями в несколько сотен Мбит/с.

Но такими быстрыми каналами обладают, как правило, только крупные про-

вайдеры, работающие в Москве и Санкт-Петербурге. В других городах, за редким исключением, действуют так называемые **субпровайдеры**. Они соединены с магистральными сетями не напрямую, а через **столичные провайдеры**. Каналы, с помощью которых осуществляется такая связь, имеют пропускную способность от 256 кбит/с до нескольких Мбит/с.

Подключиться к провайдеру можно разными способами. Принцип тут такой же, как в самолете: первым классом лететь дороже, зато и комфорт — на высшем уровне. Бизнес-классом тоже удобно, но цена поменьше. А вот если хочешь сэкономить, кроме эконом-класса тебе никто ничего и не предложит...

Дешевле всего приобщиться к Сети, оплатив подключение по коммутируемым телефонным линиям с помощью **модема**. У всякого провайдера имеется в наличии несколько десятков **модемных пулов** — телефонных номеров, позвонив по которым, вы услышите не привычное "Алло!", а протяжный жалобный писк. Этот звук издается модемом, находящимся на противоположном конце провода. Если вы подключены к сети, то собственный модем, "попищав" немножко, найдет с ним "общий язык".

Скорость, обеспечиваемая при таком подключении, невелика — максимум 57600 бит/с, и это при наличии хорошего модема, хорошей телефонной линии и хорошего провайдера. Среднее быстродействие в столицах составляет 24000...28800 бит/с, а в провинции и того хуже. Но и такой скорости вполне достаточно для того, чтобы вдоволь "побродить" по просторам Интернета.

Оплата услуг провайдера может быть почасовой (в Москве от 0,5 до 2 долл. в час в зависимости от времени суток — ночью и по выходным обычно дешевле) или фиксированной (от 30 до 150 долл. в месяц).

Коммутируемое подключение плохо тем, что модемных пулов, имеющих у провайдера, попросту не хватает на всех его клиентов, так что неизменный атрибут рабочего дня большинства пользователей Сети (хотя, по правде говоря, работают они в основном не днем, а ночью) — часами несмолкающие корот-

кие гудки сигнала “занято”, доносящиеся из динамической головки модема. К тому же многие наши телефонные линии находятся в таком плачевном состоянии, что из-за помех связь то и дело прерывается, в результате чего приходится дозваниваться до провайдера заново...

Если платить провайдеру побольше (где-то в пределах 500 долл. в месяц), вам могут выделить персональный модемный пул, куда никто, кроме вас, звонить не будет. Но скорость при этом останется прежней.

Иные могут позволить себе и такую “роскошь”, как **выделенная линия**. Грубо говоря, “выделенка” — это кабель, протянутый от вашего компьютера прямо к провайдеру в обход каких бы то ни было телефонных сетей. Однако на практике все гораздо проще, особенно в крупных городах. Здесь в качестве такого кабеля используют обычные провода телефонных линий или же запасные жилы, проложенные на случай выделения новых телефонных номеров. Но при этом на АТС нужно запретить коммутацию сигнала с вашей линии и жестко скоммутировать ее на конкретный адрес провайдера.

Настройка “выделенки” обойдется долларов этак в тысячу, кроме того, придется вносить еще и ежемесячную абонентскую плату — около трехсот “зеленых”. Зато соединение получается стабильным, да и скорость весьма неплохая — 64, 128 или даже 256 кбит/с.

Доступ в Интернет по **радиоканалу** — еще более дорогое удовольствие. Для этого потребуется **радиомодем** — приемопередатчик диапазона 2,4 ГГц, подключаемый к компьютеру. Его цена — около тысячи долларов (включая антенну-“тарелку”), еще тысячу нужно выложить за установку и регистрацию. Прибавьте к этому ежемесячную абонентскую плату, которая, между прочим, может зависеть от **трафика** (количества информации, переданной в Сеть и полученной оттуда). Так что эксплуатация этого “чуда техники” влетит в копеечку. Скорость же — такая, как у выделенной линии.

Сейчас многие провайдеры активно ищут новые способы подключения своих клиентов, в том числе с помощью сотовой связи, сетей кабельного телевидения, радиотрансляционных сетей и даже осветительной электросети. Последний вариант звучит так непривычно, что многие готовы расценить его как научную фантастику. Тем не менее здесь нет никакого “подвоха” — в энергетике силовые электрические кабели используются для диспетчерской связи уже многие десятки лет.

## И СНОВА НОЛИКИ И ЕДИНИЧКИ...

Ясное дело, коль в Сети миллионы компьютеров, нужно знать, как обратиться к нужной машине, чтобы она открыла свои информационные недра.

Каждый компьютер, подключенный к Интернету, будь то могучий сервер или маломощная “писишка”, имеет свой уникальный номер, именуемый IP-адресом. Сокращение IP происходит от слов Internet Protocol — “Интернет-протокол”. Кстати, грозное слово “протокол” в нашем случае не имеет ни малейшего отношения к уголовным делам. Сидящие перед мониторами уже привыкли называть так специально разработанные наборы стандартов для обмена информацией между компьютерными системами или устройствами, именуемыми **узлами Сети**.

Так вот, IP, осуществляющий адресацию и пересылку информации, наряду с TCP (Transmission Control Protocol — **протоколом управления передачей**, обеспечивающим надежное соединение подключенных к Сети компьютеров), это — основа основ Интернета. Вместе они образуют стандарт, который так и называется — TCP/IP.

Любой IP-адрес представляет собой 32-разрядное двоичное число, такое, например, как 11010100000111101010110010000101. Для удобства (хотя, конечно, “удобство” — это громко сказано) двоичную запись IP-адреса можно разделить тремя точками, разбив на четыре группы по восемь цифр (т. е. по одному байту) вот так: 11010100.00011110.10101100.10000101. Но и такая “загогулина” выглядит более чем неуклюже, и здесь на помощь приходит “родная” для нас десятичная система счисления. Представив каждое из получившихся восьмиразрядных двоичных чисел в десятичном облики, получим вполне читабельную запись: 212.30.172.133. Каждое из четырех десятичных чисел, входящих сюда, может, как вы уже догадались, принимать значения в диапазоне от 0 до 255. Всего таких комбинаций возможно 2 в 32-й степени, или, что то же самое, 256 в 4-й степени, короче говоря, ровно 4 294 967 296 (четыре с четвертью миллиарда!). Пока этого более чем достаточно, но специалисты, глядя на нынешние темпы роста Сети, опасаются, что через несколько лет IP-адресов на всех не хватит.

Цифры IP-адреса — это не случайная бессмыслица. В них содержится масса служебной информации. Скажем, по крайней левой группе цифр можно безошибочно определить, в какой стране находится тот или иной узел.

У серверов Сети IP-адреса постоянные, они не меняются многие годы. Мы же, простые пользователи, подключая к Интернету свои компьютеры, чаще всего пользуемся **динамически выделяемыми IP-адресами**. Говоря человеческим языком, IP-адрес, который присваивает нам провайдер, временный, и завтра он будет совсем не таким, как сегодня. Можно, правда, доплатив провайдеру, получить неизменный IP-адрес, но это нужно лишь компьютерным профи.

## ОТ ЦИФР К БУКВАМ

Согласитесь, однако, что даже в “рафинированном” десятичном виде записывать, а тем более запоминать адреса узлов Сети не так уж удобно. Но это и не требуется, благо в Интернете существует система **доменных имен** — Domain Name System (DNS).

К примеру, сервер фирмы Microsoft в Сети имеет IP-адрес 207.46.130.150. Попробуйте-ка сразу запомнить эти цифры! А вот запись microsoft.com — а именно так звучит доменное имя этого сервера — усвоить куда проще.

Любое имя в системе DNS записывается как энное количество комбинаций символов, разделенных точками. Например, kulichki.rambler.ru — адрес сервера “Чертovy кулички”, где можно найти всякую всячину, в основном юмористического толка.

Эти самые комбинации символов в перерывах между точками и называются доменами. Домены подразделяются на несколько уровней — чем правее, тем выше.

Домены верхнего (первого) уровня могут состоять только из двух или трех букв. Двухбуквенные домены называют еще **географическими**, поскольку они отражают информацию о стране, где территориально расположен тот или иной узел. Вот некоторые географические домены: ru — Россия, ua — Украина, by — Беларусь, uk — Великобритания, fr — Франция, de — Германия, fi — Финляндия. В странах СНГ до сих пор встречается географический домен su, выделенный в свое время Советскому Союзу. Домен us принадлежит США, но узлов, в адресах которых он бы использовался, практически нет.

Американцы больше любят пользоваться трехбуквенными доменами, отражающими тип организации или учреждения, за кем закреплен тот или иной адрес. Вот все трехбуквенные домены: com — коммерческие организации, org — соответственно некоммерческие, net — сети, edu — учебные заведения, gov — правительственные учреждения, mil — военные учреждения.

Не стоит, однако, думать, что протокол IP за 35 лет своего развития настолько “поумнел”, чтобы машины могли обращаться друг к другу с помощью буквенных имен. Естественно, цифровые IP-адреса никуда не делись. DNS придумали только для нашего с вами удобства и спокойствия. Когда мы хотим обратиться к тому или иному узлу, зная его доменное имя, наш запрос первым делом отправляется на DNS-сервер, установленный у провайдера. На этом сервере работает программа, которая, ориентируясь по особой **таблице соответствия**, преобразует доменное имя нужного нам узла в его IP-адрес. И только после этого мы можем наслаждаться непосредственным контактом с сервером, который заказывали.

(Продолжение следует)

# "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ" ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ Ni-Cd АККУМУЛЯТОРОВ

Традиционная ("безопасная") зарядка никель-кадмиевых аккумуляторов током, значение которого в десять раз меньше емкости аккумулятора, удовлетворяет далеко не всех пользователей, поскольку в этом случае для гарантированной полной его зарядки требуется затратить более десяти часов. Между тем аккумуляторы можно безопасно заряжать и большими токами, соответственно сокращая время зарядки. При этом, однако, необходим постоянный контроль за состоянием заряжаемого аккумулятора, чтобы избежать его выхода из строя.

Момент, когда никель-кадмиевый аккумулятор полностью заряжен, можно надежно установить, измеряя зависимость его напряжения от времени зарядки. В общем виде она показана на рис. 1. Полностью заряженному аккумулятору соответствует момент, когда напряжение на нем достигает максимума. Поскольку для различных экземпляров абсолютное значение максимума может различаться, этот параметр нельзя использовать для однозначного определения окончания зарядки. "Интеллектуальные" зарядные устройства, периодически измеряя на-




Рис. 1

Точнее, обычно переводят зарядное устройство в безопасный режим зарядки малым током. Следует отметить, что уменьшение напряжения по отношению к максимуму после его прохождения невелико — около 10 мВ на один элемент, и для его регистрации нужна измерительная аппаратура с соответствующим разрешением.

Второй параметр, который принято контролировать при быстрой зарядке, — время. Его рассчитывают исходя из тока быстрой зарядки, и даже если за это время напряжение на аккумуляторе не достигло максимума, зарядку прекращают. Это позволяет в какой-то мере уменьшить опасность выхода из строя зарядного устройства, если в него установлен дефектный аккумулятор, у которого может и не произойти смены знака изменения напряжения в процессе зарядки.

Есть еще один параметр, который наряду со сменой знака изменения напряжения на аккумуляторе объективно отражает завершение процесса зарядки, — температура корпуса аккумулятора. Однако этот параметр относится к числу наиболее трудно контролируемых, поскольку требует установления надежного теплового контакта датчика температуры с корпусом заряжаемого аккумулятора. Более того, в герметичных аккумуляторных батареях, которые в основном используются в современной носимой аппаратуре, это в принципе невозможно. Поэтому на практике зарядку аккумуляторов с контролем температуры не приме-

няют. Но при этом приходится также отказываться и от предельных — очень быстрых режимов зарядки.

Для реализации описанных алгоритмов зарядки выпускают специализированные микросхемы, которые выполняют все перечисленные выше функции контроля и управления. К их числу относится, например, микросхема MAX713. Она позволяет заряжать как единичный элемент, так и батарею, состоящую из нескольких аккумуляторов. Контрольное время для быстрой зарядки может быть в пределах от 22 до 264 минут (восемь дискретных значений), а ток — в пределах от 4С до 0,33С (С — емкость аккумулятора). Все эти параметры устанавливаются программно. Предусмотрена в микросхеме MAX713 и функция контроля температуры заряжаемого аккумулятора.

При расчете режима быстрой зарядки никель-кадмиевых аккумуляторов сначала выбирают зарядный ток I, ориентируясь на требуемое время зарядки. Следует заметить, что при отсутствии надежного контроля температуры заряжаемого аккумулятора выбирать его более 2С не рекомендуется.

По окончании режима быстрой зарядки ток снижают до значений, безопасных в течение длительного периода ("дозарядка"). В микросхеме MAX713 это значение, например, выбрано около 30 мА и не зависит от тока быстрой зарядки.

Схема "интеллектуального" зарядного устройства для никель-кадмиевых аккумуляторов, выполненного на микросхеме MAX713, приведена на рис. 2. Источник питания напряжением 12 В подключают к разъему X1. Он должен обеспечивать ток нагрузки, по крайней мере, на 50 мА больше максимального зарядного тока. При напряжении питания 12 В можно заряжать батареи, содержащие до девяти аккумуляторов. В авторском варианте для питания устройства использовался обычный сетевой адаптер, обеспечивающий ток нагрузки до 300 мА при напряжении 12 В. Светодиод HL1 индицирует работу устройства в целом, а светодиод HL2 — режим быстрой зарядки. Если он не светится, то это означает, что зарядка закончена. Аккумулятор (батарею) подключают к разъему X2. Зарядный ток ре-




Рис. 2

гулирует транзистор VT1. Если после включения устройства с подключенным аккумулятором светодиод HL2 не светится, значит, аккумулятор заряжен.

Программирование микросхемы производят подключением выводов 3 (PGM0), 4 (PGM1), 9 (PGM2) и 10 (PGM3) к выводам микросхемы 15 (V+), 12 (BATT-), 16 (REF). Они могут быть также и не подключены к чему-либо (OPEN). Через выводы PGM0 и PGM1 программируют число аккумуляторов в батарее (табл. 1), а через выводы PGM2 и PGM3 — таймер окончания быстрой зарядки (табл. 2).

Перед выбором окончательной версии устройства задают число элементов N в аккумуляторной батарее, подлежащей зарядке, и зарядный ток. Исходя из первого параметра, определяют подключение выводов 3 и 4 микросхемы (в соответствии с табл. 1), а по второму параметру — ориентировочное время зарядки T (в часах) по формуле  $T=C/0,8I$ . Здесь C подставляют в мА·ч, а I — в мА. В табл. 2 находят ближайшее большее значение программируемого интервала времени зарядки и определяют соответствующее ему подключение выводов 9 и 10 микросхемы.

Таблица 1

| N  | PGM0  | PGM1  |
|----|-------|-------|
| 1  | V+    | V+    |
| 2  | V+    | OPEN  |
| 3  | V+    | REF   |
| 4  | V+    | BATT- |
| 5  | OPEN  | V+    |
| 6  | OPEN  | OPEN  |
| 7  | OPEN  | REF   |
| 8  | OPEN  | BATT- |
| 9  | REF   | V+    |
| 10 | REF   | OPEN  |
| 11 | REF   | REF   |
| 12 | REF   | BATT- |
| 13 | BATT- | V+    |
| 14 | BATT- | OPEN  |
| 15 | BATT- | REF   |
| 16 | BATT- | BATT- |

Таблица 2

| T, мин | PGM2  | PGM3  |
|--------|-------|-------|
| 22     | REF   | V+    |
| 33     | BATT- | V+    |
| 45     | REF   | OPEN  |
| 66     | BATT- | OPEN  |
| 90     | REF   | REF   |
| 132    | BATT- | REF   |
| 180    | REF   | BATT- |
| 264    | BATT- | BATT- |

На следующем этапе рассчитывают мощность P (в ваттах), которая будет рассеиваться на транзисторе VT1, по формуле  $P=(U_{max}-U_{min})\cdot I$ . Здесь:  $U_{max}$  — максимальное напряжение на выходе источника питания, В;  $U_{min}$  — минимальное напряжение на батарее аккумуляторов, В; I — ток зарядки, А.  $U_{min}$  рассчитывают исходя из числа элементов и минимального напряжения на одном аккумуляторе (обычно полагают 1 В). На основе этого расчета выбирают транзистор и выясняют, нужен ли для него теплоотвод.

Сопротивление резистора R2 (в килоомах) рассчитывают по формуле  $R2=U/5-1$ , где U — минимальное напряжение источника питания в вольтах. Сопротивление резистора R5 (в омах) рассчитывают по формуле  $R5=0,25/I$ , где I — ток зарядки в амперах. Приведенные на схеме номиналы соответствуют минимальному напряжению источника питания 12 В и току зарядки 0,25 А.

Steven Avritch. A Smart Charger For Nickel-Cadmium Batteries. — QST, 1994, September, p. 40—42.

От редакции. При напряжении питания 12 В можно заряжать батареи не более чем из семи аккумуляторов.